实验3 电路元件特性曲线的伏安 测量法和示波器观测法

(书 P229~235)

一、实验目的:

- 1、熟悉电路元件的特性曲线;
- 2、学习非线性电阻元件特性曲线的伏安测量方法;
- 3、掌握伏安测量法中测量样点的选择和绘制曲线的方法;
- 4、学习非线性电阻元件特性曲线的示波器观测方法。

二、实验任务:


- 1、测定并绘制二极管的伏安特性曲线;
- 2、测定并绘制稳压二极管的伏安特性曲线;
- 3、用示波器观测二极管、稳压管的伏安特性曲线。


- 三、伏安法测量的原理:
- 1、伏安法测量。
- 2、伏安法测量电阻的误差估算方法。

P46 & P70

元件的伏安特性:

1、线性元件

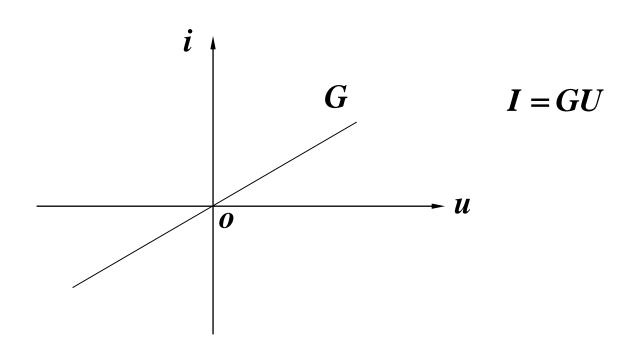

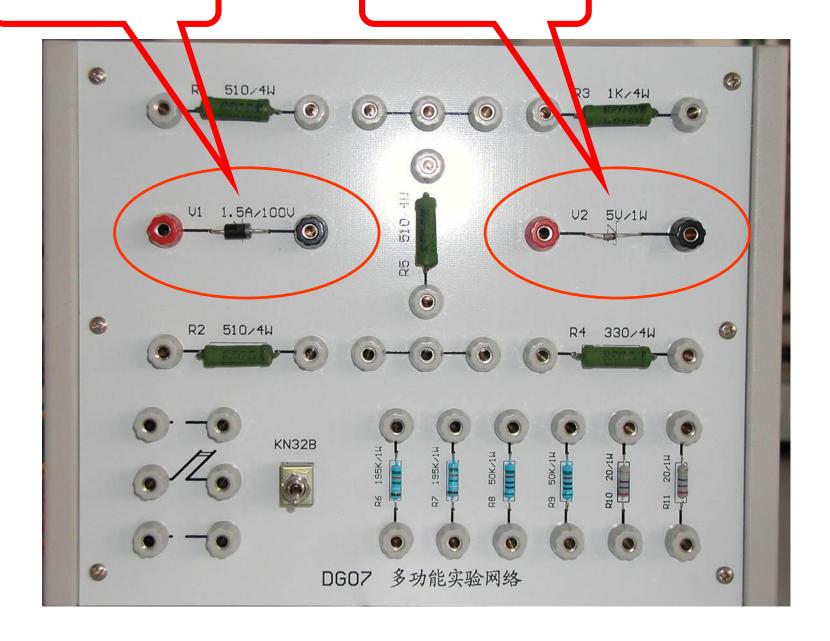


普通二极管



稳压二极管


2、非线性元件

(a) 普通二极管

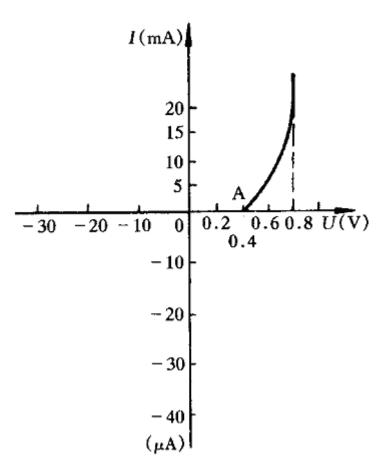


普通二极管伏安特性曲线



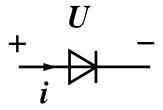



- 1.5 A (正向最大电流)
- 100 V (反向最大电压)

(b) 稳压二极管

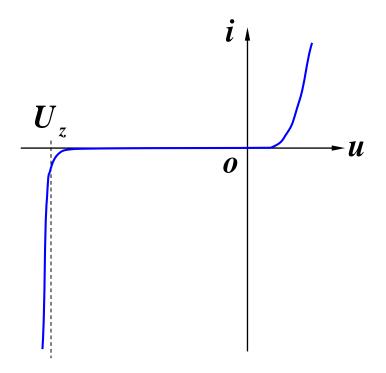

稳压二极管伏安特性曲线

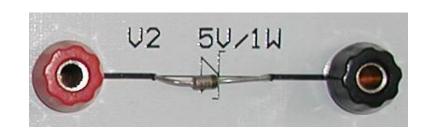

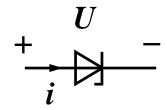

- 5 V (反向稳压值)
- 1W(最大功率)


200 mA (最大电流)

如何判断二极管是否正常?




四、实验方案:

测定晶体二极管和稳压二极管的伏安特性

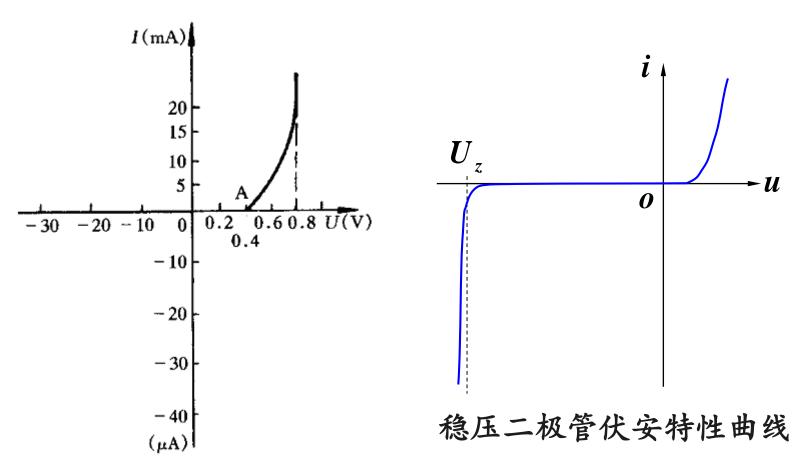


普通二极管伏安特性曲线

方案1:

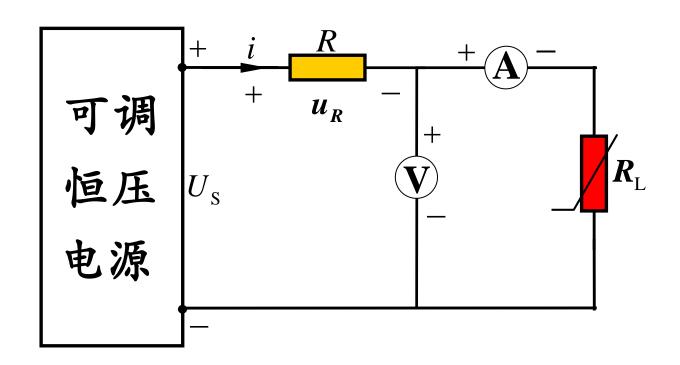

实际实验中注意R的取值大小,根据哪些值来估算?

方案2:

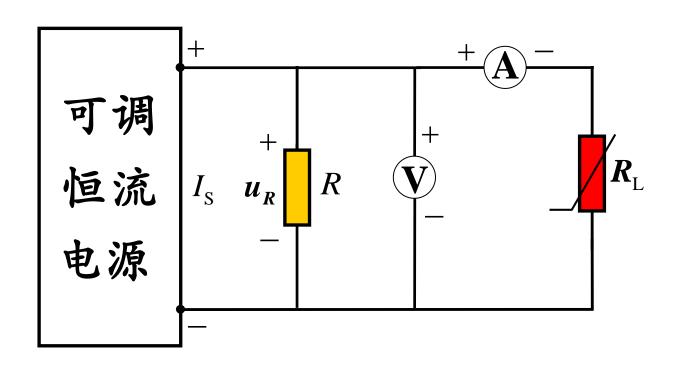

五、实验注意事项:

1、普通二极管(1.5A 100V):

最大工作电流、最高反向电压。

正向伏安特性曲线: (0~0.5V) 3点;


(0.5~0.6V) 5点;

(0.6~100mA附近电压) 5点;


反向伏安特性曲线:5点


(反向电压至少大于20V);

要求测量最大电流在 100mA 附近,不小于

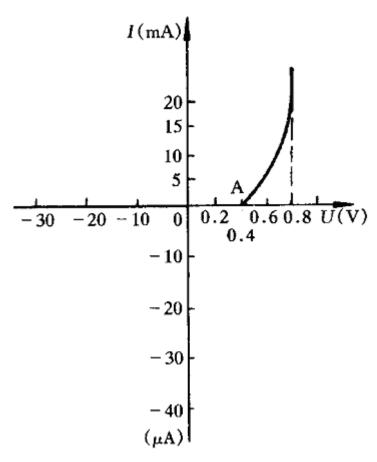

普通二极管伏安特性曲线

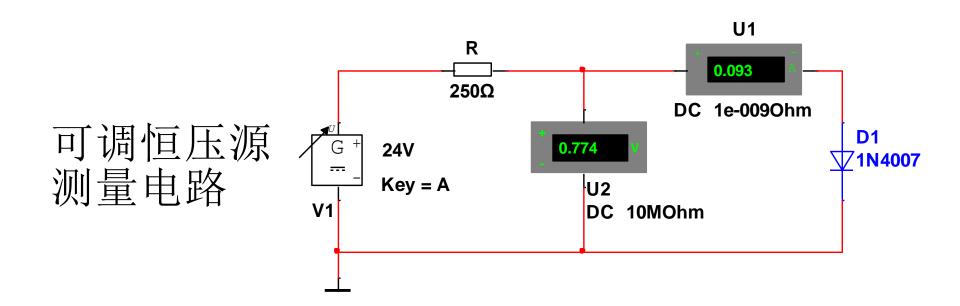

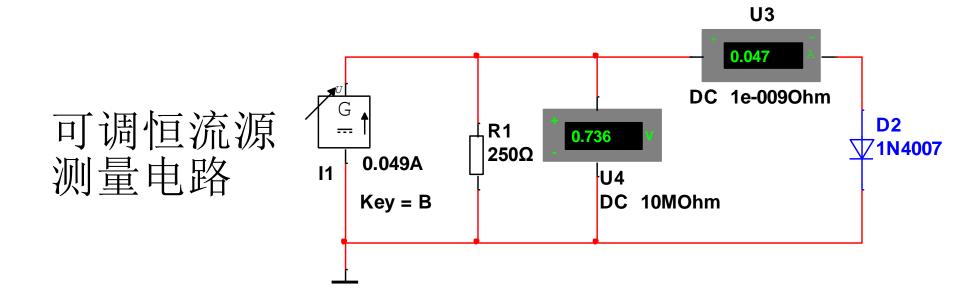

2、稳压二极管(5V /1W):

反向稳定电压、最大耗散功率。

正向伏安特性曲线: $(0\sim0.7V)$ 3点:

(0.7~0.8V) 5点;

(0.8~ 100mA附近电压) 5点;

反向伏安特性曲线: (0~4.7V)

(4.7~ 100mA附近电压) 7点;

要求测量最大电流在 100mA 附近,不小于


稳压二极管伏安特性曲线


3、曲线绘制:

- 1、如果使用细格绘图纸绘制曲线,通常可取20~30cm,使得从绘制曲线上读取得数据具有和实测数据一样位数的有效数字。
- 2、绘制的曲线应标出<mark>曲线名称</mark>。坐标轴上应注有坐标名称和单位,并 在坐标轴上标出相应的坐标值(刻度)。
- 3、绘制曲线需要足够多的测量点,通常测量数据之间的间隔是 的,但当数据曲线出现剧烈变化时,应增加测量的密度,以免遗漏某些特征。
- 4、应根据曲线的性质适当安排测量点。直线段测点少, 。测点安排得越多、越合理,测量得到的特性曲线越 接近实际情况。

六、示波器观测法

用示波器观测法测定晶体二极管和稳压二极管的伏安特性曲线

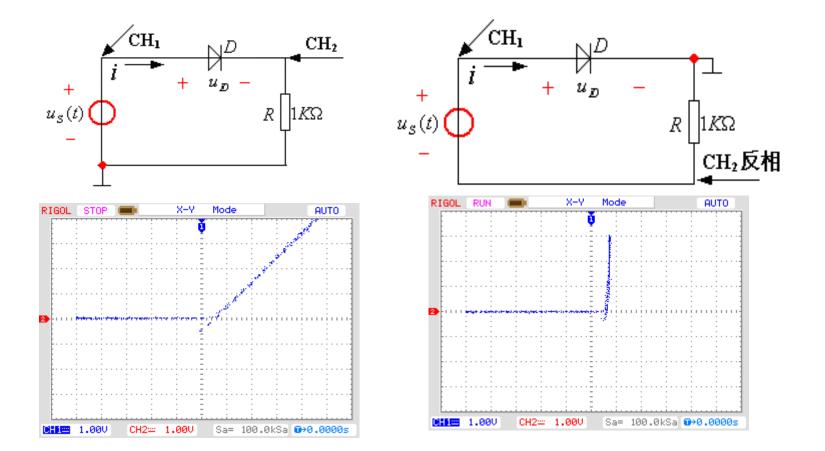

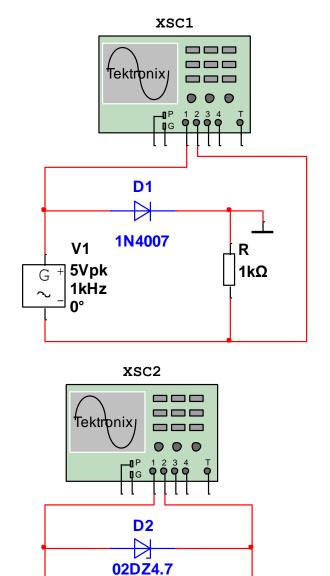


R1


1kΩ

V2

5Vpk

1kHz

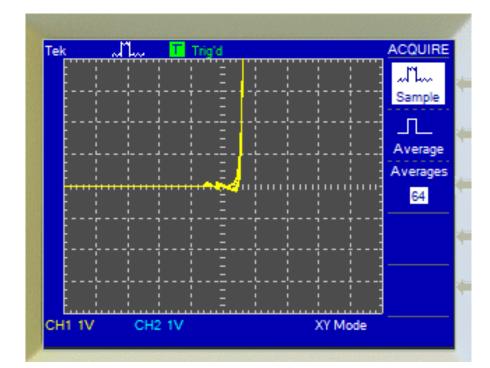


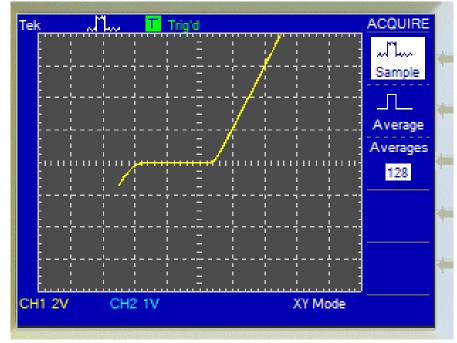


9

S

Active Analysis:

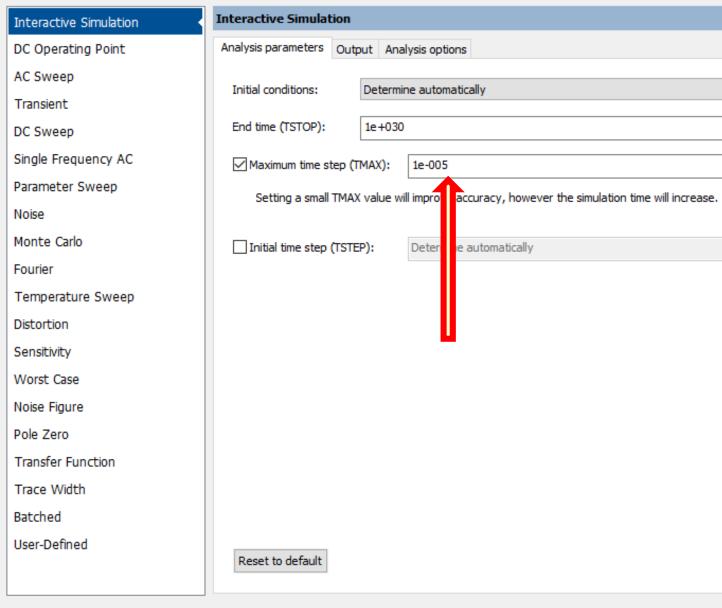

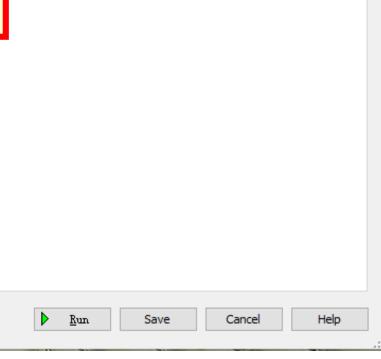

七、实验报告要求:

- 1、整理测量数据,在坐标纸上按合适的比例绘出各元件的伏安特性曲线。
- 2、针对二极管伏安特性的测定方法和过程,谈谈自己的体会和理解。
- 3、学习使用计算机软件绘制各元件的伏安特性曲线。

 $(P409 \sim 422)$

线上实验,用仿真完成本实验内容,上传源程序和实验报告。

线下实验,用实物完成本实验内容,熟悉仿真本实验的过程。 上交实验报告。

若有不清楚的地方,看学在浙大上的视频。

实验2 仪表内阻对测量结果的影响(和修正)实验5 含源一端口网络等效参数和外特性的测量