



自动控制理论

Principle of Automatic Control






第二章 CHAPTER 2

连续时间控制系统的数学模型

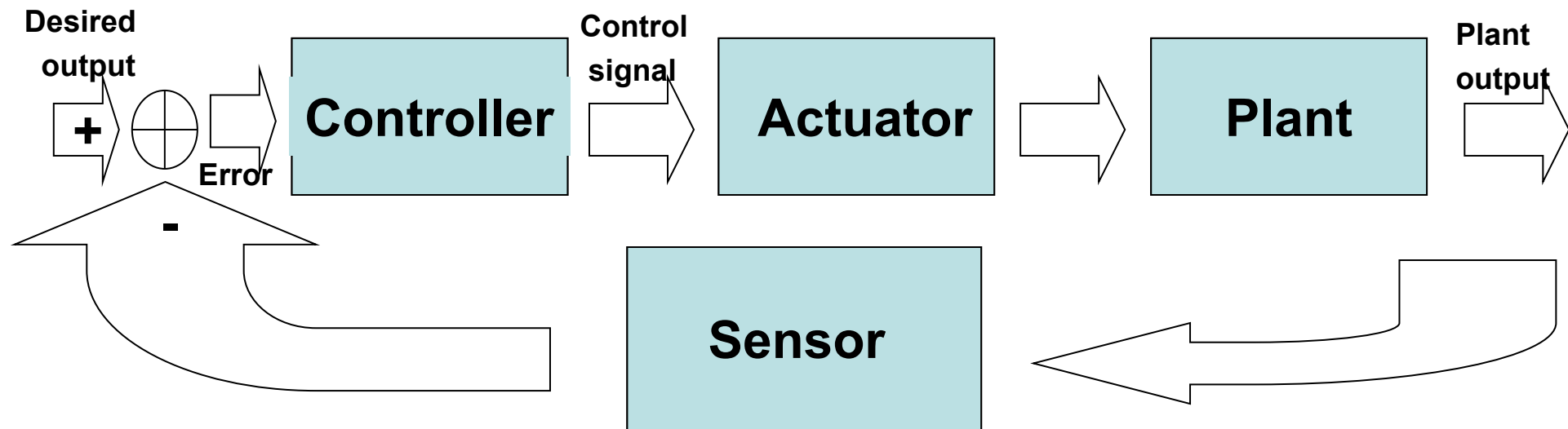**Mathematical Model of Continuous
-time Control Systems**





对系统进行数学描述，是设计和分析控制系统的前提


对系统进行数学描述即是建立系统的模型（建模，modeling）

系统建模 System Modeling

真实系统



系统模型

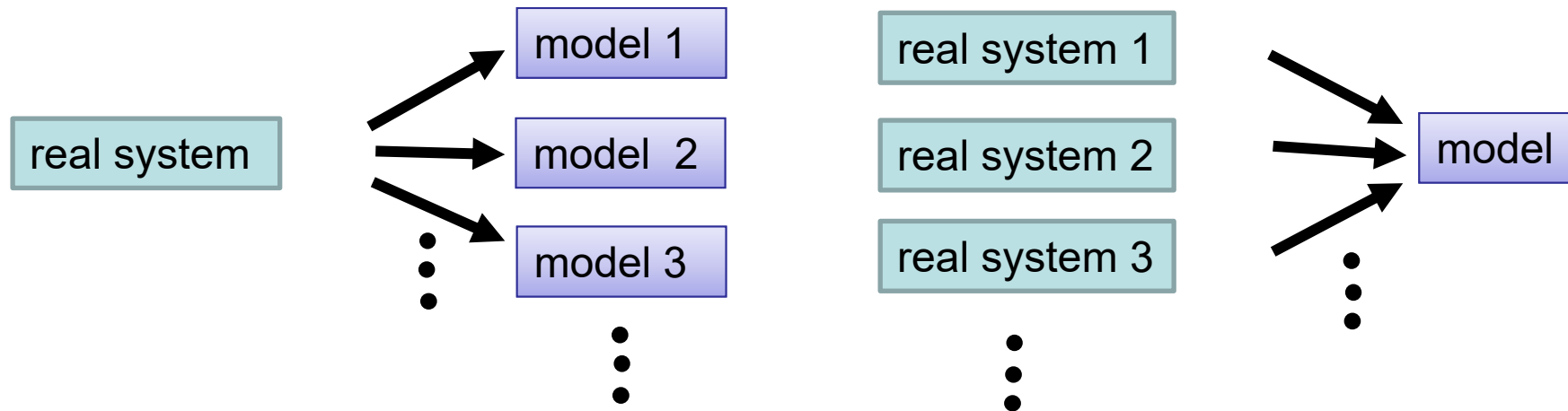



两种建模方法

✓ 机理建模

基于电路原理建模电路系统

基于力学原理建模力学系统

⋮

✓ 数据建模(也称系统辨识)

通过大量实验, 获得系统在不同输入信号

$$u_i(t) \quad i=1, 2, \dots, m$$

下的输出信号 $y_i(t)$, 基于 u_i 和 y_i 数据, 采用数学方法求取一个合理的映射 Φ , 使得 $\Phi(u_i) \approx y_i$, 再利用 Φ 得到系统的模型

工程建模不是越准确越好, 要兼顾精度、简单、易用、成本等等

建模比控制难得多



控制中常用的模型

- 输入输出（I/O）微分方程模型
- 传递函数
- 方块图
- 状态空间模型


若干典型系统

- 电路系统
- 机械运动系统
- 液位系统
- 热力系统

电路系统的机理建模

◆ 电路系统 = 电路元件 + 电路结构 (网络)

例

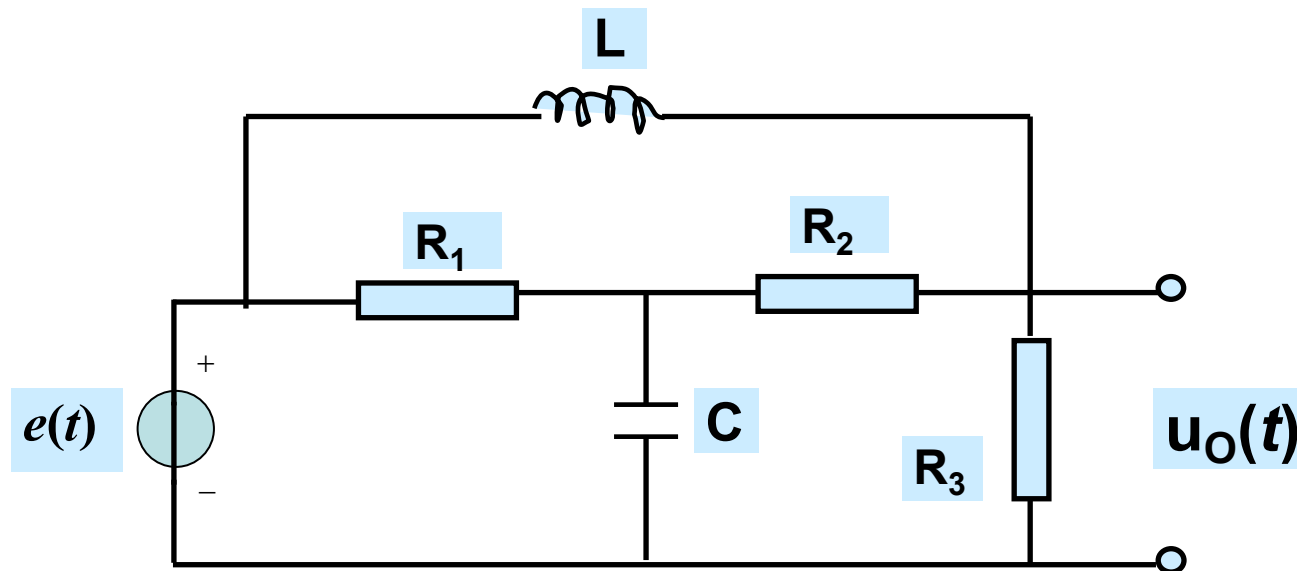

◆ 常用电路元件

电阻: $u(t) = Ri(t)$

电容: $C \frac{du(t)}{dt} = i(t)$


电感: $L \frac{di(t)}{dt} = u(t)$

电压源、电流源、...

电路系统的机理建模

◆ 电路结构(网络)的若干概念

例

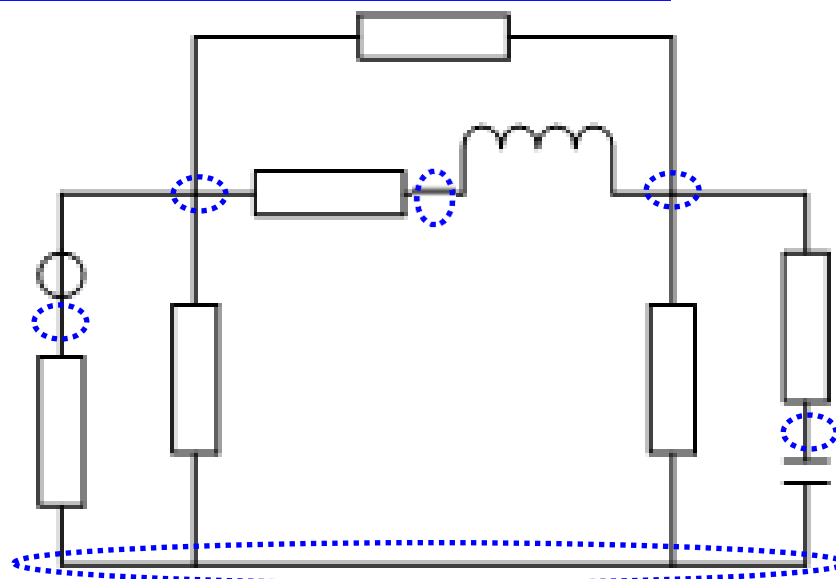

支路 (**branch**) : 每个二端元件称为一条支路 (上例9条支路)

结点 (**node**) : 二条或以上支路的连接点称为结点 (上例6个结点)

回路 (**loop**) : 由支路组成的闭合路径

网孔 (**mesh**) : 每个网眼即为网孔 (上例4个网孔)

网孔必是回路，但回路未必是网孔



电路系统的机理建模

◆ 基尔霍夫电流定律

在任一时刻，对任一结点，其连接的全部支路电流的代数和为零

$$\sum_k i_k = 0$$

若流出结点的电流前面取“+”，则流入结点的电流前面取“-”

◆ 基尔霍夫电压定律

在任一时刻，对任一回路，其上的全部支路电压的代数和为零


$$\sum_k u_k = 0$$

需指定回路的绕行方向（顺时针或逆时针）

与绕行方向同向的电压前面取“+”，反向的电压前面取“-”

电路系统的机理建模 (I/O微分方程模型)

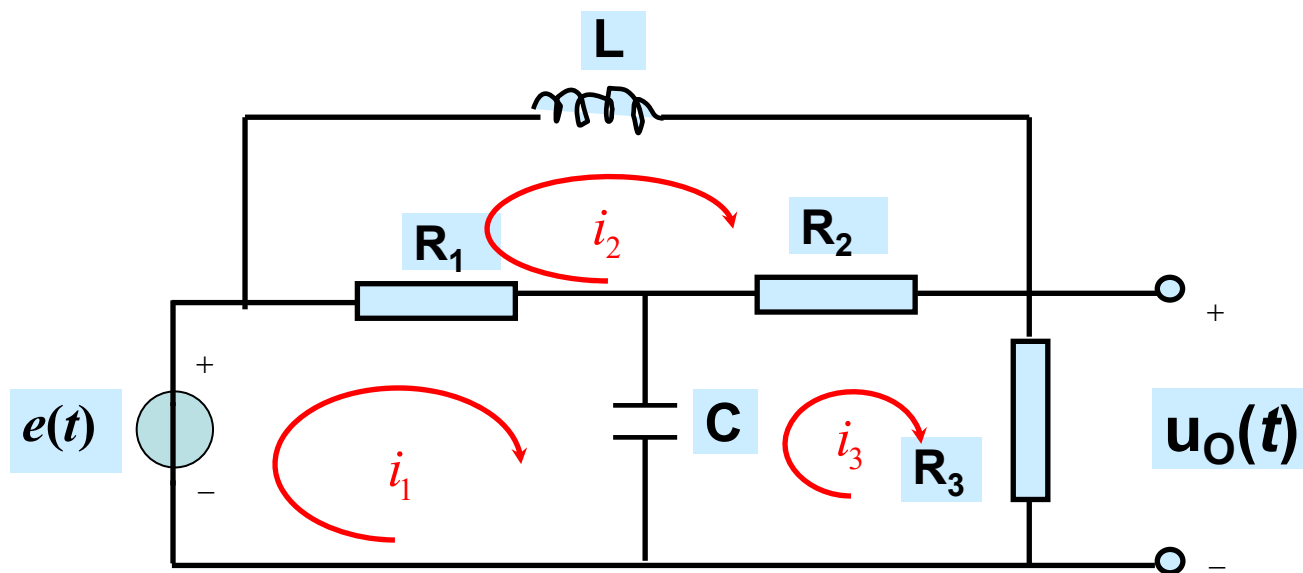◆ 例：如图电路中，输入 $e(t)$ ，输出 $u_o(t)$ ，求输入-输出关系



回路方法：3个网孔 $\text{记 } Dx(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \frac{1}{D}x(t) = \int_0^t x(\tau)d\tau$

Mesh 1: $\left(R_1 + \frac{1}{CD}\right)i_1 - R_1i_2 - \frac{1}{CD}i_3 = e$

Mesh 2: $-R_1i_1 + (R_1 + R_2 + LD)i_2 - R_2i_3 = 0$

Mesh 3: $-\frac{1}{CD}i_1 - R_2i_2 + \left(R_2 + R_3 + \frac{1}{CD}\right)i_3 = 0$

输出电压

$$u_o = R_3i_3$$

$$\begin{aligned}
 \left(R_1 + \frac{1}{CD}\right)i_1 - R_1 i_2 - \frac{1}{CD}i_3 &= e \\
 -R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + LD)i_2 - R_2 i_3 &= 0 \\
 -\frac{1}{CD}i_1 - R_2 i_2 + \left(R_2 + R_3 + \frac{1}{CD}\right)i_3 &= 0
 \end{aligned}$$

$$u_o = R_3 i_3$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + \frac{1}{CD} & -R_1 & -\frac{1}{CD} \\ -R_1 & R_1 + R_2 + LD & -R_2 \\ -\frac{1}{CD} & -R_2 & R_2 + R_3 + \frac{1}{CD} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \left(R_1 + \frac{1}{CD}\right)(R_1 + R_2 + LD)\left(R_2 + R_3 + \frac{1}{CD}\right) - \frac{R_1 R_2}{CD} - \frac{R_1 R_2}{CD} \\
 &\quad - \frac{1}{C^2 D^2}(R_1 + R_2 + LD) - R_2^2 \left(R_1 + \frac{1}{CD}\right) - R_1^2 \left(R_2 + R_3 + \frac{1}{CD}\right) \\
 &= R_1 R_2 R_3 + \frac{L}{C}(R_1 + R_2 + R_3) + R_1(R_2 + R_3)LD + (R_1 + R_2)\frac{R_3}{CD}
 \end{aligned}$$

$$i_3 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} R_1 + \frac{1}{CD} & -R_1 & e \\ -R_1 & R_1 + R_2 + LD & 0 \\ -\frac{1}{CD} & -R_2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{\Delta} \left(R_1 R_2 + \frac{L}{C} + \frac{R_1 + R_2}{CD} \right) e$$



$$\Delta = R_1 R_2 R_3 + \frac{L}{C}(R_1 + R_2 + R_3) + R_1(R_2 + R_3)LD + (R_1 + R_2)\frac{R_3}{CD}$$

$$u_o = R_3 i_3$$

$$i_3 = \frac{1}{\Delta} \left(R_1 R_2 + \frac{L}{C} + \frac{R_1 + R_2}{CD} \right) e$$

$$i_3 = \frac{R_1 R_2 + \frac{L}{C} + \frac{R_1 + R_2}{CD}}{R_1 R_2 R_3 + \frac{L}{C}(R_1 + R_2 + R_3) + R_1(R_2 + R_3)LD + (R_1 + R_2)\frac{R_3}{CD}} e$$

$$= \frac{R_1 R_2 CD + LD + R_1 + R_2}{R_1 R_2 R_3 CD + (R_1 + R_2 + R_3)LD + R_1(R_2 + R_3)LCD^2 + (R_1 + R_2)R_3} e$$

$$u_o = \frac{R_1 R_2 R_3 CD + R_3 LD + R_3(R_1 + R_2)}{R_1 R_2 R_3 CD + (R_1 + R_2 + R_3)LD + R_1(R_2 + R_3)LCD^2 + (R_1 + R_2)R_3} e$$


$$\left(R_1 R_2 R_3 CD + (R_1 + R_2 + R_3)LD + R_1(R_2 + R_3)LCD^2 + (R_1 + R_2)R_3 \right) u_o$$

$$= \left(R_1 R_2 R_3 CD + R_3 LD + R_3(R_1 + R_2) \right) e$$

$$R_1(R_2 + R_3)LC\ddot{u}_o + \left(R_1 R_2 R_3 C + (R_1 + R_2 + R_3)L \right) \dot{u}_o + (R_1 + R_2)R_3 u_o$$

$$= \left(R_1 R_2 R_3 C + R_3 L \right) \dot{e} + R_3(R_1 + R_2)e$$

电路系统的机理建模 (I/O微分方程模型)

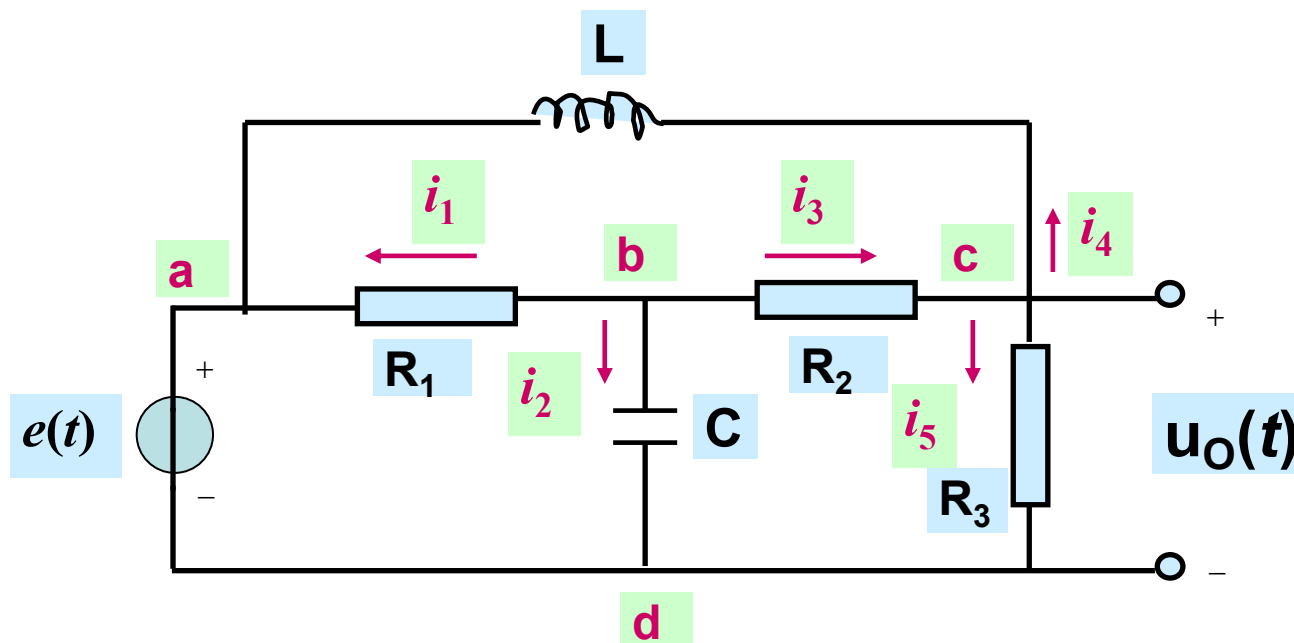

结点方法：4个结点，d参考点，电压源电流仅与a有关 标出各支路参考电流方向

对于结点b $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

对于结点c $-i_3 + i_4 + i_5 = 0$

用结点电压表示


$$\frac{u_b - e}{R_1} + CDu_b + \frac{u_b - u_o}{R_2} = 0$$

$$\frac{u_o - u_b}{R_2} + \frac{u_o}{R_3} + \frac{1}{LD}(u_o - e) = 0$$

用与回路法类似的整理步骤
可得I/O微分方程模型

例：电阻电容串联电路

图2中, R, C 为已知常数, $e_i(t)$ 是输入; $e_o(t)$ 是输出, 请列写关于电路输出 $e_o(t)$ 和输入 $e_i(t)$ 的方程。

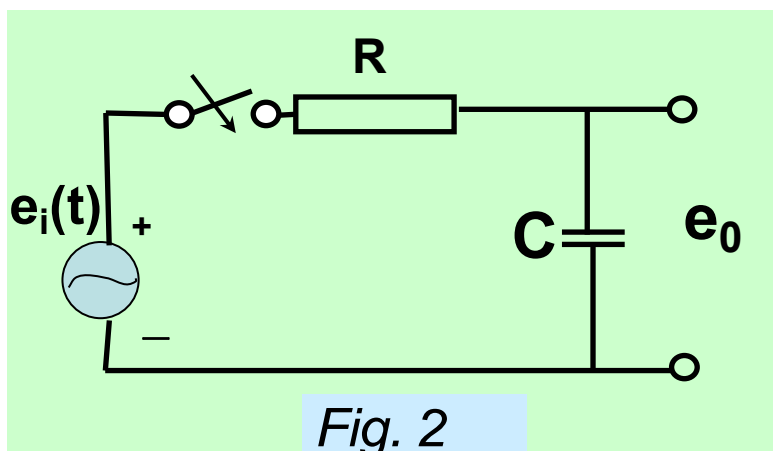

或

$$RC \frac{de_0}{dt} + e_0 = e_i$$

$$T \frac{de_0}{dt} + e_0 = e_i$$

其中, $T=RC$ 称为电路的时间常数, (***) 方程为一阶方程。

由一阶微分方程描述的系统称为一阶系统

例：电阻电感电容（RLC）串联电路

在图3中, R, L, C 为已知常数, $e(t)$ 是输入; $u_c(t)$ 是输出。请列写关于电路输出 $u_c(t)$ 和输入 $e(t)$ 的方程。

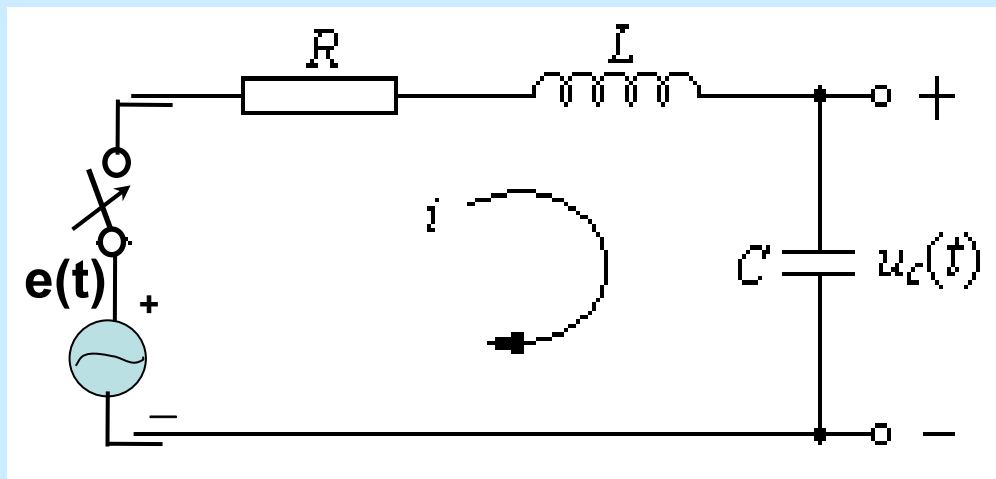


Fig .3

1) $T_1=L/R$ 和 $T_2=RC$
称为电路的时间常数

2) RLC电路 (** ***)
是二阶微分方程

由二阶微分方程描述的系统称为二阶系统


$$L C \frac{d^2 u_c(t)}{d t^2} + R C \frac{d u_c(t)}{d t} + u_c(t) = e$$

或


$$T_1 T_2 \frac{d^2 u_c(t)}{d t^2} + T_2 \frac{d u_c(t)}{d t} + u_c(t) = e$$

电路系统的机理建模（I/O微分方程模型）

一. 1. 求理想运算放大器的传递函数，结构图如下：(2003年)

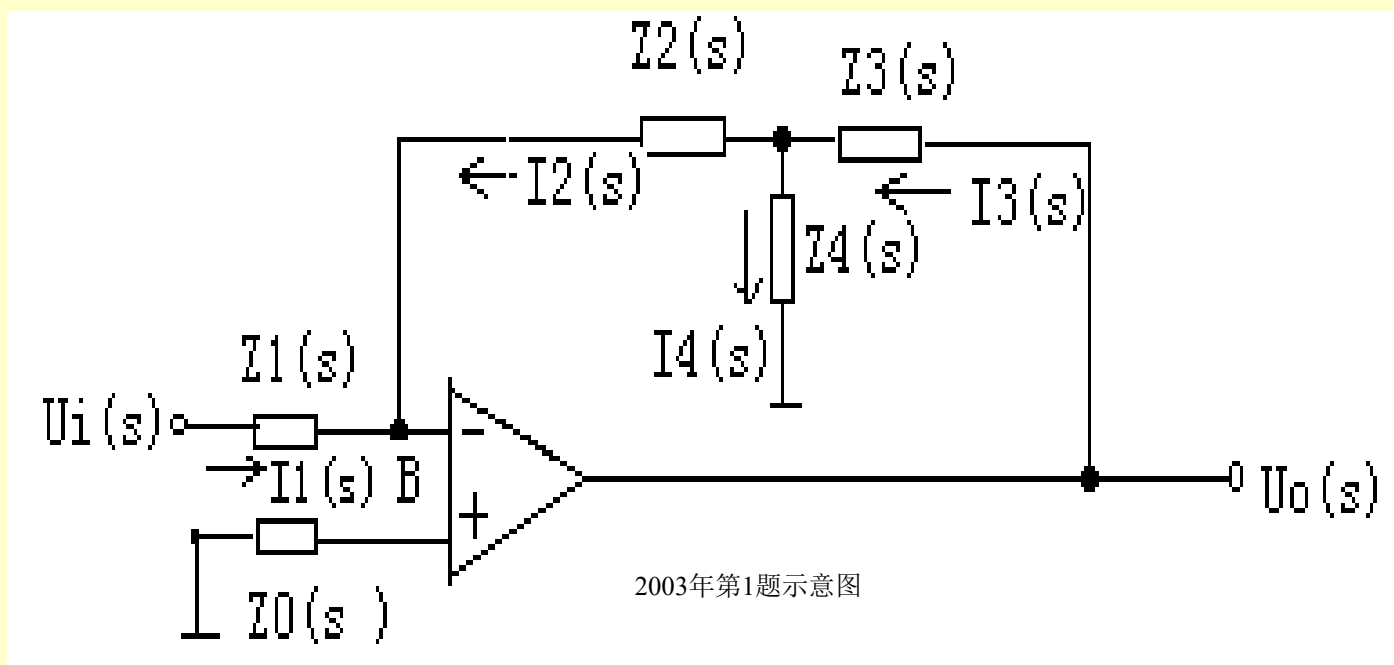

2003年第1题示意图

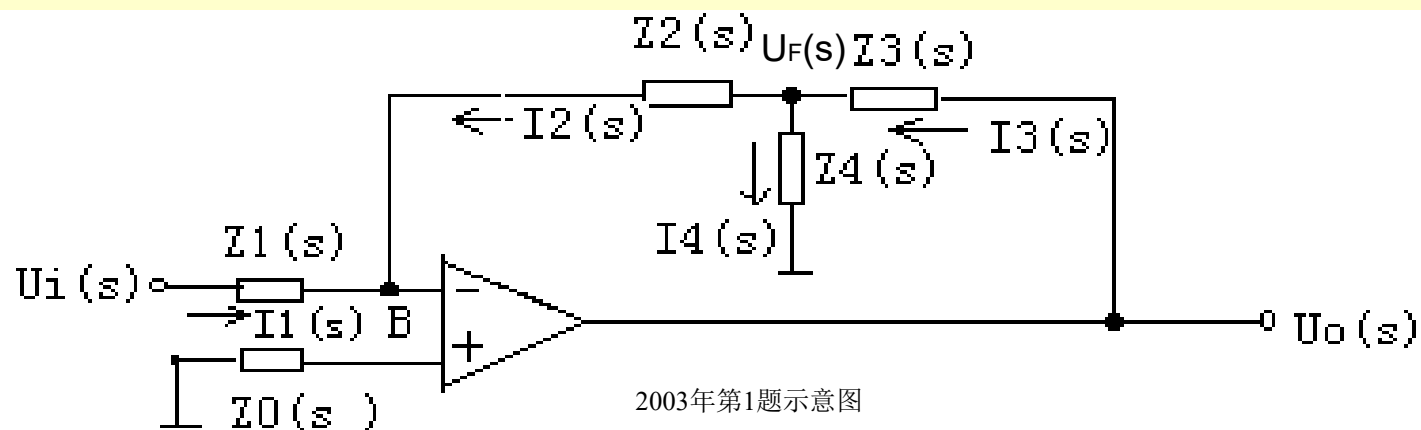

$$\therefore i_1 = -i_2 \quad \text{虚断}$$

$$i_3 = i_2 + i_4$$

$$\text{即: } \begin{cases} \frac{U_i(s) - U_B(s)}{Z_1(s)} = \frac{U_B(s) - U_F(s)}{Z_2(s)} \\ \frac{U_F(s) - U_o(s)}{Z_3(s)} = \frac{U_B(s) - U_F(s)}{Z_2(s)} - \frac{U_F(s)}{Z_4(s)} \end{cases}$$

$$U_B = 0 \quad \text{虚短}$$

$$\text{消去 } U_F(s)$$

$$\text{得: } \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = - \frac{Z_2(s)Z_3(s) + Z_3(s)Z_4(s) + Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_4(s)}$$



电路系统的机理建模（传递函数）

➤ 零初始条件：

系统 $a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 y(t) = b_m x^{(m)}(t) + \cdots + b_0 x(t)$

$x(t)$ 为输入， $y(t)$ 为输出， a_n 不等于零， b_m 不等于零

其零初始条件为

$$\begin{array}{ll} y(t)|_{t=0} = 0 & x(t)|_{t=0} = 0 \\ \frac{dy(t)}{dt} \Big|_{t=0} = 0 & \frac{dx(t)}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \\ \vdots & \vdots \\ \frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}} \Big|_{t=0} = 0 & \frac{d^{m-1}x(t)}{dt^{m-1}} \Big|_{t=0} = 0 \end{array}$$

- 传递函数的定义：传递函数是在零初始条件下，系统输出拉普拉斯变换除以输入拉普拉斯变换的商

电路系统的机理建模（传递函数）

◆ 考虑如下由时域微分方程描述的 n 阶系统

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 y(t) = b_m x^{(m)}(t) + \cdots + b_0 x(t)$$

通常有 $n \geq m$ （因果系统）


在零初始条件下作拉普拉斯变换

$$\begin{aligned} & a_n s^n Y(s) + a_{n-1} s^{n-1} Y(s) + \cdots + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) \\ &= b_m s^m X(s) + b_{m-1} s^{m-1} X(s) + \cdots + b_1 s X(s) + b_0 X(s) \end{aligned}$$

◆ 其传递函数是


$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

$$Y(s) = G(s) X(s)$$

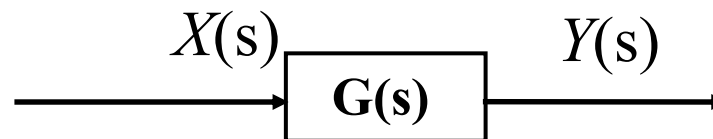

电路系统的机理建模（传递函数）


◆ 例：如图电路中，输入 $e(t)$,输出 $u_o(t)$, 求传递函数

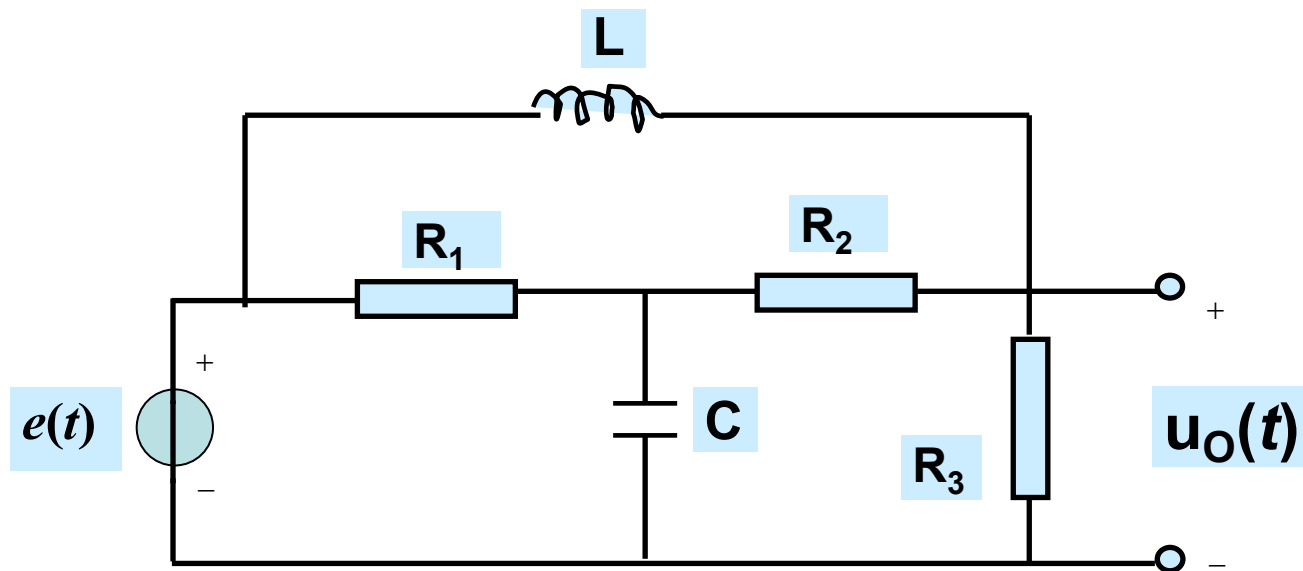

$$R_1(R_2 + R_3)LC\ddot{u}_o + (R_1R_2R_3C + (R_1 + R_2 + R_3)L)\dot{u}_o + (R_1 + R_2)R_3u_o = (R_1R_2R_3C + R_3L)\dot{e} + R_3(R_1 + R_2)e$$

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{E(s)} = \frac{(R_1R_2R_3C + R_3L)s + R_3(R_1 + R_2)}{R_1(R_2 + R_3)LCs^2 + (R_1R_2R_3C + (R_1 + R_2 + R_3)L)s + (R_1 + R_2)R_3}$$

电路系统的机理建模（传递函数）

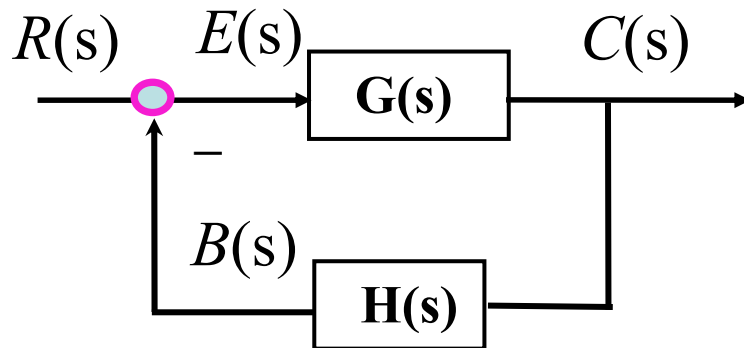

- 开环传递函数(简称开环传函，这里是闭环系统的开环传递函数)


$$G_o(s) = \frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$

- 闭环传递函数(简称闭环传函)

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{G(s)}{1 + G_o(s)}$$

电路系统的机理建模（传递函数）


- 对于典型的闭环控制系统

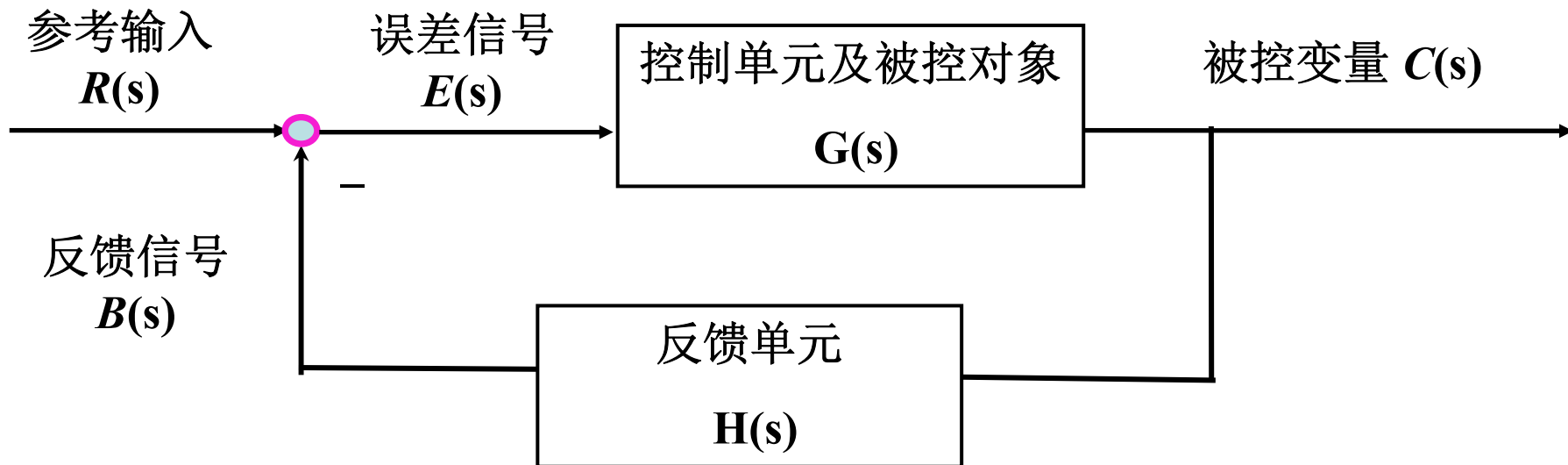

- 整个系统的传递函数 – 被控变量 $C(s)$ 与参考输入 $R(s)$ 的比值。

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

电路系统的机理建模（传递函数）

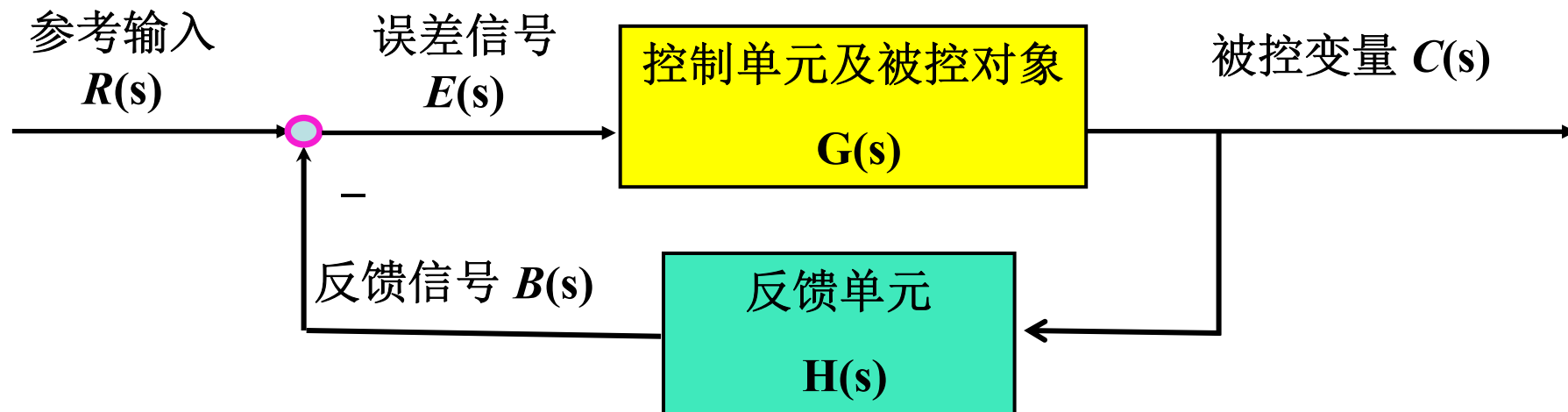

- **开环传递函数** – 对于任意给定的反馈环，反馈通路输出变量 $B(s)$ 与误差信号 $E(s)$ 的比值（注意：系统仍然是闭环控制系统）。

$$G(s) = \frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$$


- **前向通路传递函数** – 被控变量 $C(s)$ 与误差信号 $E(s)$ 的比值 $G_f(s) = \frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$

- **反馈通路传递函数**


$$G_b(s) = \frac{B(s)}{C(s)} = H(s)$$

电路系统的机理建模（方块图）


方块图的基本元素

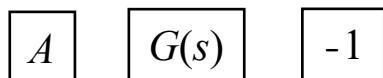


方框（环节）表示子系统或对信号的变换

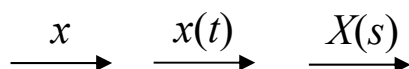

带单向箭头的线段（信号线）表示信号及其流向

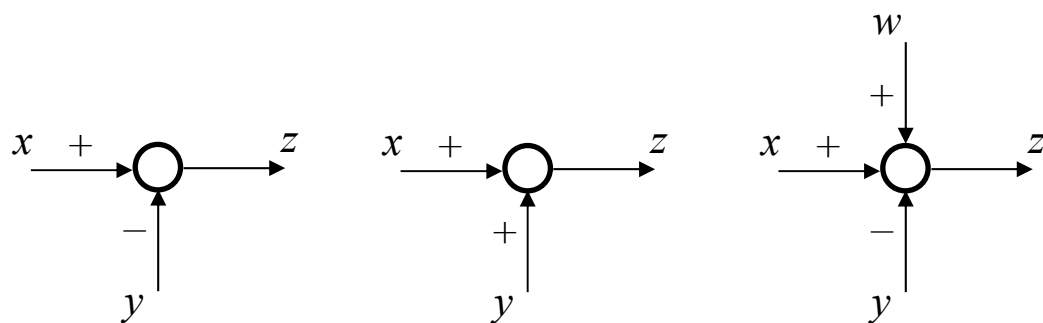


比较点（综合点）表示对两个或以上信号的加减运算

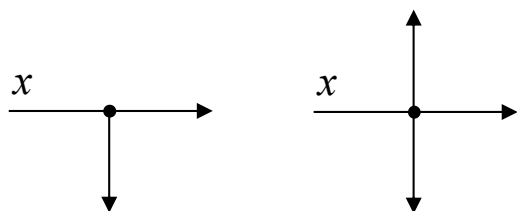

引出点表示同一个信号被引至多个不同的位置使用

电路系统的机理建模（方块图）

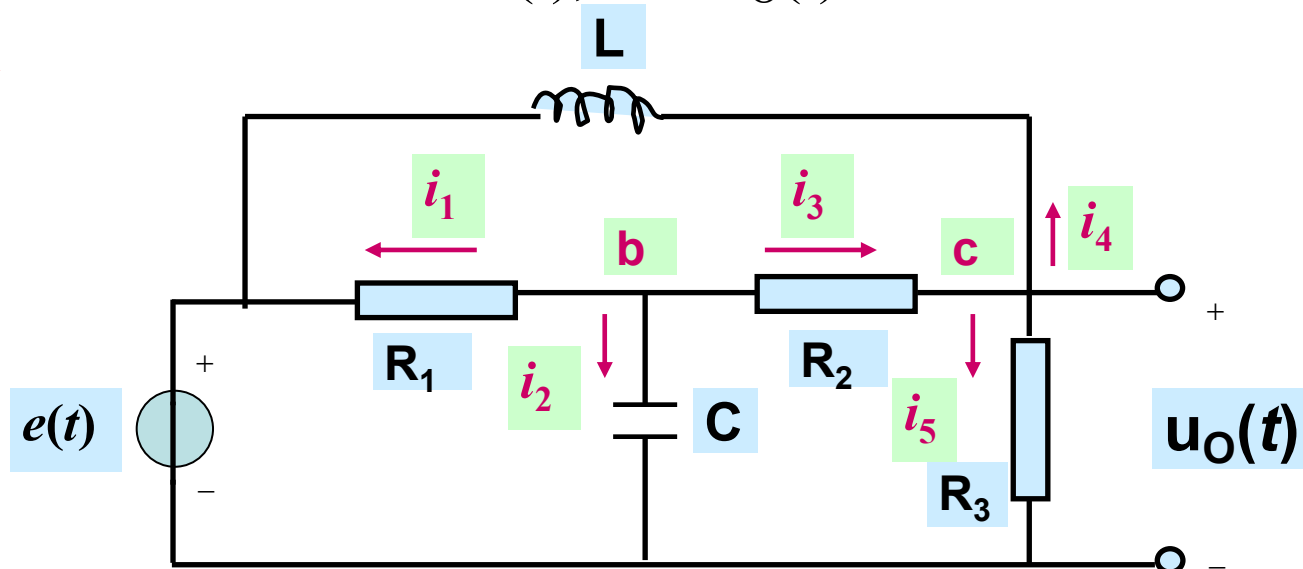◆ 例：如图电路中，输入 $e(t)$, 输出 $u_o(t)$, 要求用方块图表示电路模型



结点方法：



对于节点b $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

对于节点c $-i_3 + i_4 + i_5 = 0$


对于电容C $i_2 = C \frac{du_b}{dt}$

对于电感L $u_c - e = L \frac{di_4}{dt}$

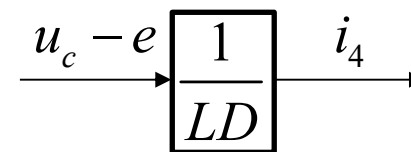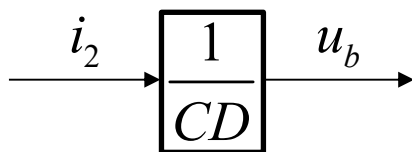记 $\frac{1}{D} x(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$



电路系统的机理建模（方块图）

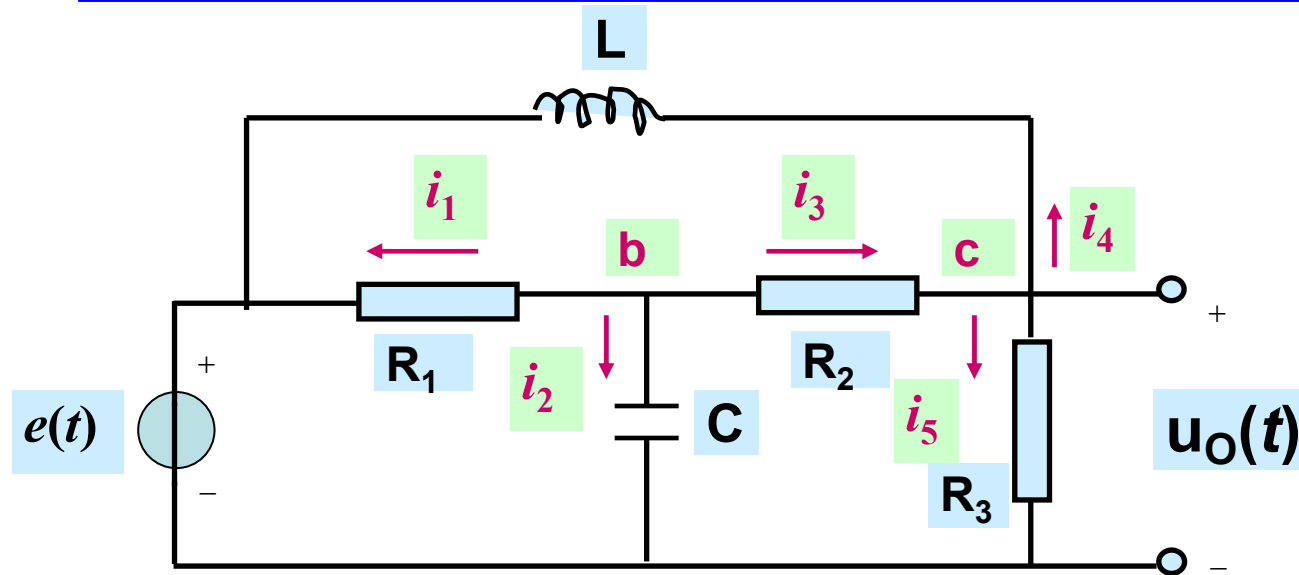


$$i_2 = -i_1 - i_3$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$


$$-i_3 + i_4 + i_5 = 0$$

$$i_5 = i_3 - i_4$$

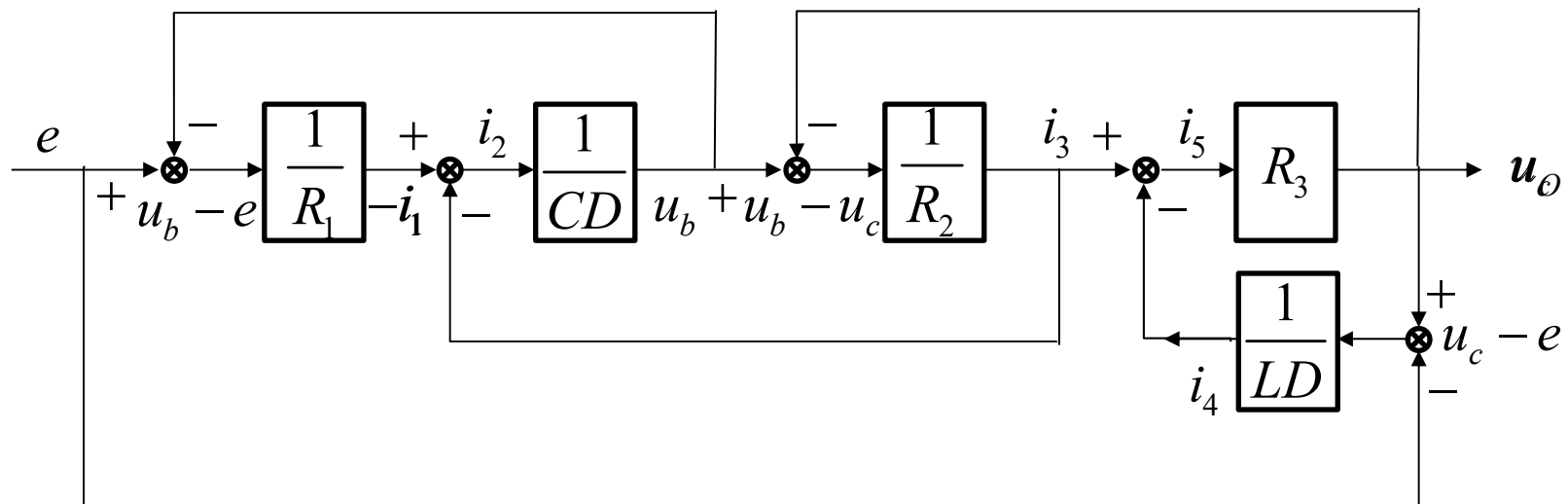


电路系统的机理建模（方块图）

串联（cascade）

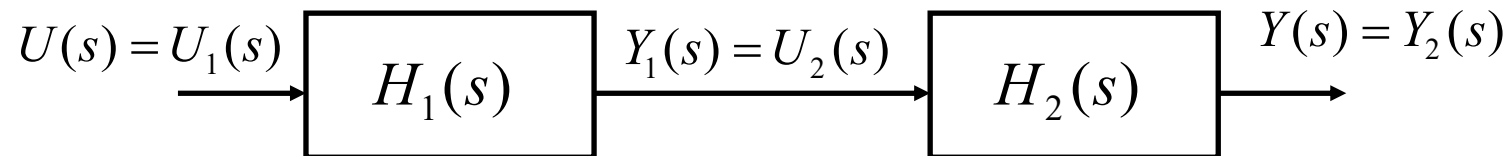


$$Y(s) = Y_2(s) = H_2(s)U_2(s) = H_2(s)Y_1(s) = H_2(s)H_1(s)U(s)$$
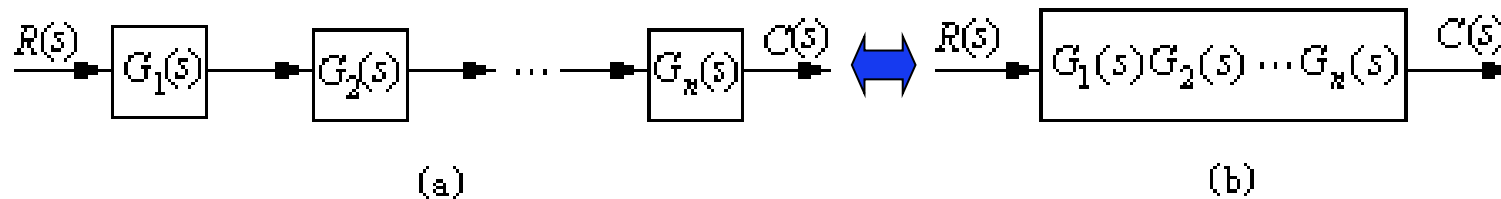
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = H_2(s)H_1(s)$$




电路系统的机理建模（方块图）

并联（parallel）

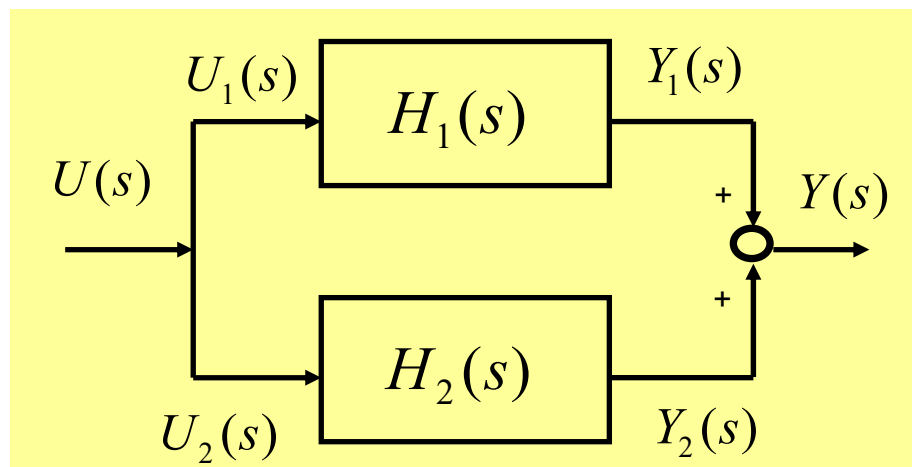

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = H_1(s) + H_2(s)$$
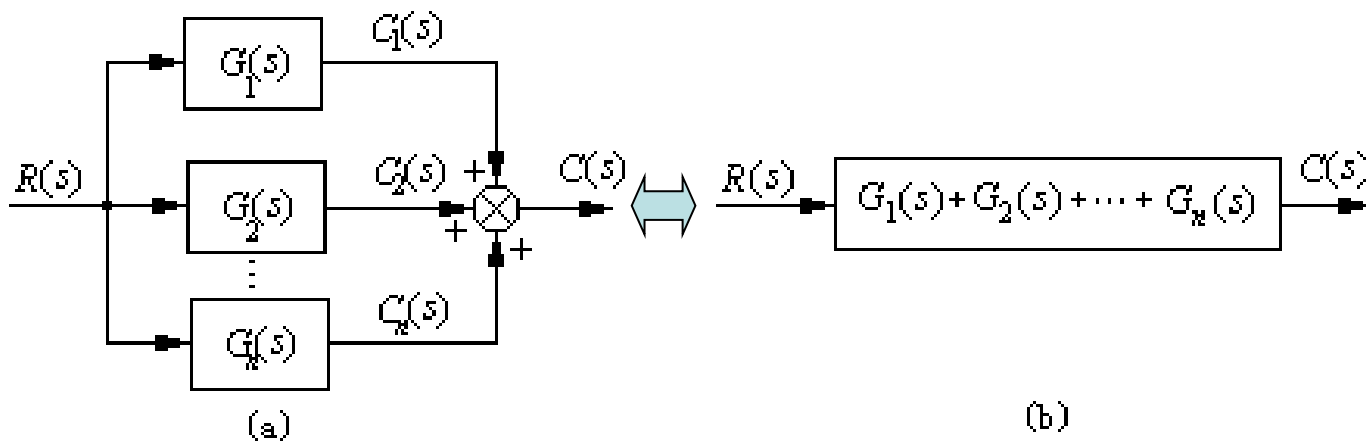
$$Y(s) = Y_1(s) + Y_2(s) = H_1(s)U_1(s) + H_2(s)U_2(s) = (H_1(s) + H_2(s))U(s)$$




电路系统的机理建模（方块图）

负反馈

(negative feedback)

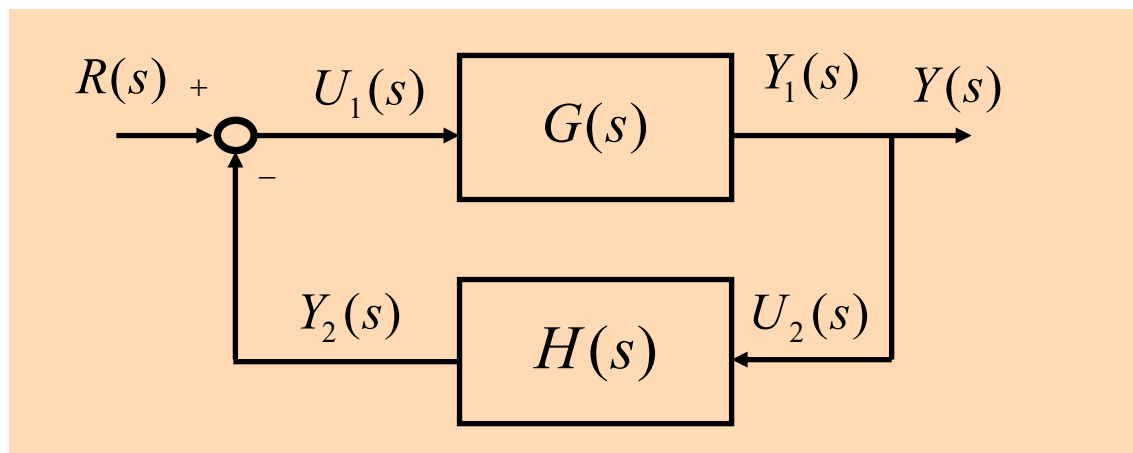
$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



正反馈




(positive feedback)
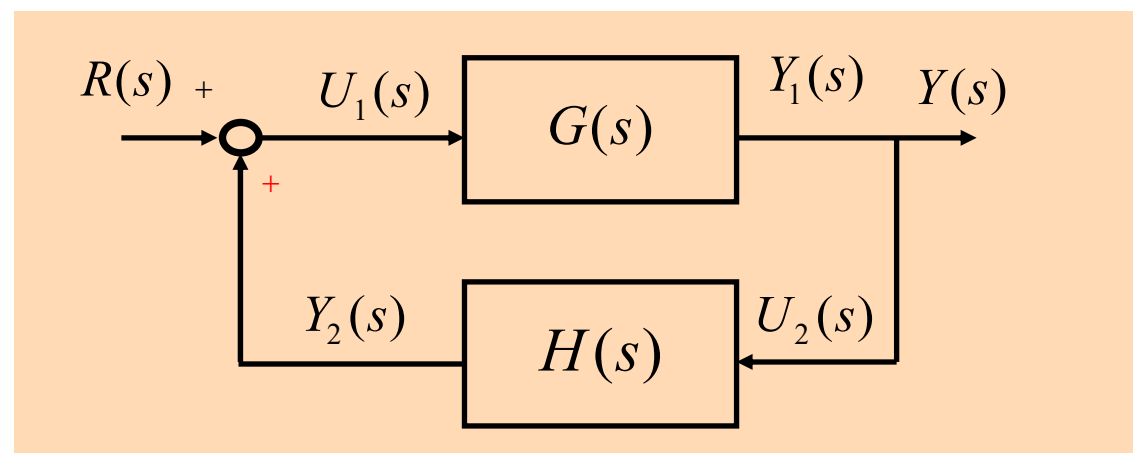
$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$$



电路系统的机理建模（方块图）


求和点移动

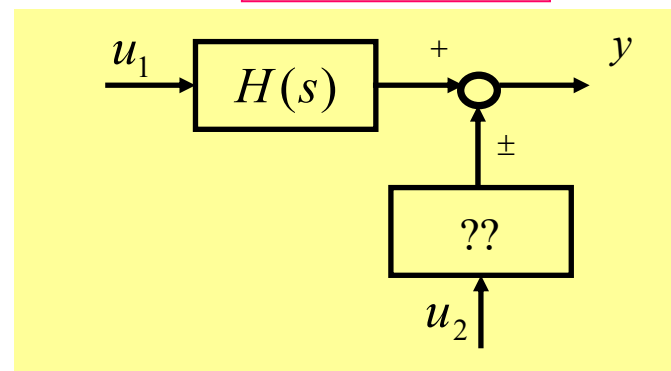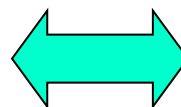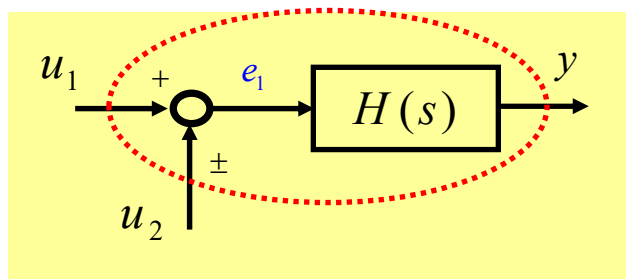


$$Y(s) = H(s)(U_1(s) \pm U_2(s))$$

$$= H(s)U_1(s) \pm H(s)U_2(s)$$
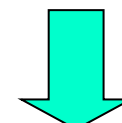
$$Y(s) = H(s)U_1(s) \pm ?? \cdot U_2(s)$$





$$?? = H(s)$$

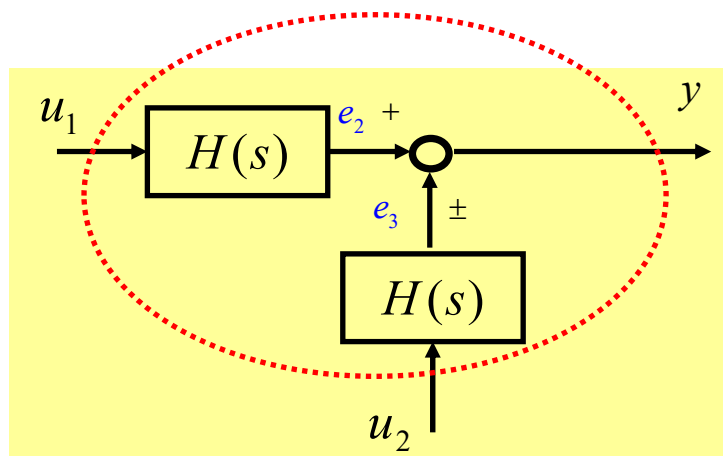


$$Y(s) = H(s)U_1(s) \pm H(s)U_2(s)$$

原则：在变换前后的方块图中，同名“变量对”之间的传递函数不变

电路系统的机理建模（方块图）

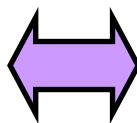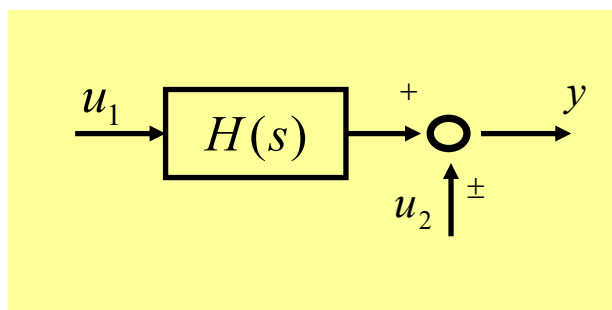


求和点移动

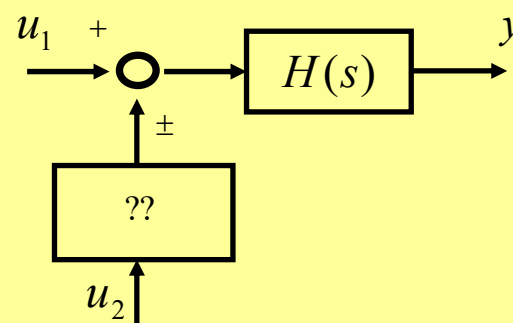

$$Y(s) = H(s)U_1(s) + U_2(s)$$
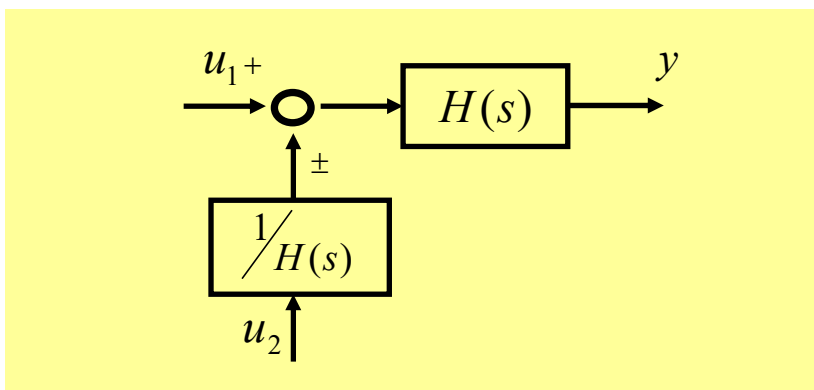
$$Y(s) = H(s)\{U_1(s) + ?? \cdot U_2(s)\}$$




$$?? \cdot H(s)U_2(s) = U_2(s)$$

$$?? = H(s)^{-1}$$

原则：在变换前后的方块图中，同名“变量对”之间的传递函数不变

电路系统的机理建模（方块图）

- 相邻两个求和点前后移动的等效变换

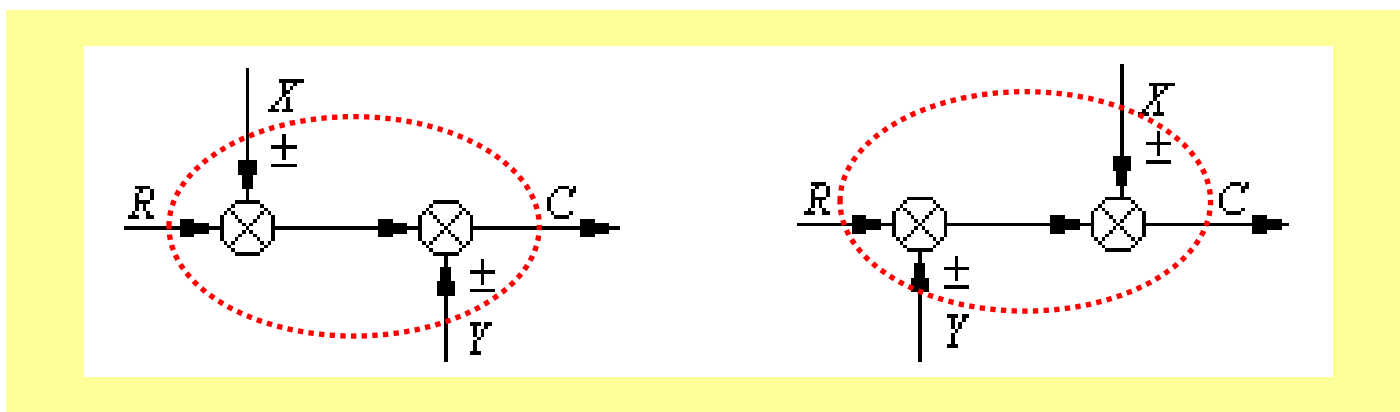




$$C = R \pm X \pm Y$$

相邻多个求和点可以任意换位


原则：在变换前后的方块图中，同名“变量对”之间的传递函数不变

电路系统的机理建模（方块图）

引出点移动

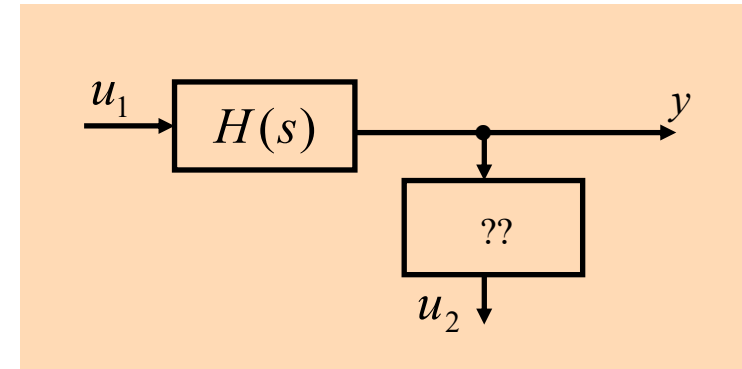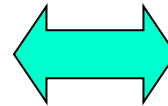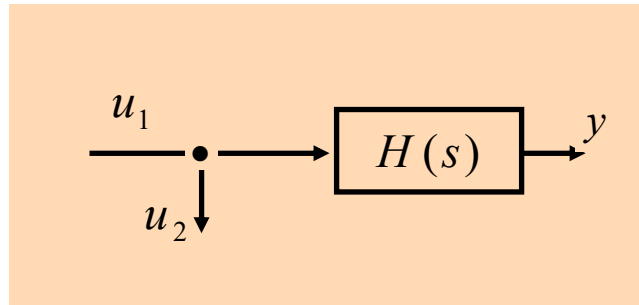


$$Y(s) = H(s)U_1(s); U_2(s) = U_1(s)$$

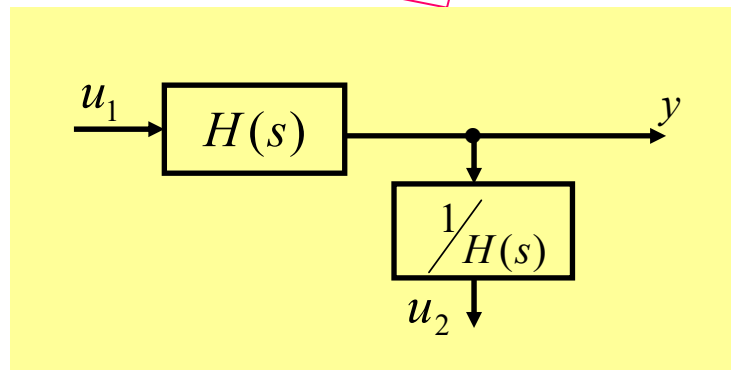

$$Y(s) = H(s)U_1(s)$$



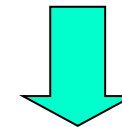
$$U_2(s) = ?? \cdot H(s)U_1(s) = U_1(s)$$




$$?? = H(s)^{-1}$$

电路系统的机理建模（方块图）

引出点移动

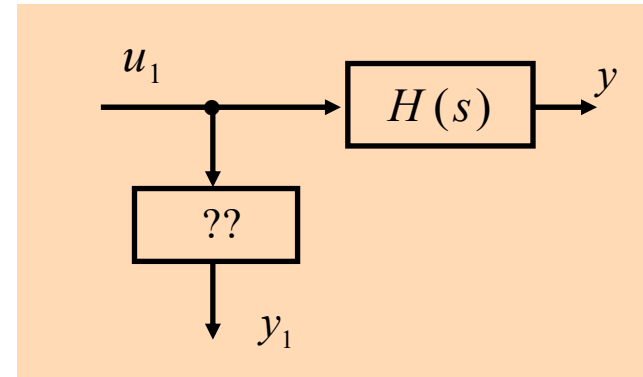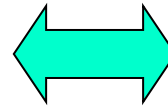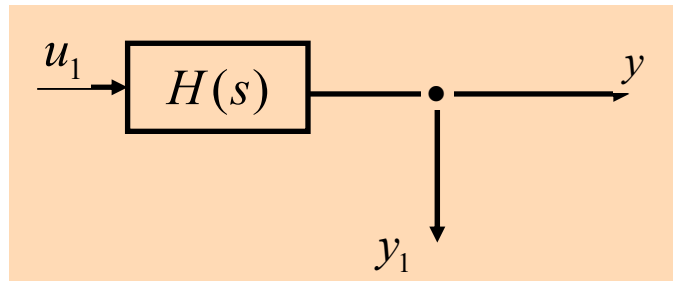


$$Y(s) = H(s)U_1(s); Y_1(s) = Y(s)$$

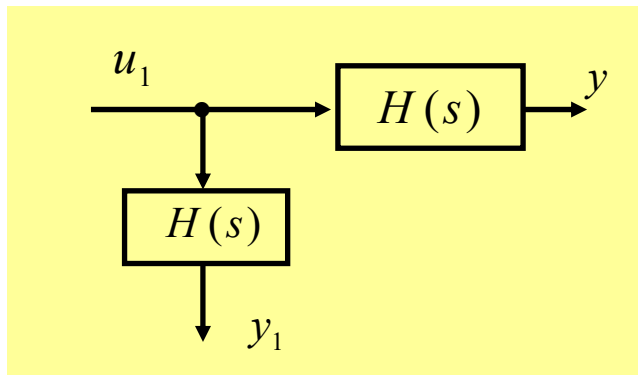

$$Y(s) = H(s)U_1(s)$$


$$Y_1(s) = U_1(s) \cdot ?? = Y(s)$$

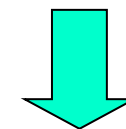

$$?? = H(s)$$


电路系统的机理建模（方块图）

- 相邻多个引出点可以任意换位

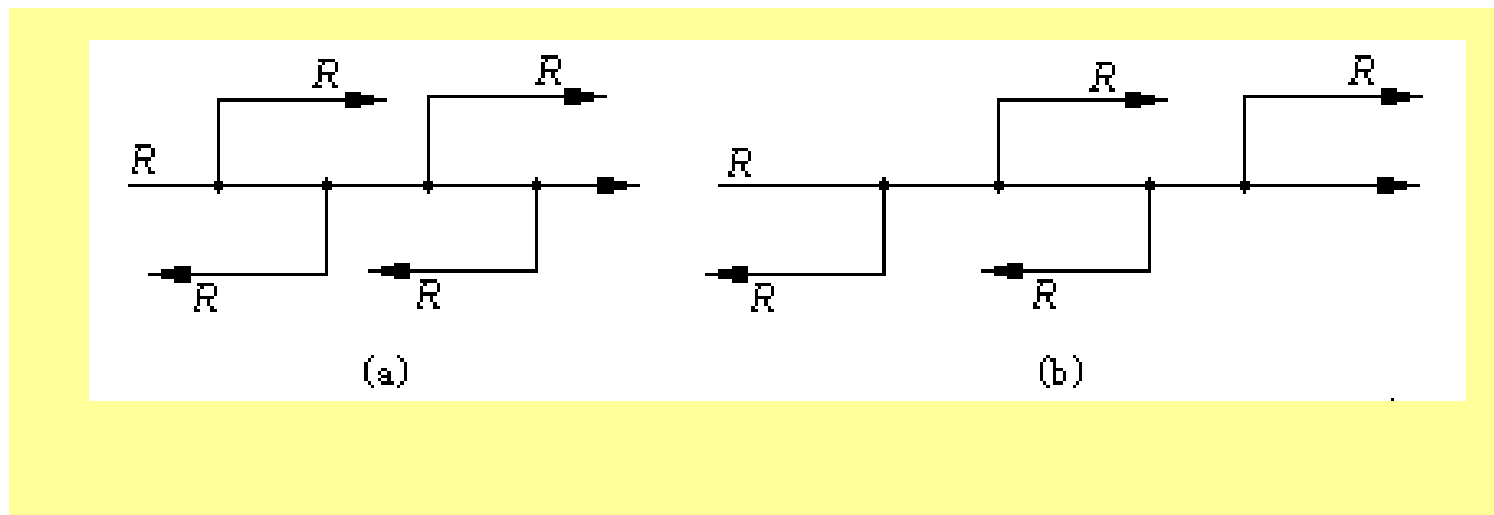

电路系统的机理建模（方块图）

等效单位反馈

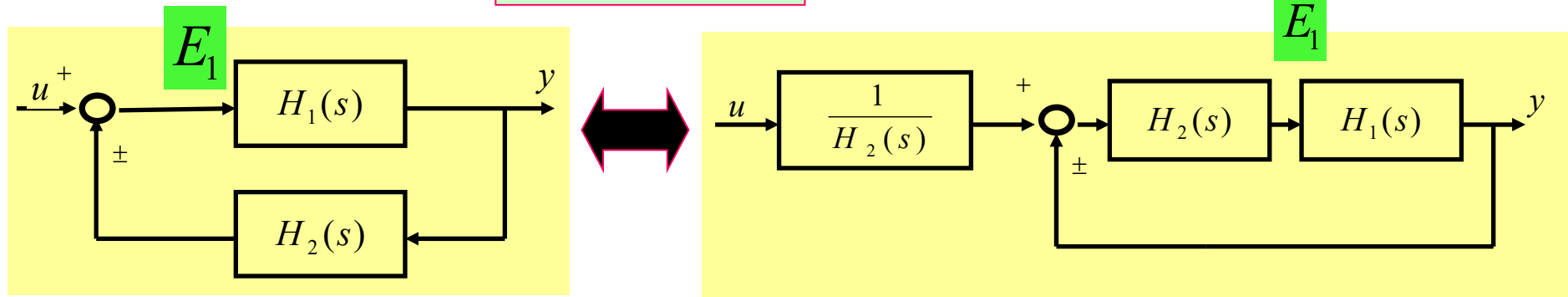

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{H_1(s)}{1 \mp H_1(s)H_2(s)}$$


$$G(s) = \frac{1}{\cancel{H_2(s)}} \cdot \frac{\cancel{H_2(s)} H_1(s)}{1 \mp H_1(s)H_2(s)}$$

$$E_1(s) = U(s) \pm H_2(s)Y(s)$$


$$\begin{aligned} E_1(s) &= \left(U(s) \frac{1}{H_2(s)} \pm Y(s) \right) H_2(s) \\ &= U(s) \pm H_2(s)Y(s) \end{aligned}$$

电路系统的机理建模（方块图）

例：求如下系统的传递函数

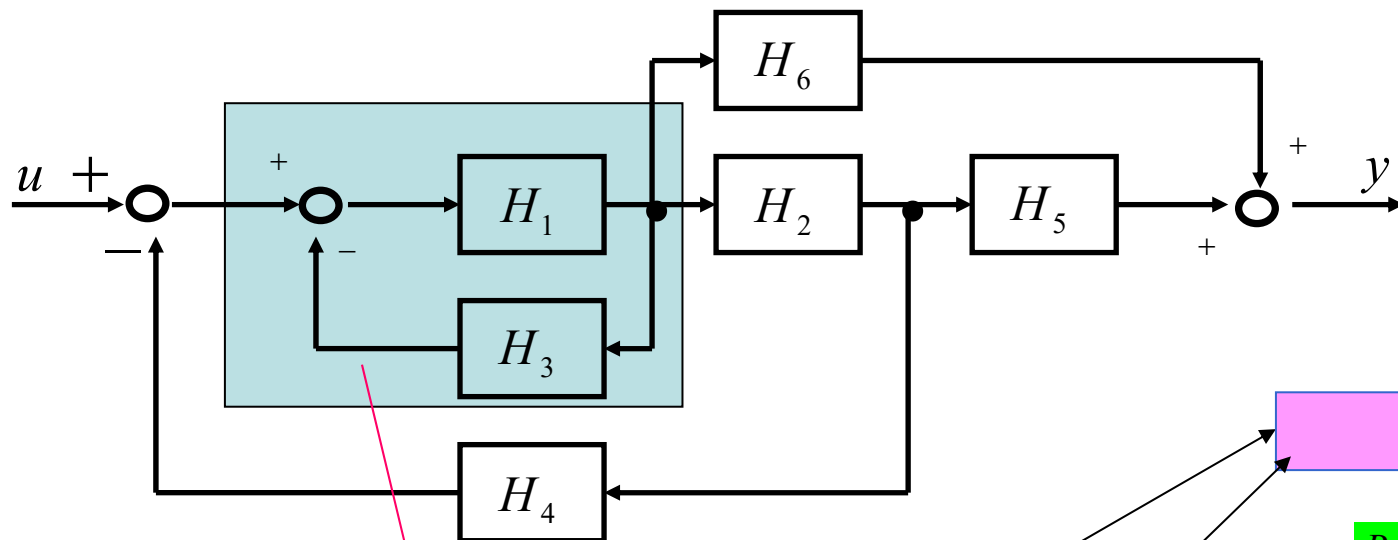


➤ Step1: 反馈

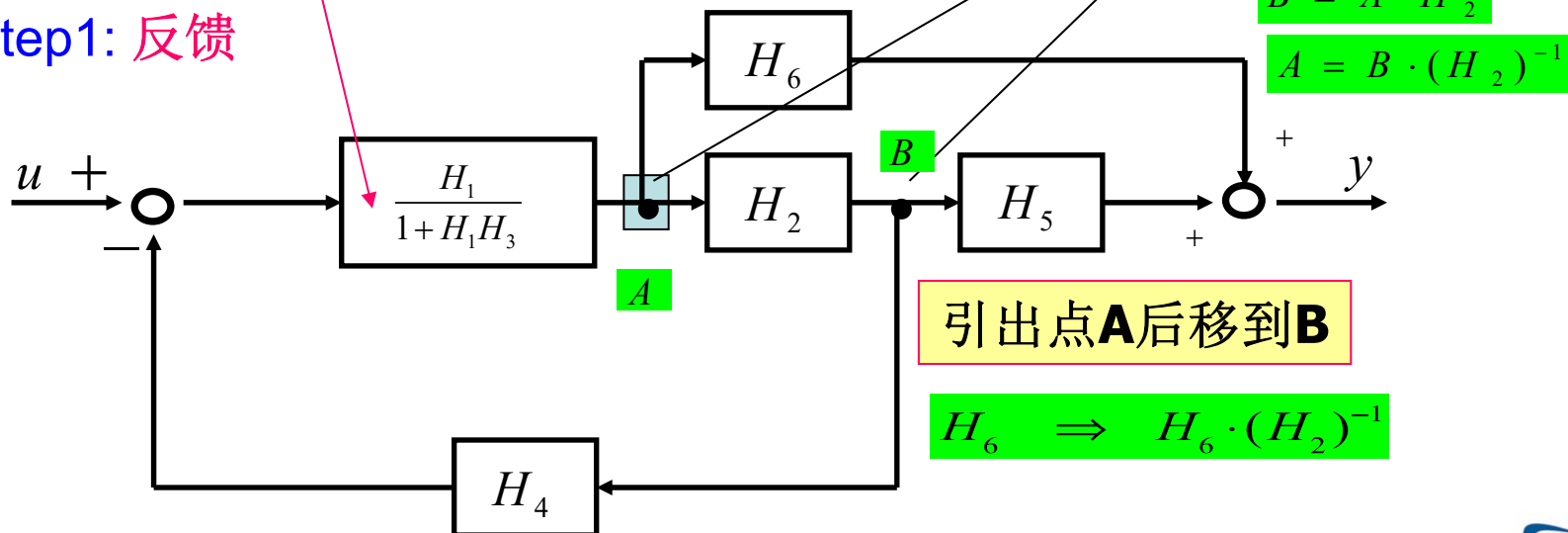


电路系统的机理建模（方块图）

➤ Step2: 引出点移动

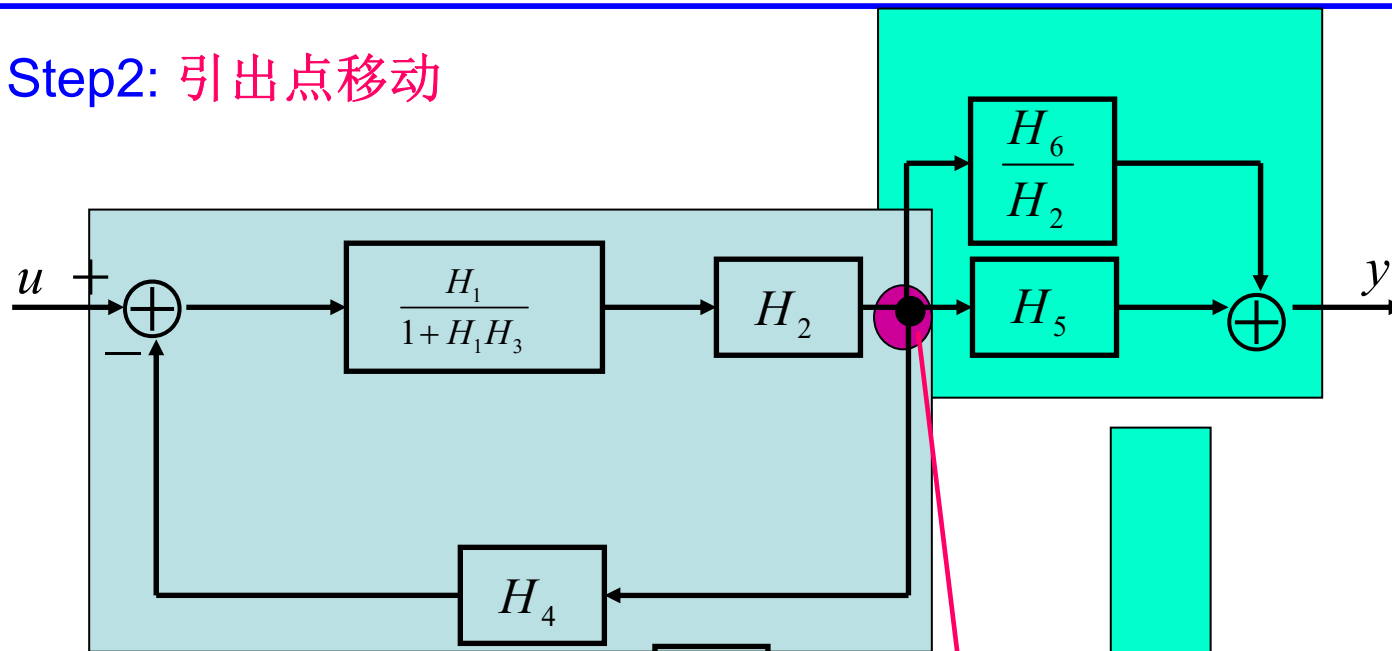


➤ Step3: 反馈、并联、串联

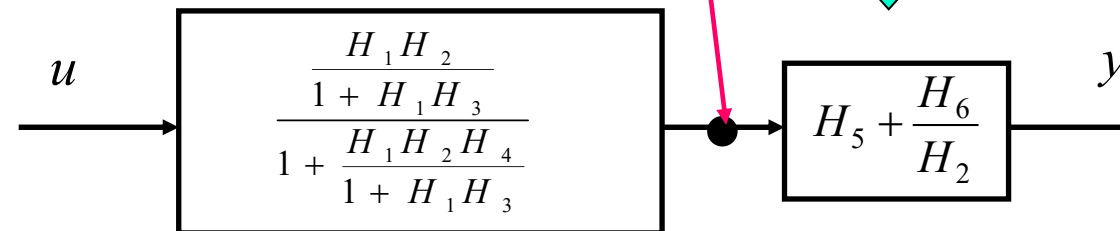


电路系统的机理建模（方块图）

例：求如下系统的传递函数

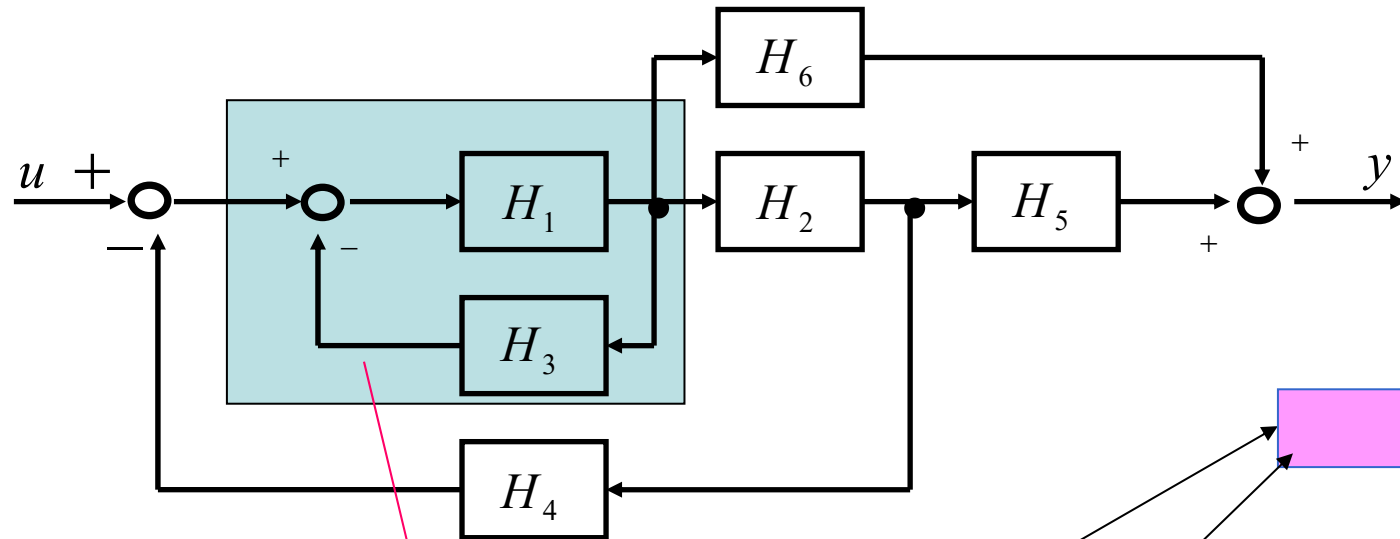


➤ Step1: 反馈

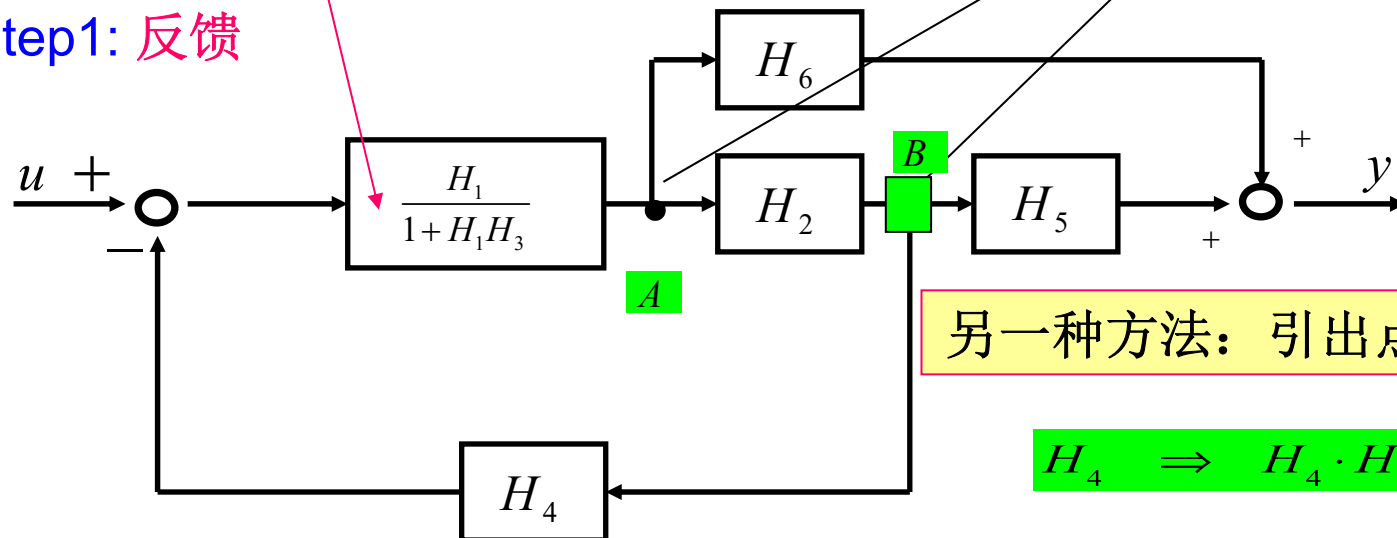


电路系统的机理建模（方块图）

➤ Step2:

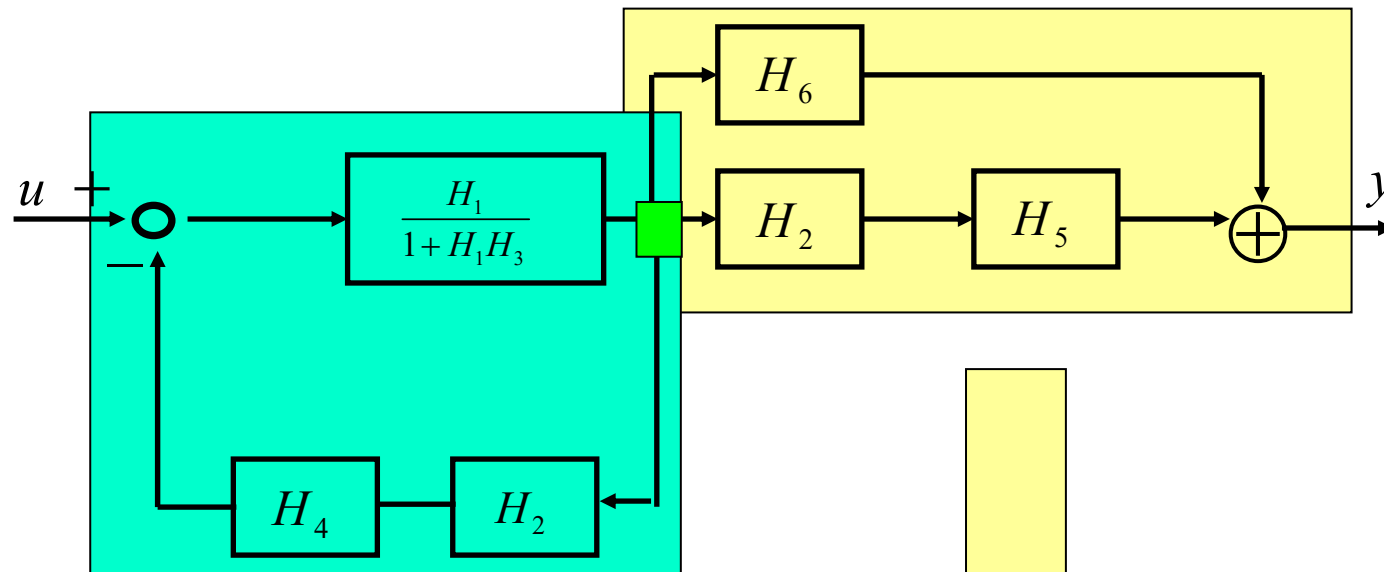


➤ Step3:

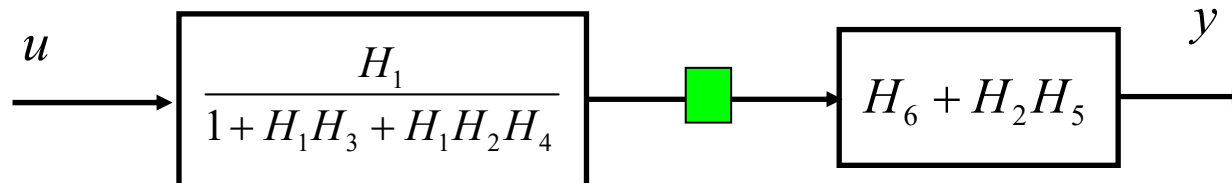


电路系统的机理建模（方块图）

◆ 获得传递函数

引出点**A**后移

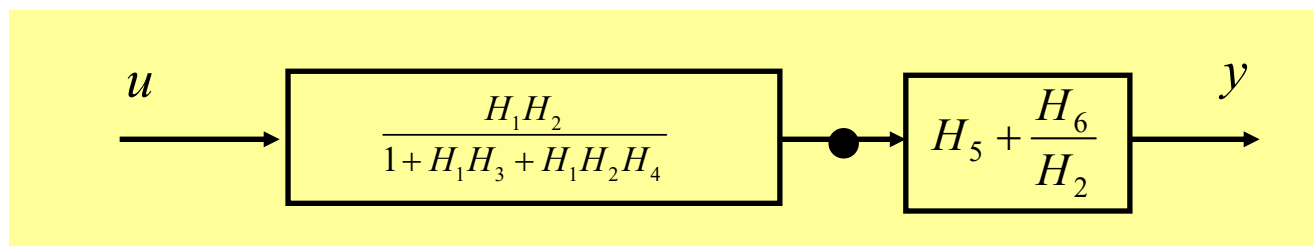


引出点**B**前移

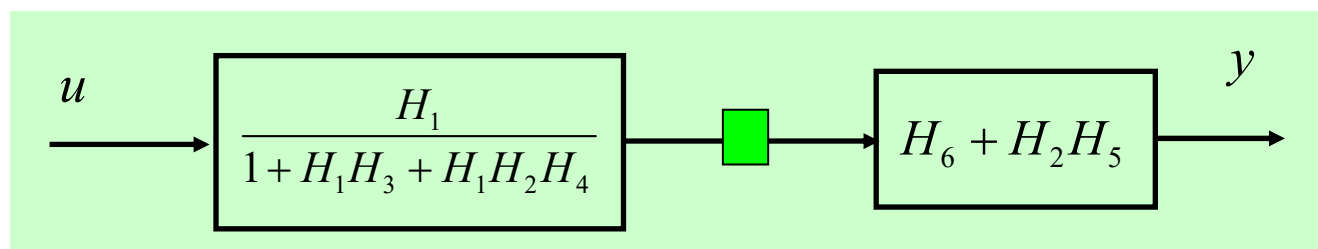

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{H_1 H_2}{1 + H_1 H_3}}{1 + \frac{H_1 H_2 H_4}{1 + H_1 H_3}} \left(H_5 + \frac{H_6}{H_2} \right) = \frac{H_1 H_2 H_5 + H_1 H_6}{1 + H_1 H_3 + H_1 H_2 H_4}$$


电路系统的机理建模（方块图）

例：求如下系统的传递函数

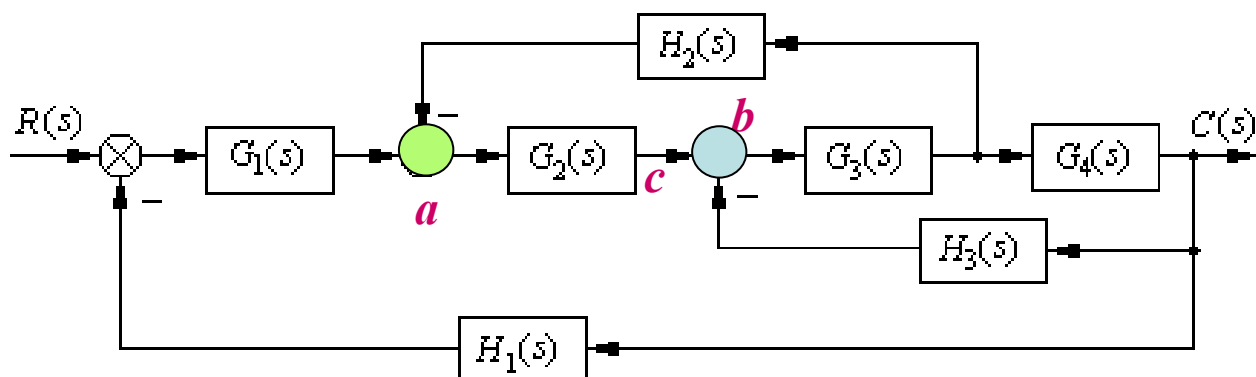

2个求和点： a ， b


➤ Step1: (1) 将 \odot 从 a 移动到 c

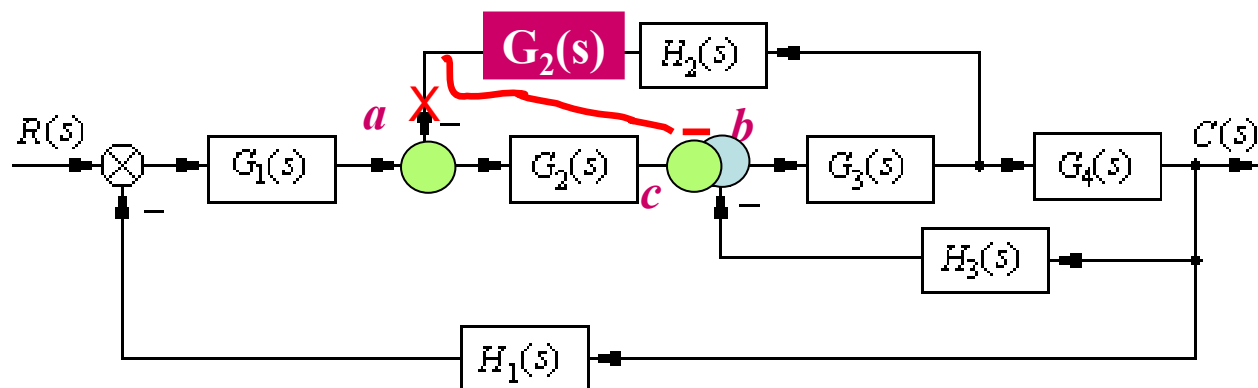


(2) \odot 和 \odot 换位

电路系统的机理建模（方块图）


Step2:

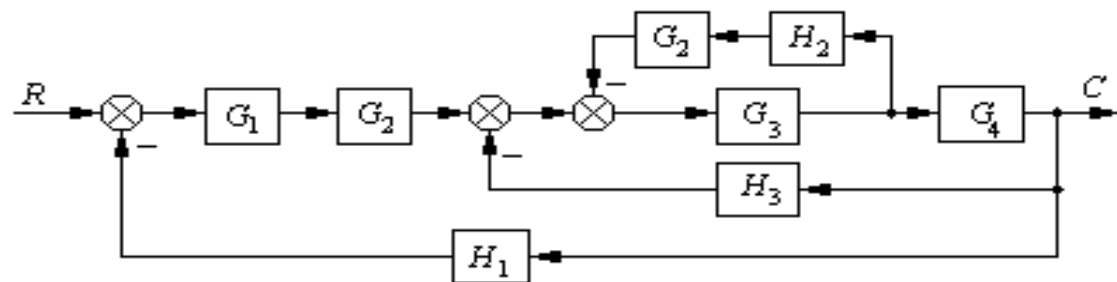


(a)

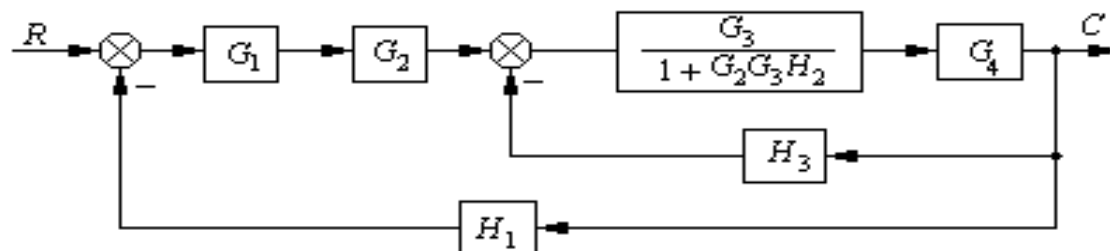

(b)

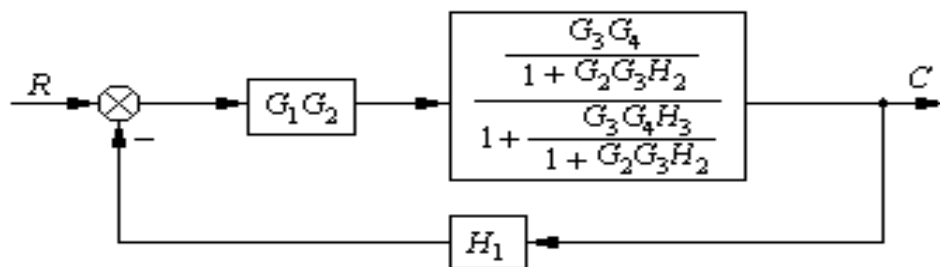


(c)

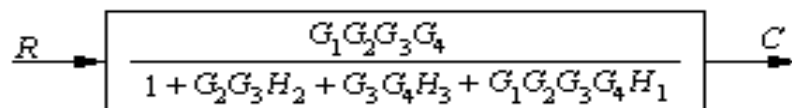

(d)

电路系统的机理建模（方块图）

例：求如下系统的传递函数

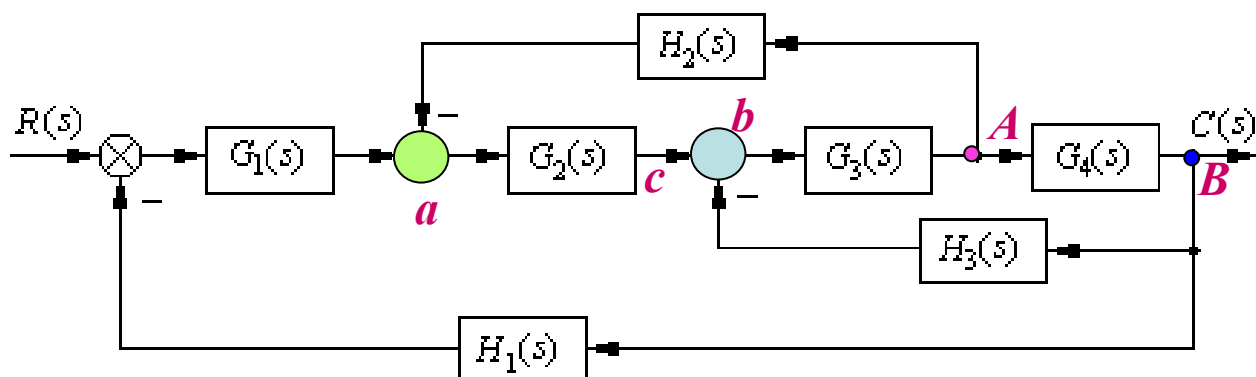

其它3种解法：


求和点 **b** 移动到求和点 **a** 附近

引出点 **A** 移动到引出点 **B** 附近


引出点 **B** 移动到引出点 **A** 附近

电路系统的机理建模（方块图）

◆例：求如图所示系统输出的表达式

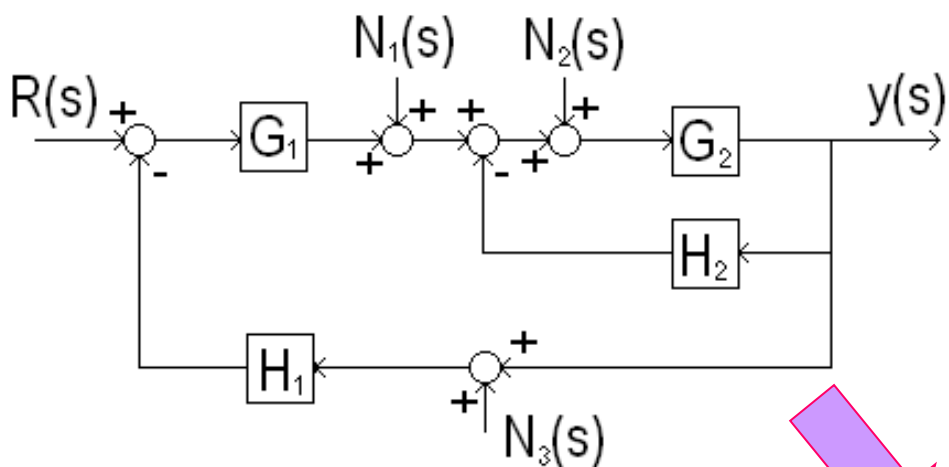

解：移动相加点： N_2 前移， N_3 越过 H_1 、 G_1 前移

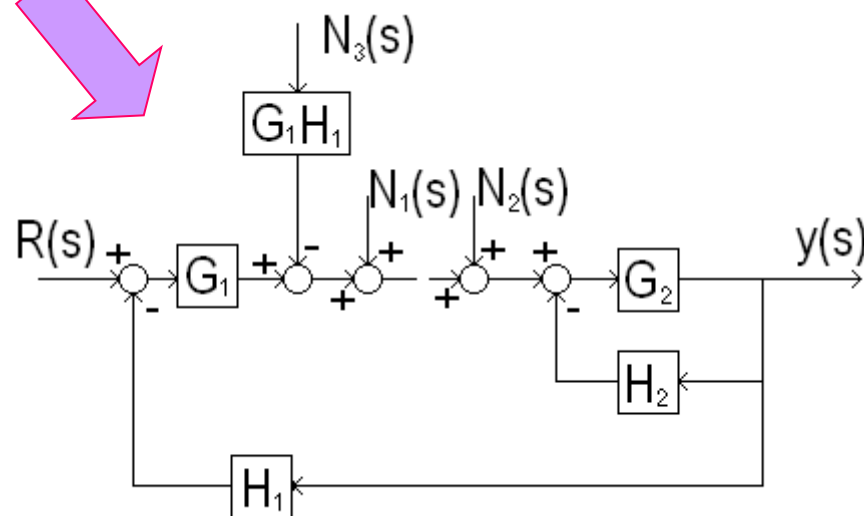




电路系统的机理建模（方块图）

$$Y(s) = \frac{G_1 \frac{G_2}{1 + G_2 H_2}}{1 + G_1 H_1 \frac{G_2}{1 + G_2 H_2}} R(s) + \frac{\frac{G_2}{1 + G_2 H_2}}{1 + G_1 H_1 \frac{G_2}{1 + G_2 H_2}} (N_1(s) + N_2(s) - G_1 H_1 N_3(s))$$
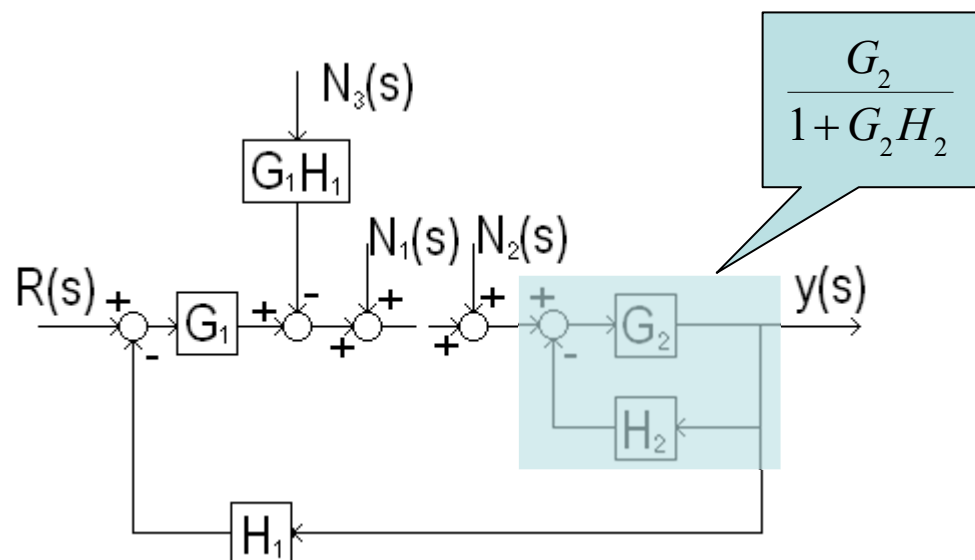
$$= \frac{G_2 N_1(s) + G_2 N_2(s) - G_1 H_1 G_2 N_3(s) + G_1 G_2 R(s)}{1 + G_2 H_2 + G_1 H_1 G_2}$$



电路系统的机理建模（方块图）

◆例：系统框图见图2-1，要求将系统等效变换成图2-2、图2-3框图结构，并求 $H(s)$ ， $G(s)$ 表达式

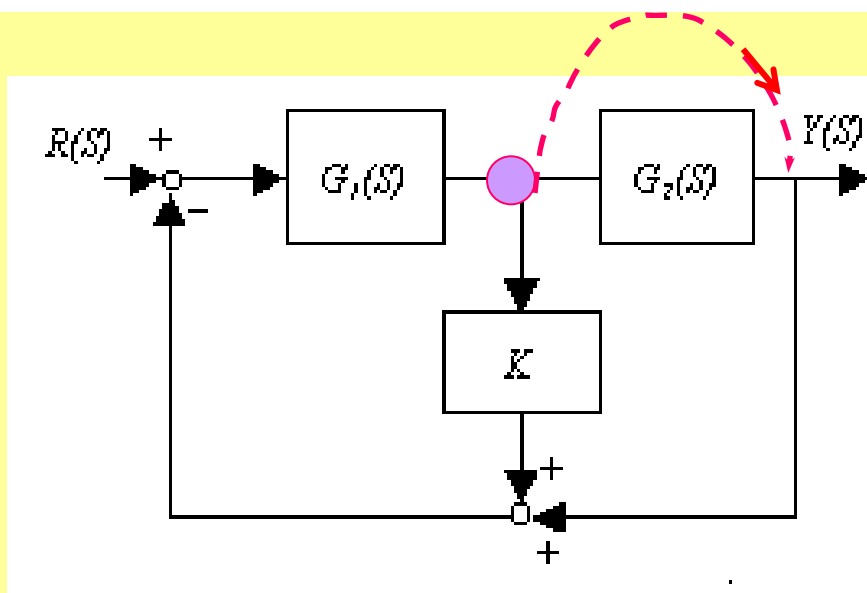


图 2-1

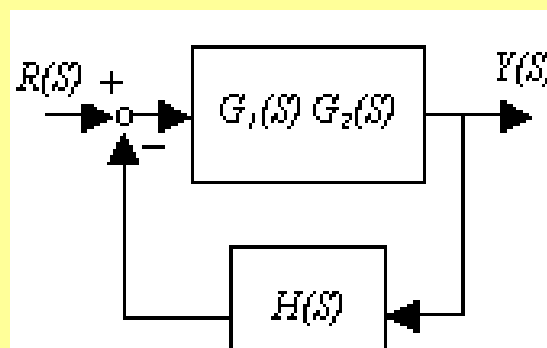


图 2-2

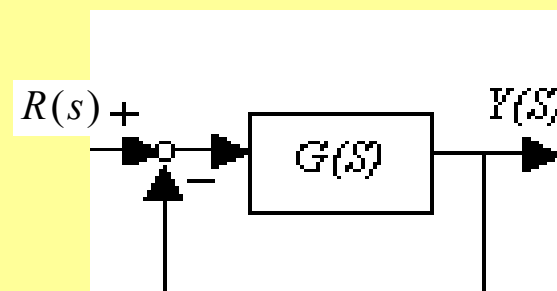


图 2-3

电路系统的机理建模（方块图）

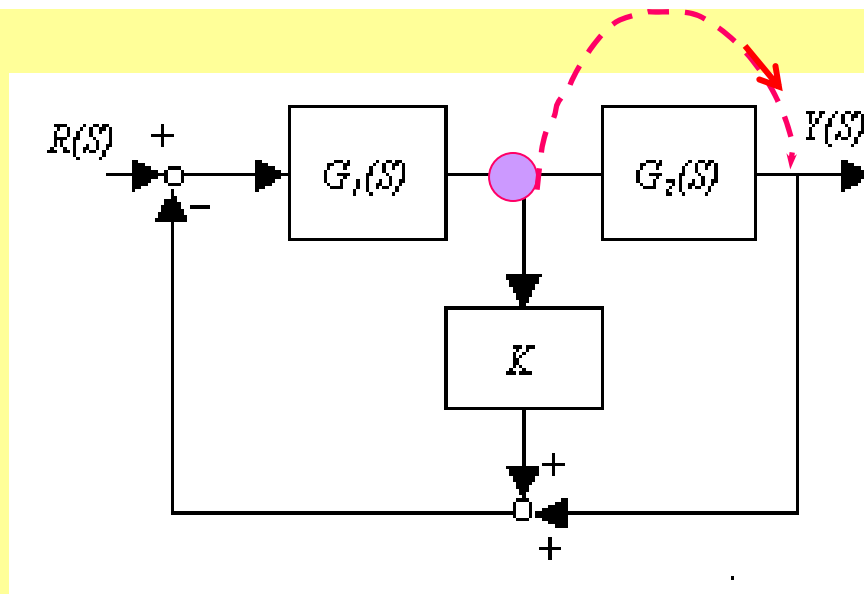


图 2-1



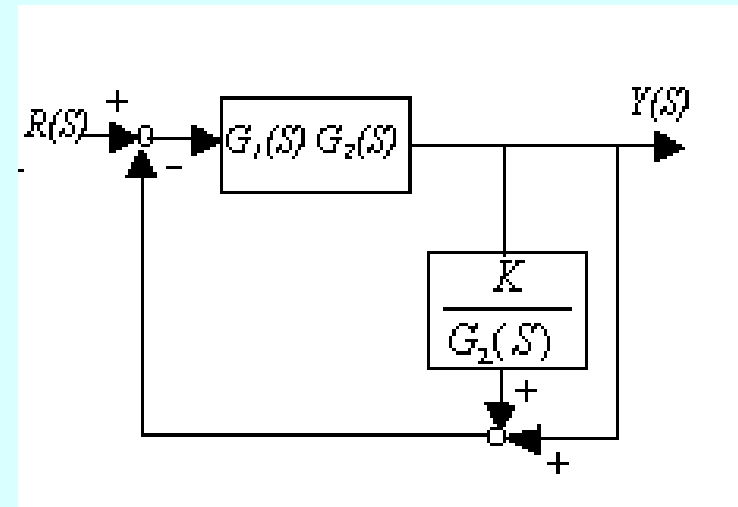
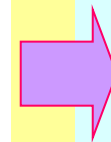


图 2-2


$$H(s) = 1 + \frac{K}{G_2(s)}$$

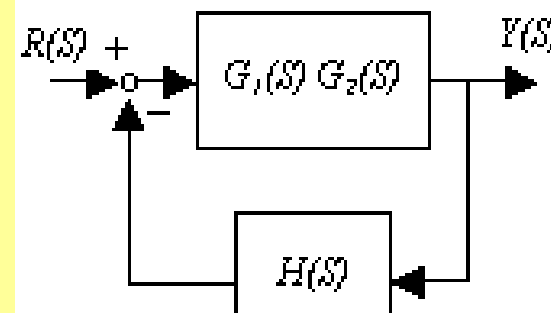

电路系统的机理建模（方块图）

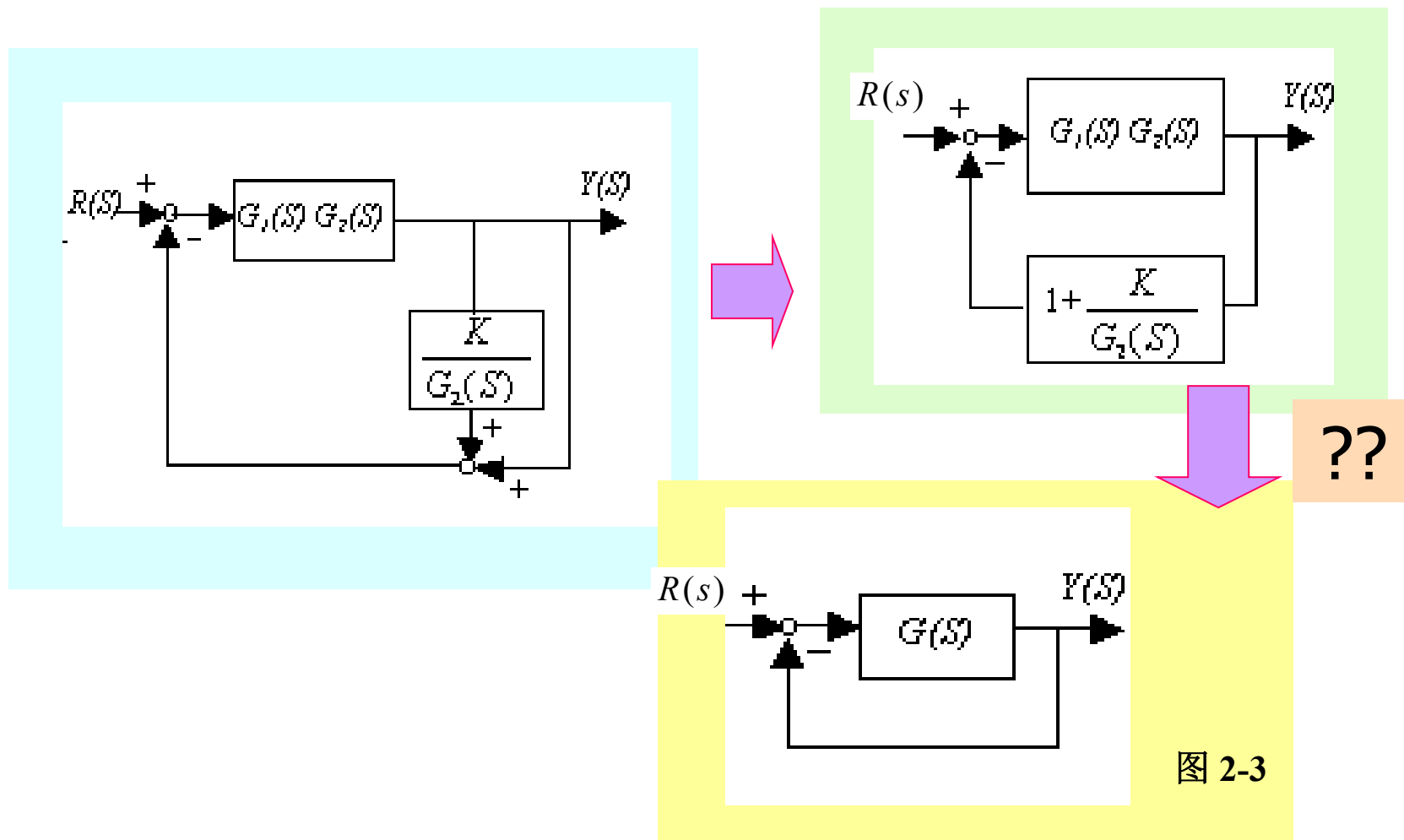


电路系统的机理建模（方块图）

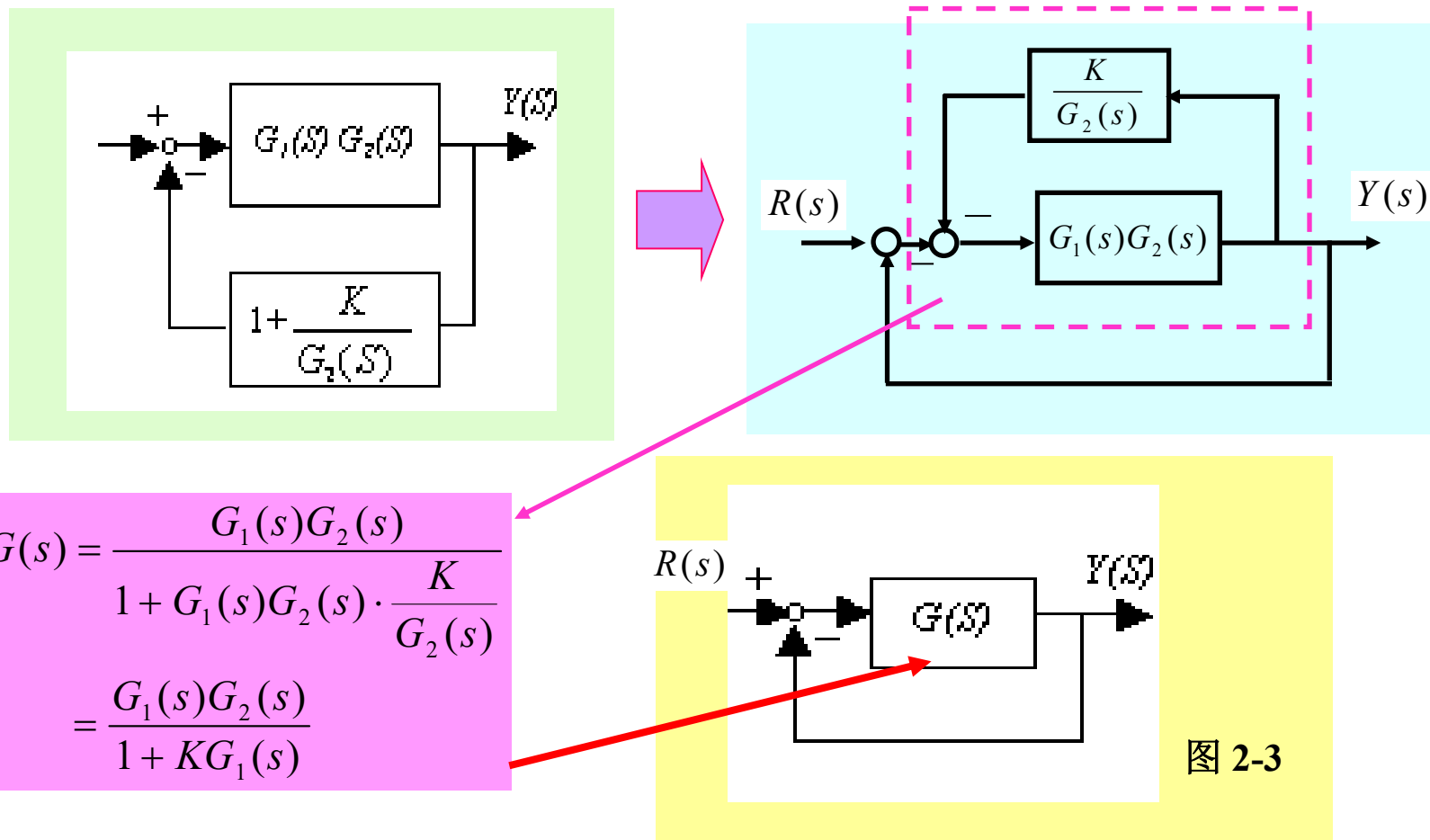

电路系统的机理建模（方块图）

- 另一种方法求 $G(s)$ 和 $H(s)$

利用闭环传函相等(代数方法)

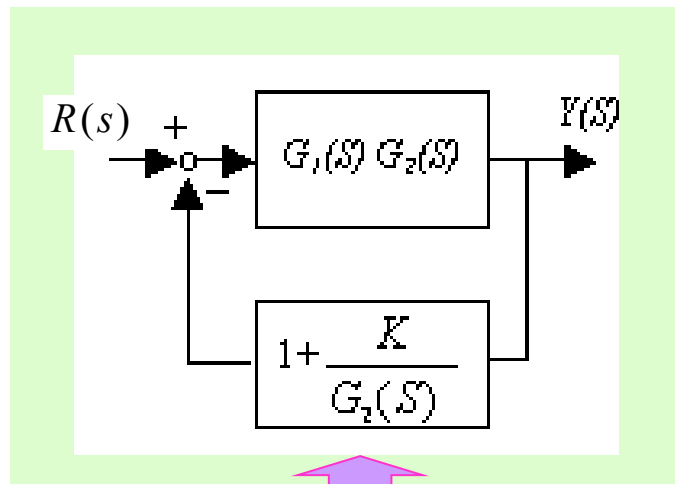

$$\Phi(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) \left(1 + \frac{K}{G_2(s)}\right)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + KG_1(s)}$$

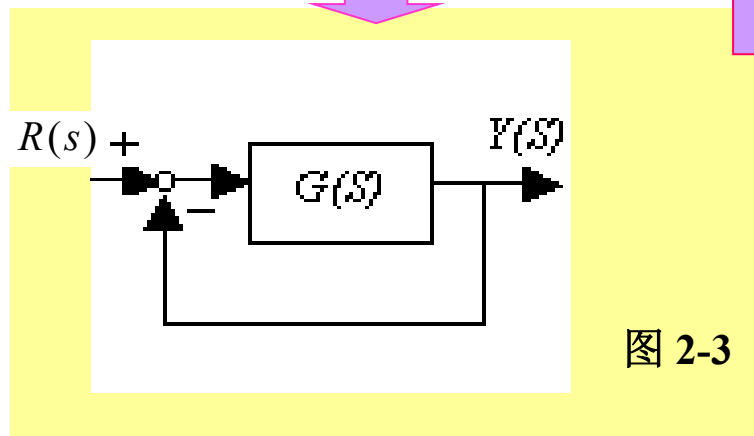


图 2-3

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$\Phi(s) + \Phi(s)G(s) = G(s)$$

$$\Phi(s) = (1 - \Phi(s))G(s)$$

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1 - \Phi(s)}$$

$$G(s) = \frac{\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + KG_1(s)}}{1 - \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + KG_1(s)}} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + KG_1(s)}$$



电路系统的机理建模（方块图）


简化方块图求总传递函数的要点

1. 确定输入量与输出量。如果作用在系统上的输入量有多个(分别作用在系统的不同部位)，则必须分别对每个输入量逐个进行结构变换，求得各自的传递函数；对于有多个输出量的情况，也应分别变换。
2. 若方块图中有交叉结构，按**同名变量对间传递函数不变原则**，将交叉消除，化为无交叉的多回路
3. 对多回路结构，可由里向外进行变换(或按照要求进行方块图的简化)，直至变换为一个等效的方框，即得到所求的传递函数。

电路系统的机理建模（方块图）


多变量系统的传递函数矩阵表示

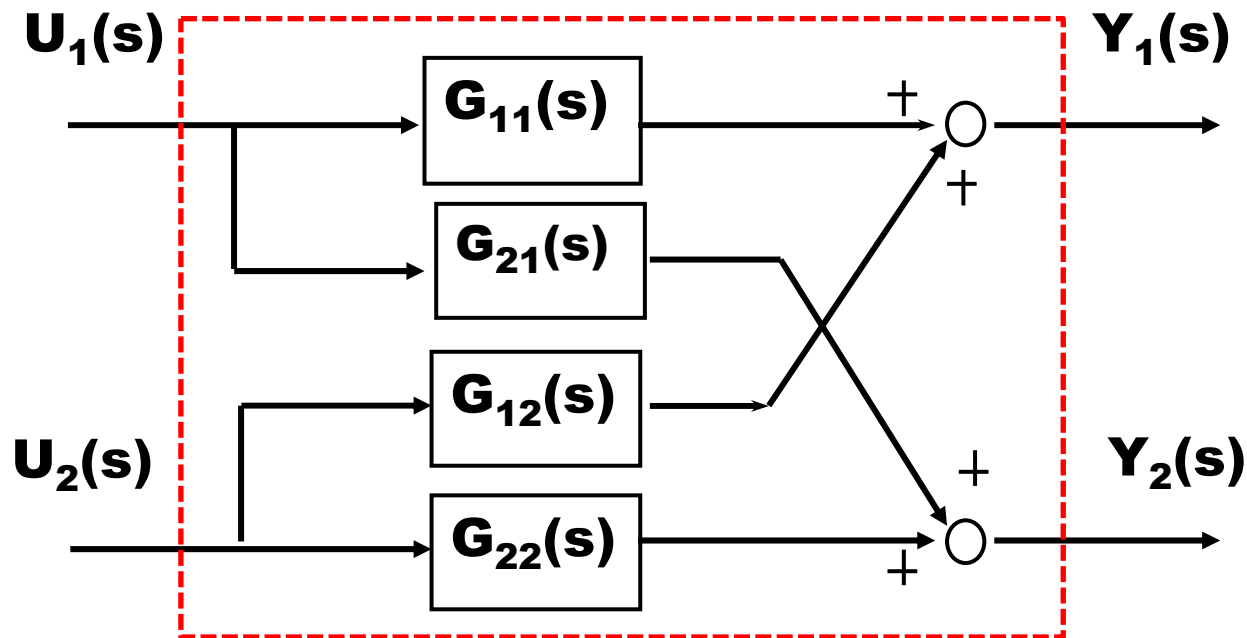将描述单输入单输出 (SISO) 系统的传递函数推广到多输入多输出 (MIMO) 系统，就可用传递函数矩阵来描述多变量系统



如图所示两变量系统，当初始条件为零时， $Y_1=?$ $Y_2=?$

电路系统的机理建模（方块图）

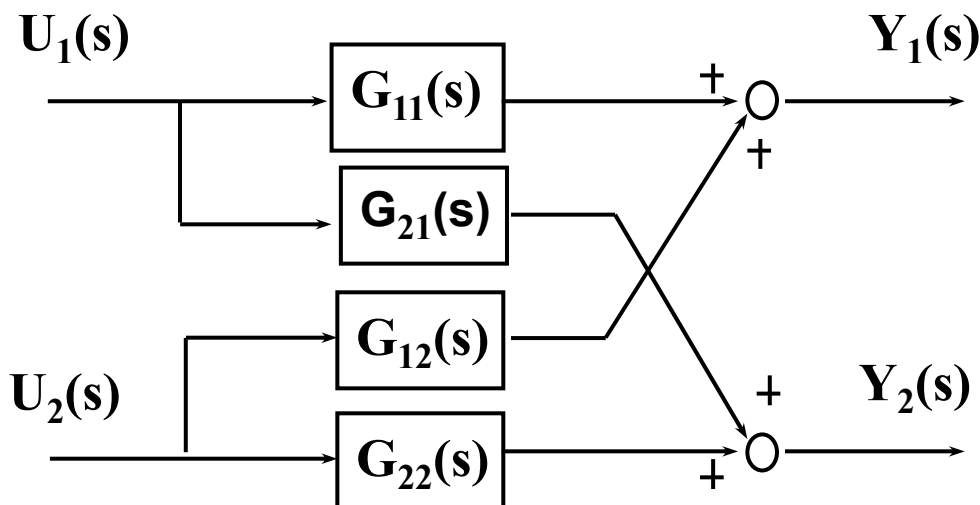

写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}$$

传递函数矩阵

如图所示两变量系统，当初始条件为零时，可以用拉氏变换式表示：

$$Y_1(s) = G_{11}(s)U_1(s) + G_{12}(s)U_2(s)$$


$$Y_2(s) = G_{21}(s)U_1(s) + G_{22}(s)U_2(s)$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s) \cdot \mathbf{U}(s)$$

传递函数矩阵 $\mathbf{G}(s)$ 拓宽了传递函数的概念，它适用于 r 个输入、 m 个输出的系统，这时的 $\mathbf{G}(s)$ 为 $m \times r$ 维矩阵，其元素 $G_{ij}(s)$ 表示第 j 个输入对象 i 个输出的传递函数。

电路系统的机理建模（方块图）

对于MIMO系统，在画方块图时，往往采用带箭头的双线表示信息流向

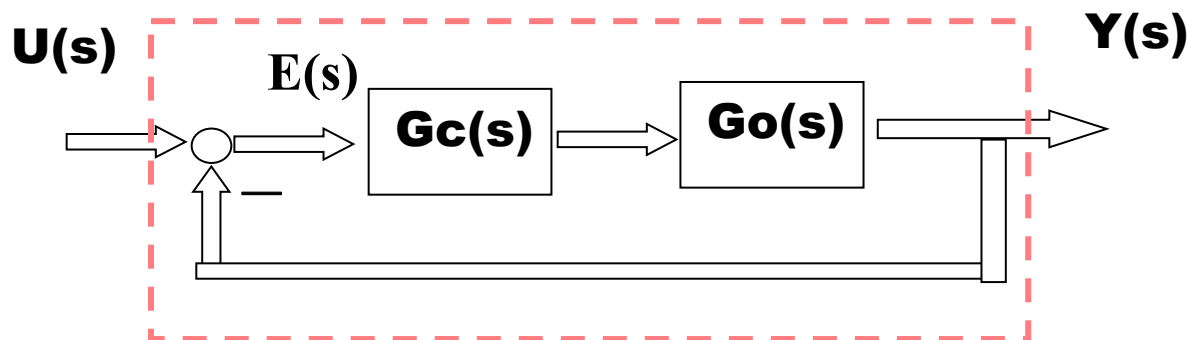

对于多变量系统的方块图运算，特别要注意乘法的前后次序不能颠倒


$$Y(s) = G(s)E(s) = G_0(s)G_c(s)E(s)$$

$G(s)$ 称为系统的开环
传递函数矩阵

$$\begin{aligned} Y(s) &= \Phi(s)U(s) = [I + G(s)]^{-1} G(s)U(s) \\ &= G(s)[I + G(s)]^{-1} U(s) \end{aligned}$$

$\Phi(s)$ 称为系统的
闭环传递函数矩阵


电路系统的机理建模（信号流图）

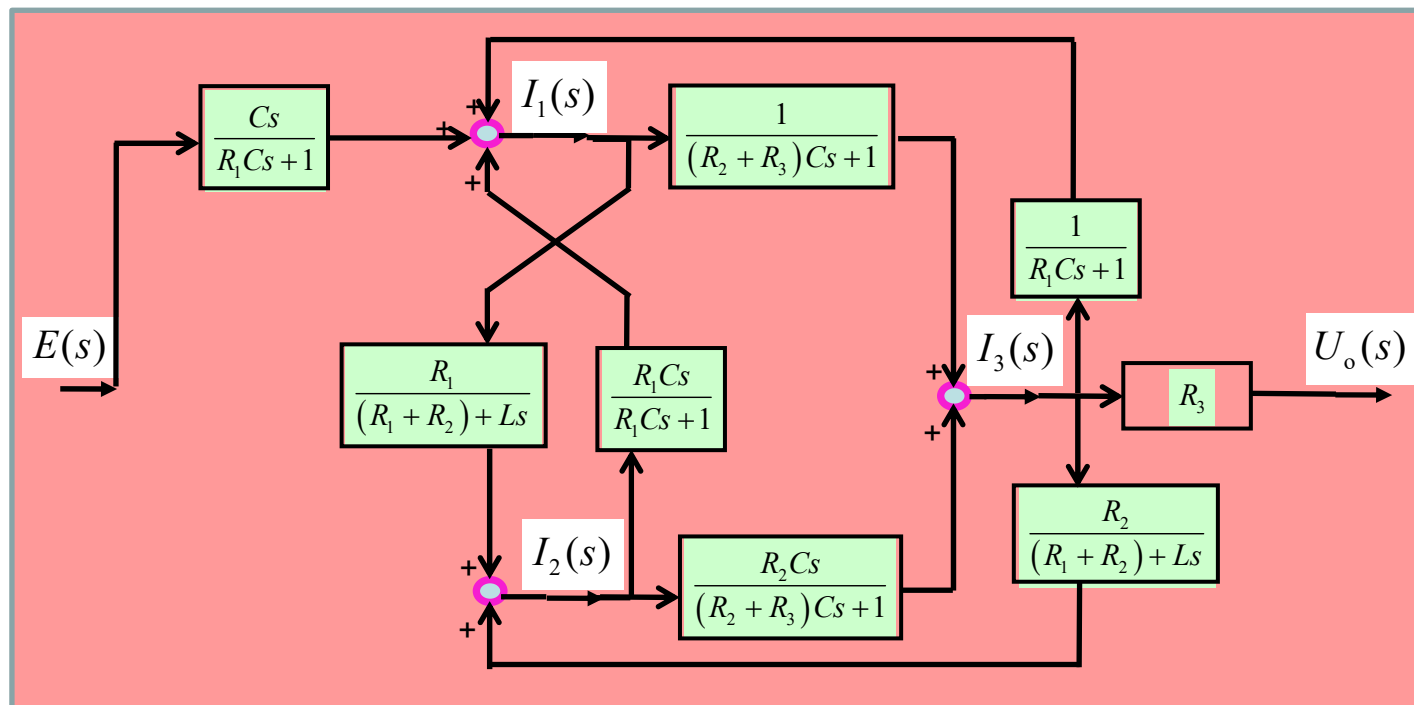

化简此方块图，几何方法比代数方法繁

几何方法和代数方法各擅胜场

电路系统的机理建模（信号流图）

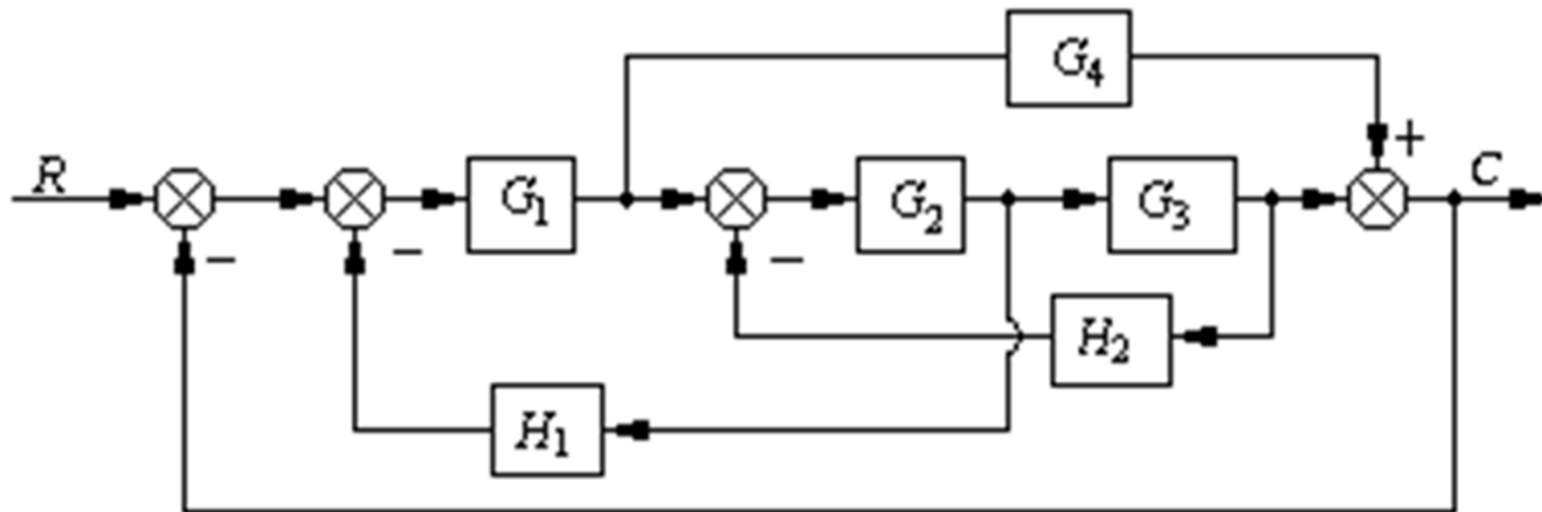

需要研究系统化的代数方法

信号流图（SFG, Signal Flow Graph）

梅逊增益公式（简称梅逊公式）





Samuel Jefferson Mason
(1921-1974)

Mason, Samuel J. (July 1956). "Feedback Theory - Further Properties of Signal Flow Graphs". *Proceedings of the IRE*: 920-926.

电路系统的机理建模（信号流图）

信号流图（SFG）定义

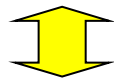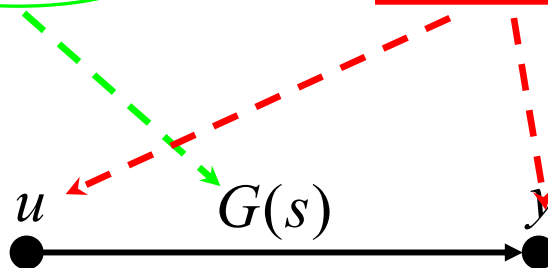- 信号流图是由节点和支路组成的信号传递网络
 - 节点表示系统中的变量(信号)
 - 系统元件的传递函数可以由连接两个节点的有向支路表示。



$$y = G(s)u$$


- 连接两个节点的支路相当于单向乘法器：方向由箭头表示；乘法运算因子（传递函数或增益）置于相应的支路上。

注意：增益可正可负

电路系统的机理建模（信号流图）

➤ 节点还具有两种作用：

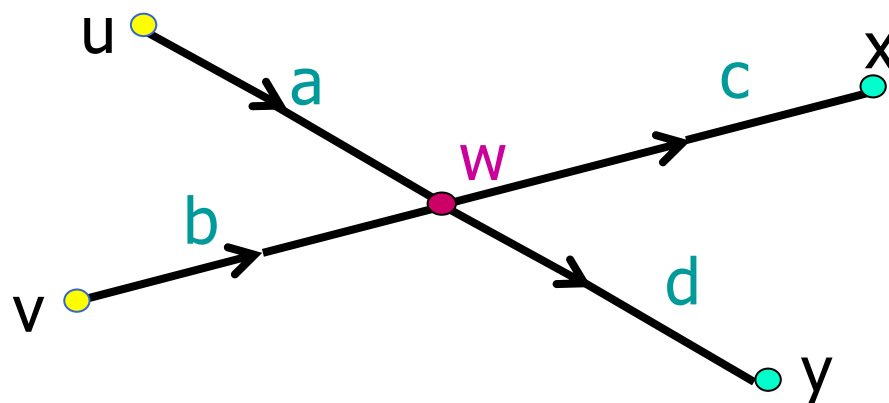- (1) 对所有来自于流入支路的信号作加法运算
- (2) 将流入信号之和传输给所有的流出支路



$$w = au + bv$$

$$x = cw = c(au + bv)$$

$$y = dw = d(au + bv)$$

➤ 因此，可以利用 **SFG** 表示输入输出关系


电路系统的机理建模（信号流图）

◆ 节点有三种类型

(1) **源节点** ● (独立节点、输入节点)：仅有流出支路


(2) **阱节点** ● (非独立节点、输出节点)：仅有流入支路

(3) **混合节点** ● (一般节点)

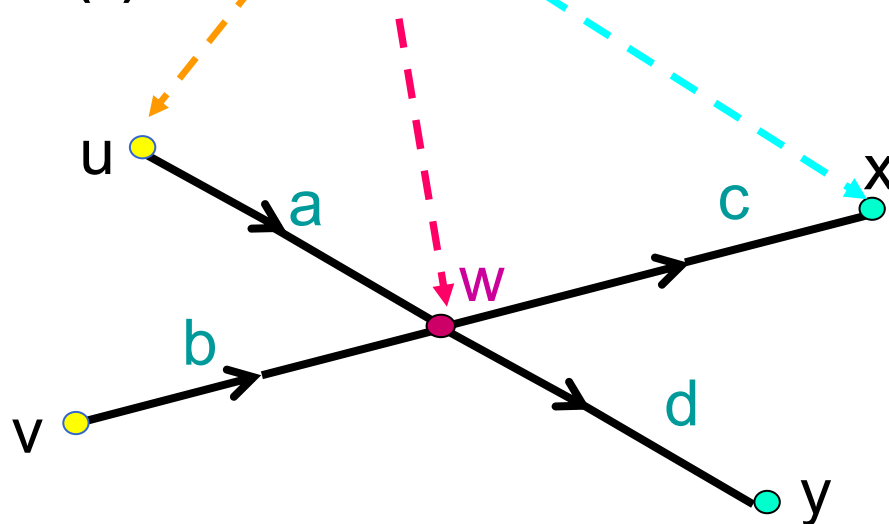




电路系统的机理建模（信号流图）

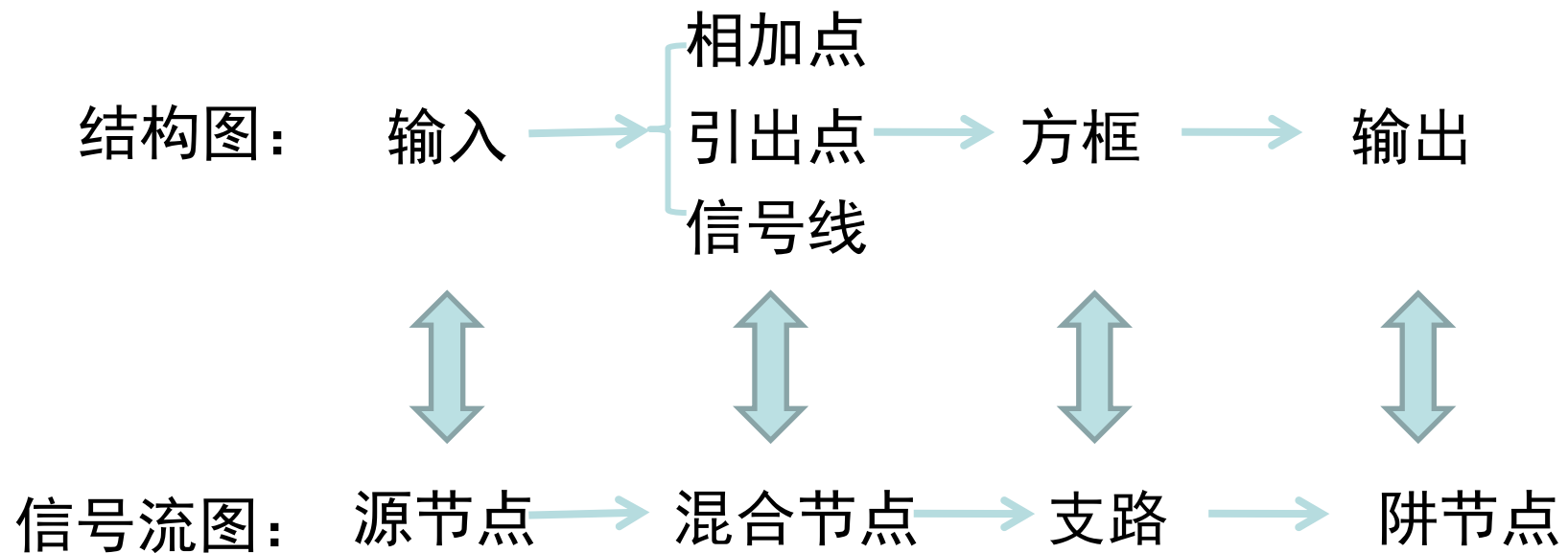


电路系统的机理建模（信号流图）


例：试用信号流图表示如下系统

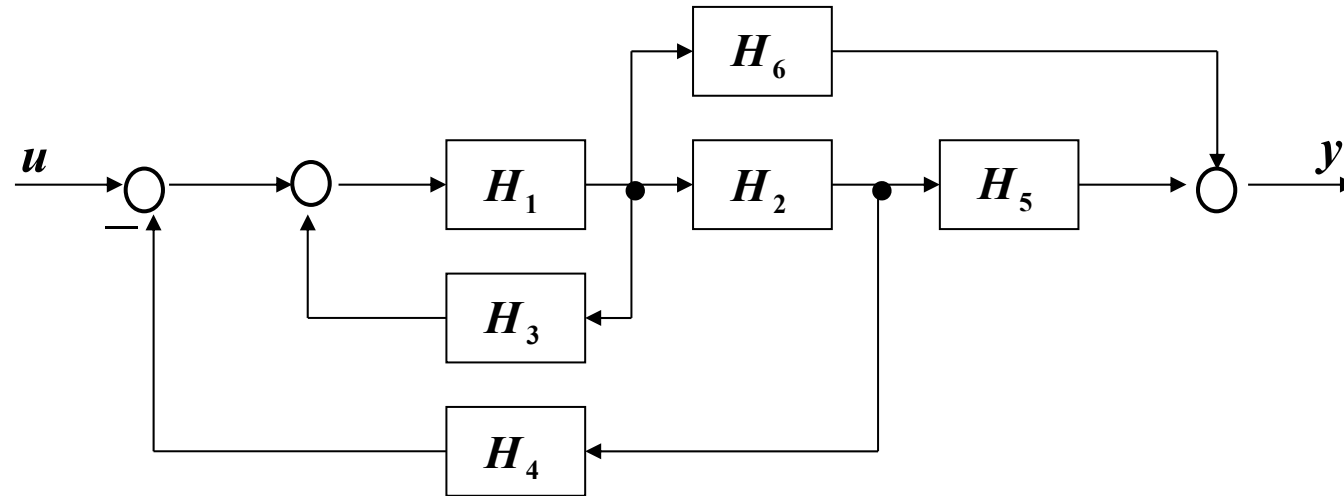

解：

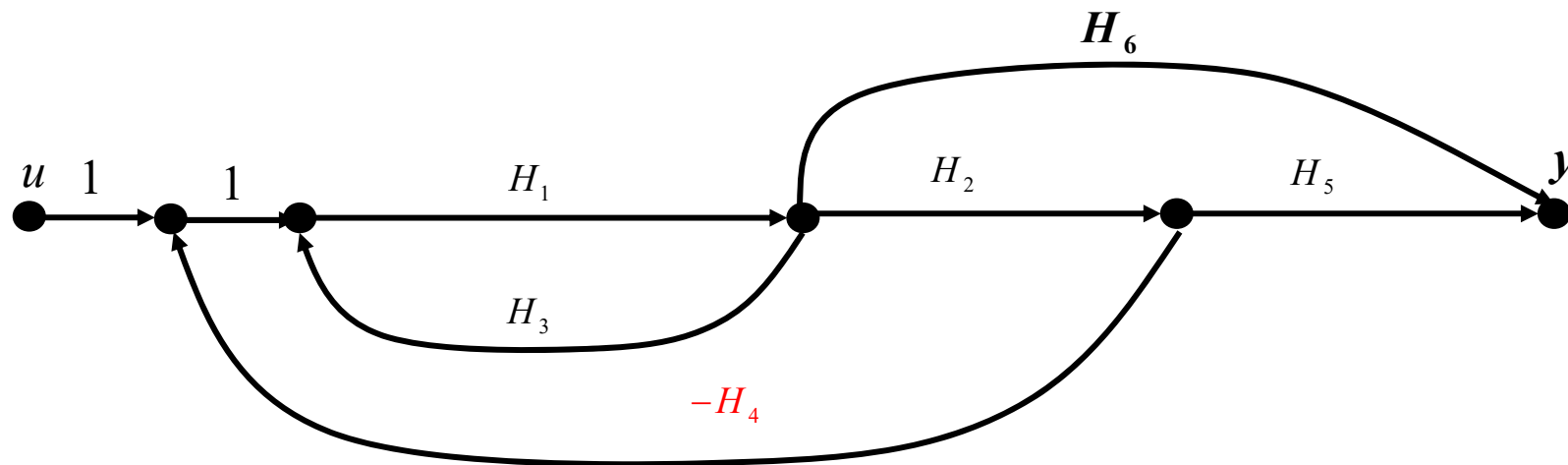

电路系统的机理建模（信号流图）

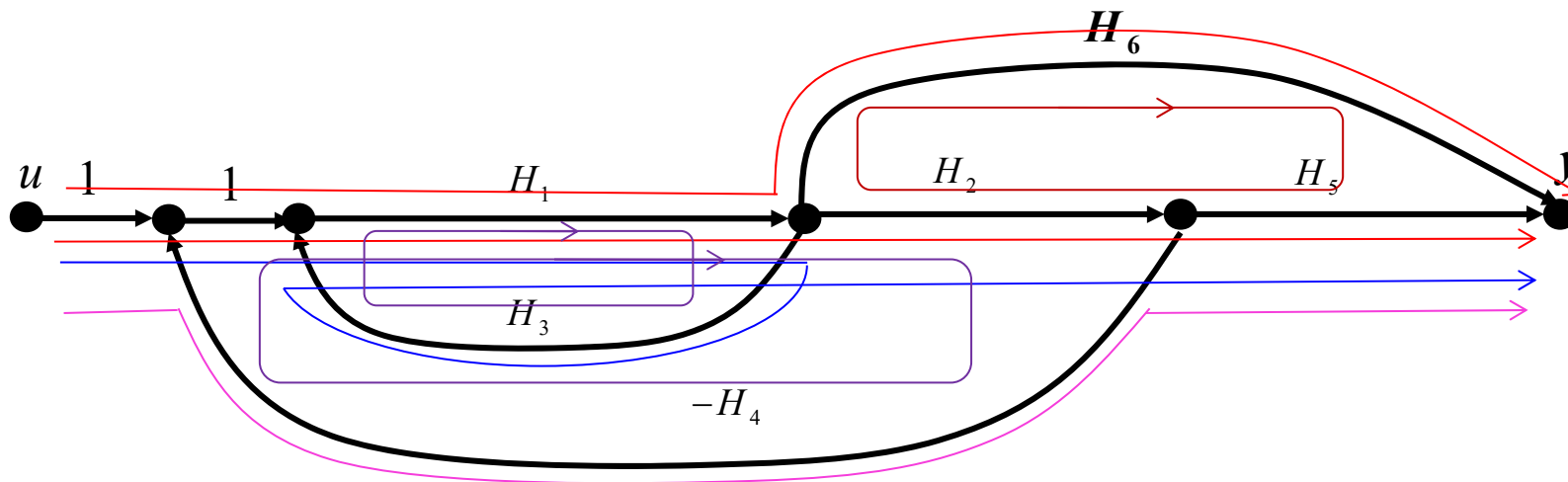

前向通路：从源节点到阱节点的一条可循箭头方向走通的有向路径，该路径与其上的节点相交不多于一次

前向通路增益：前向通路中各支路增益的乘积


回路：一条可循箭头方向走通的闭合有向路径，该路径与其上的节点相交不多于一次

回路增益：回路中各支路增益的乘积


电路系统的机理建模（信号流图）

信号流图（SFG）的若干变换

◆ 串联通路


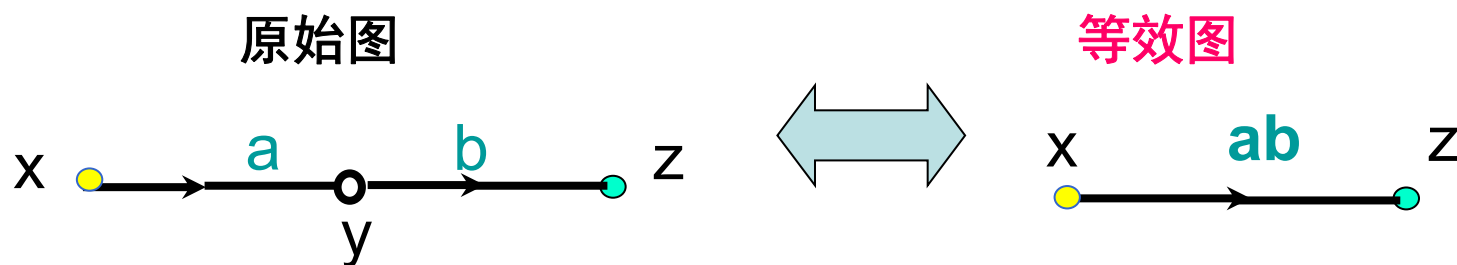


◆ 并联通路


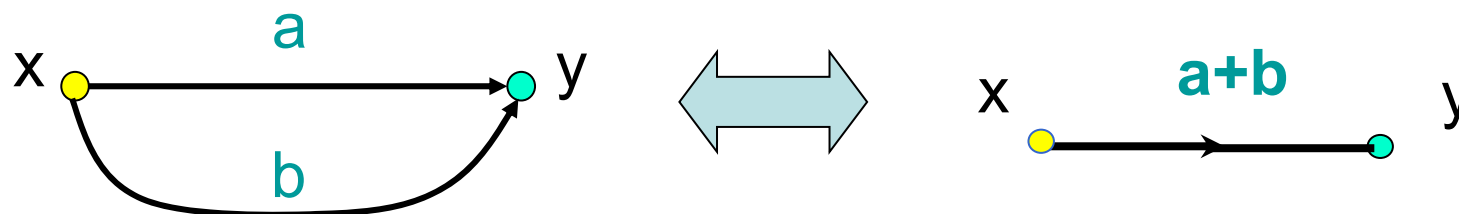


电路系统的机理建模（信号流图）

◆ 节点消除

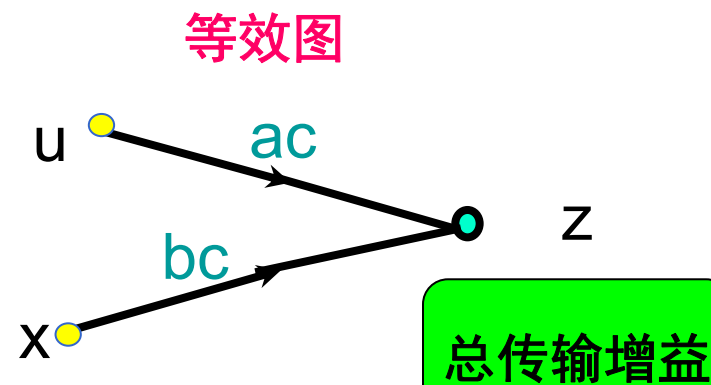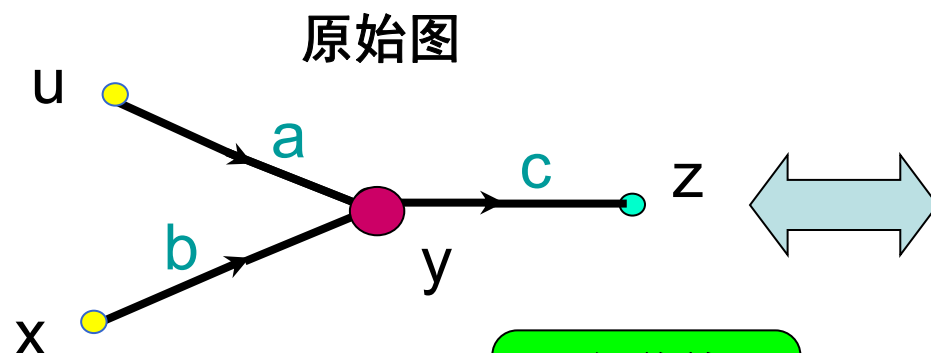

◆ 反馈环

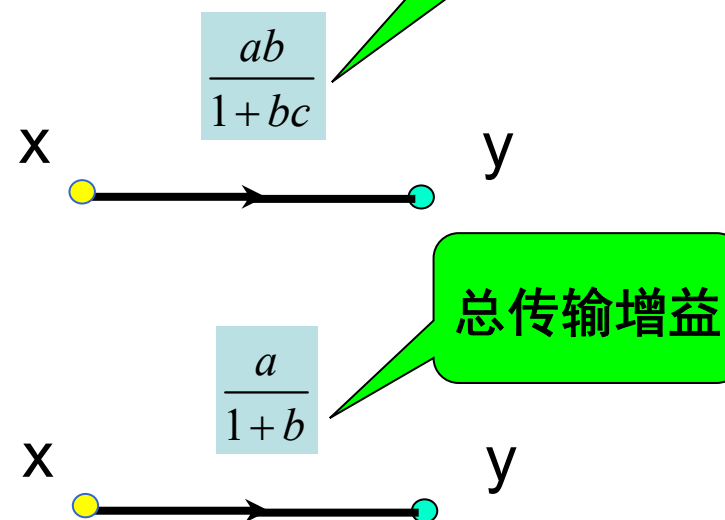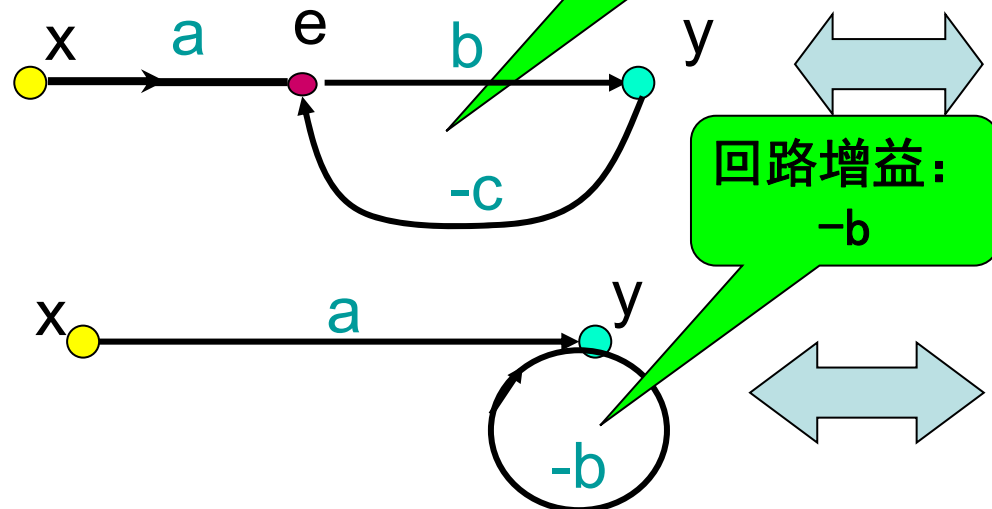

回路增益相当于开环传函，总传输增益相当于从输入到输出的传递函数

电路系统的机理建模（信号流图）

◆ 反馈环

$$C = GE$$

$$B = HC$$

$$E = R - B$$

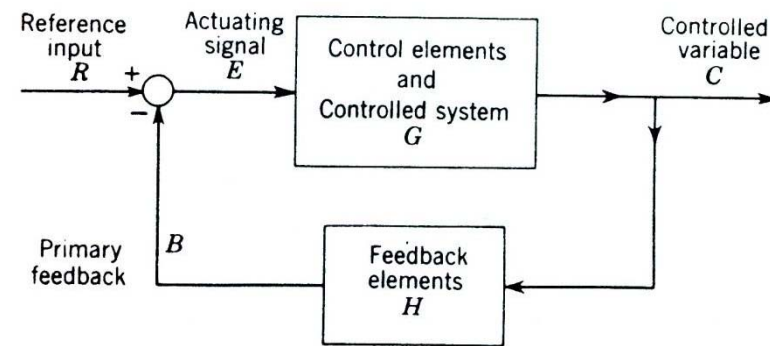


FIGURE 5.6
Block diagram of a feedback system.

$$C = \frac{G}{1 + GH} R$$


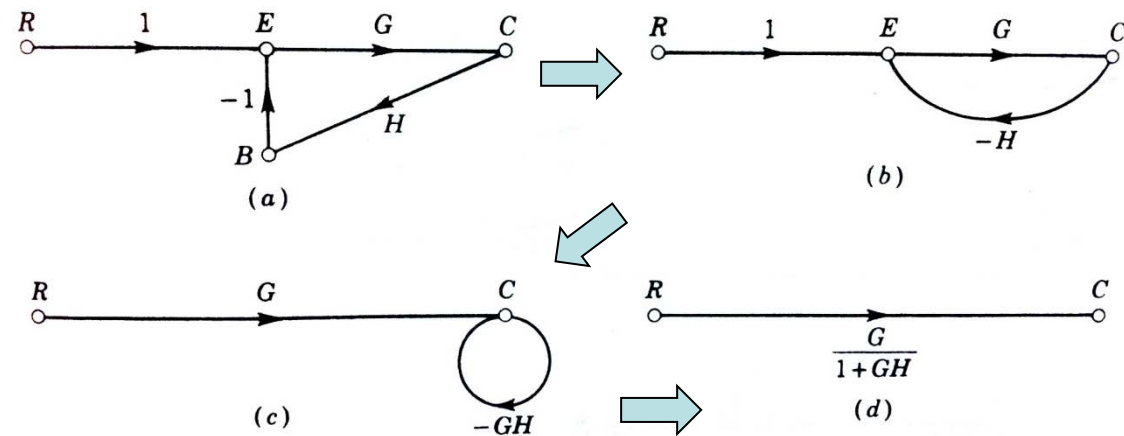


FIGURE 5.24
Successive reduction of the flow graph for the feedback system of Fig. 5.6.

电路系统的机理建模（信号流图）

梅逊增益公式

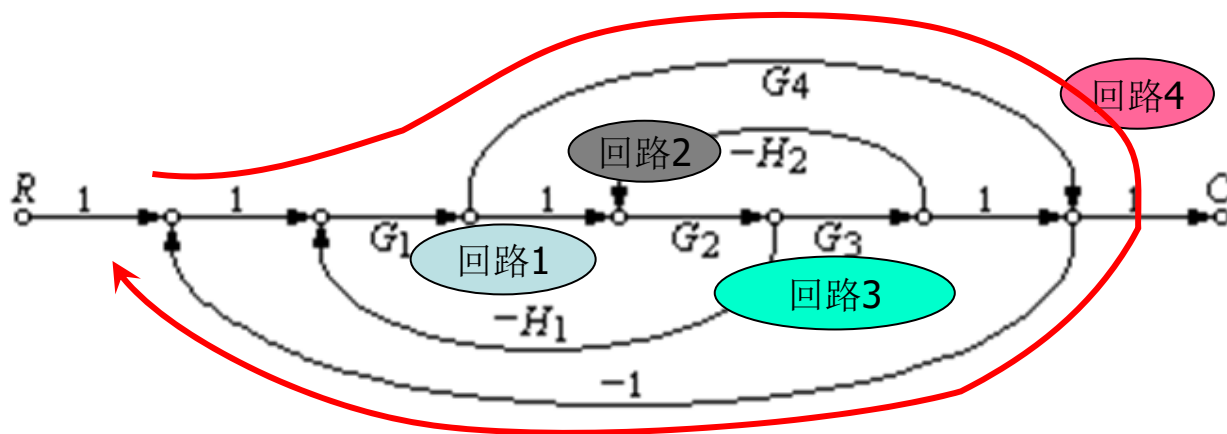一个信号流图中的2个回路没有任何公共节点，则称这2个回路**不接触**，反之称这2个回路**接触**



回路2与回路4不接触
其它任意2个回路接触

ΣL_1 : 所有不同回路的回路增益之和

ΣL_2 : 每两个互不接触回路的回路增益乘积之和

ΣL_3 : 每三个互不接触回路的回路增益乘积之和

.....

信号流图的特征式

$$\Delta = 1 - \sum L_1 + \sum L_2 - \sum L_3 + \dots$$



电路系统的机理建模（信号流图）

n 从源节点到阱节点所有前向通路的条数

T_i 从源节点到阱节点的第 i 条前向通路的增益

一个信号流图中的1个回路和1条前向通路没有任何公共节点，则称它们**不接触**，反之称它们**接触**

Δ_i 在 Δ 中，将与第 i 条前向通路相接触的回路增益置0后所得到的结果，称为**余子式**

T 从源节点到阱节点的总传输增益

梅逊增益公式

$$T = \frac{1}{\Delta} \sum_i^n T_i \Delta_i$$

$$\Delta = 1 - \sum L_1 + \sum L_2 - \sum L_3 + \dots$$

注意：当前向通道接触所有的回路时， Δ_i 等于 1

电路系统的机理建模（信号流图）

信号流图（SFG）分析

- 一般地，任意复杂系统的 SFG 如图 a 所示。
（注意，所有的源节点在系统框图左边，而所有的阱节点在系统框图右边）


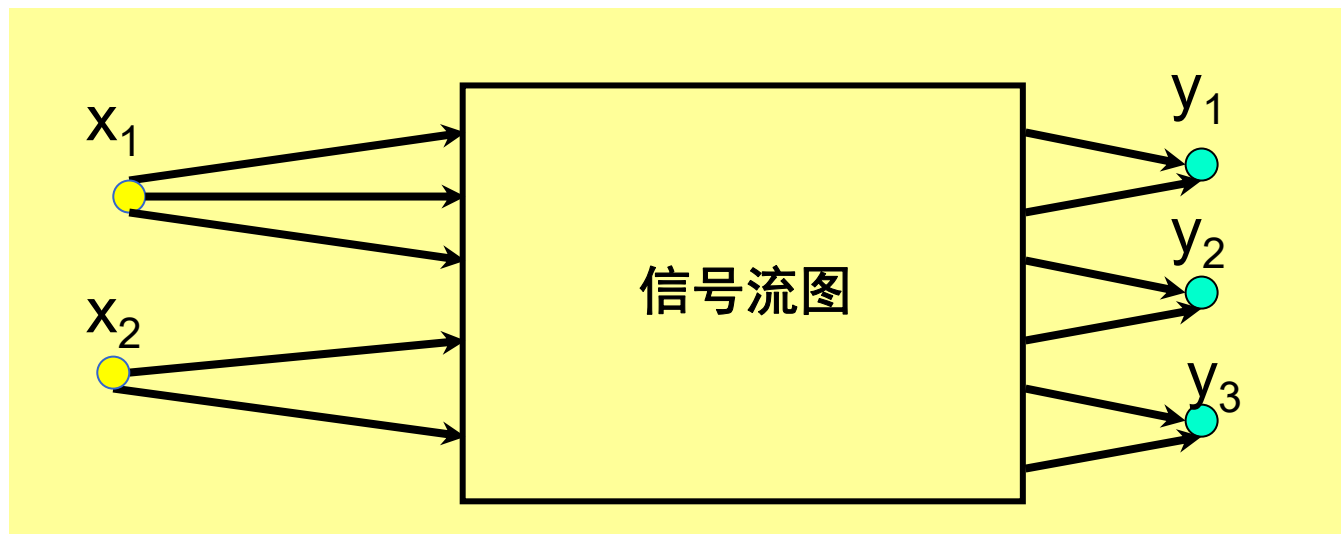
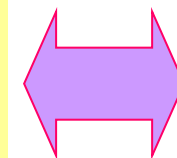


图 a

电路系统的机理建模（信号流图）

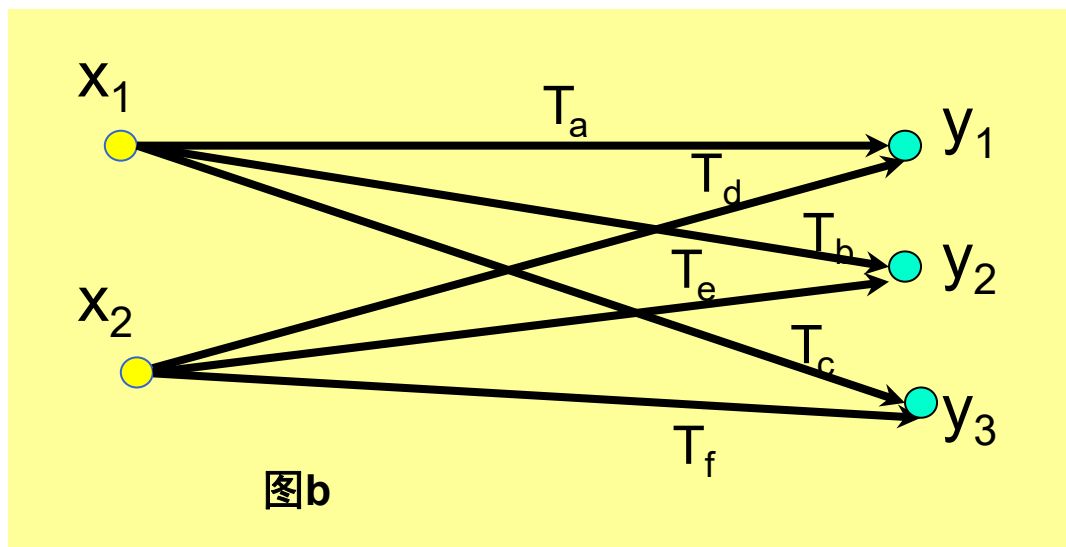- 内部节点的作用效果可以通过梅逊增益公式求出 T_a , T_b , T_c , T_d , T_e 和 T_f , 从而得到如图 b 所示的等效图




$$y_1 = T_a x_1 + T_d x_2$$

$$y_2 = T_b x_1 + T_e x_2$$

$$y_3 = T_c x_1 + T_f x_2$$


梅逊增益公式：例1

例：求取如下图所示系统中从 u 到 y 的传递函数

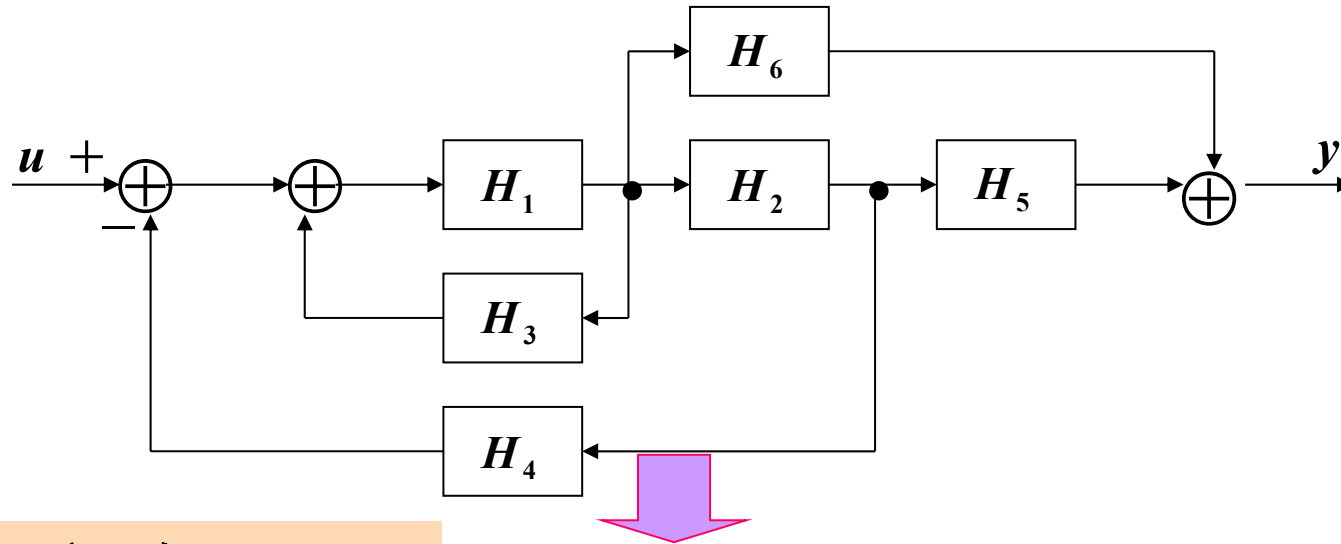


解：

系统的信号流图如下图所示

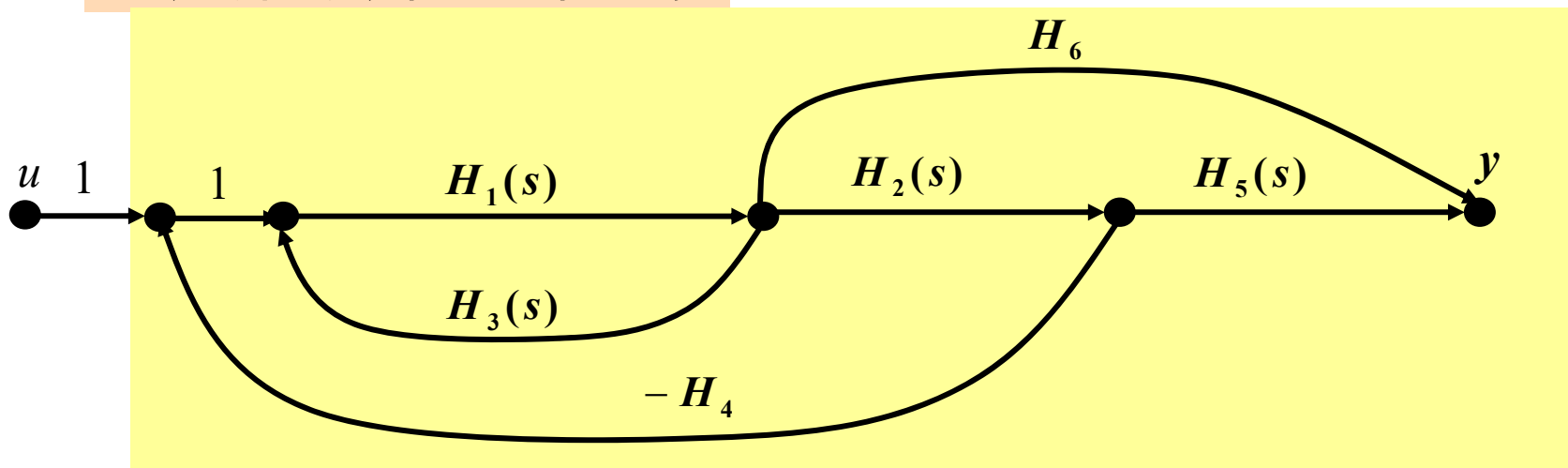

梅逊增益公式：例1

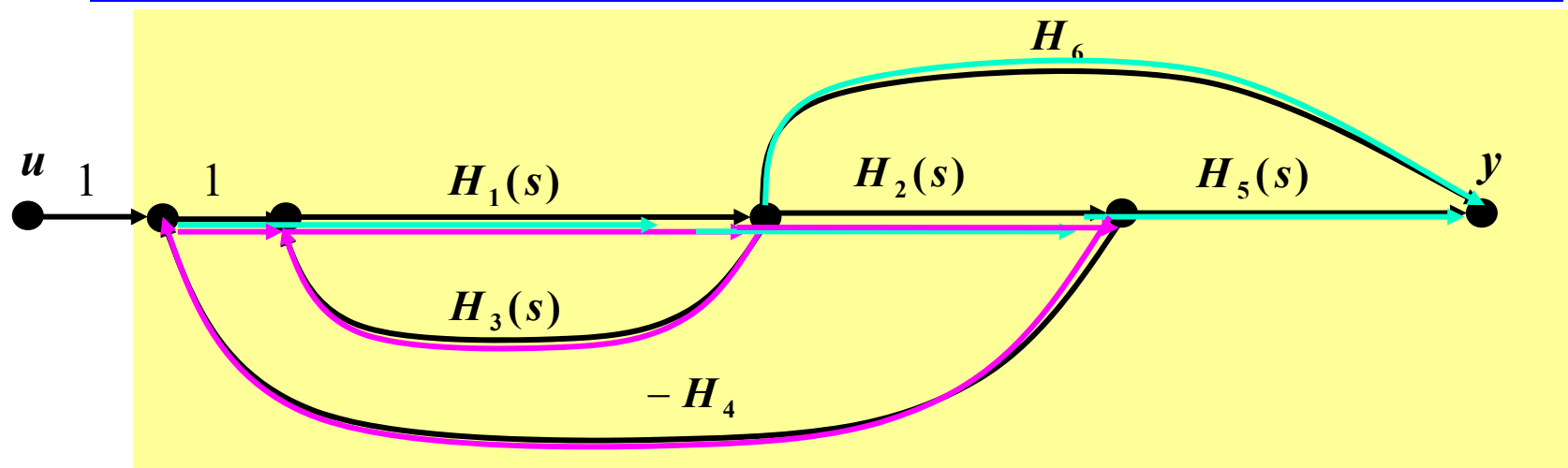

步骤 1：确定回路增益

回路 1: $H_1(s)H_3(s)$

回路 2: $-H_1(s)H_2(s)H_4(s)$

步骤 2：确定特征式

回路 1 与回路 2 接触 $\Sigma L_2 = \Sigma L_3 = \dots = 0$

$$\Delta = 1 - \Sigma L_1$$


$$= 1 - H_1(s)H_3(s) + H_1(s)H_2(s)H_4(s)$$

步骤 3：确定从节点 u 到节点 y 的前向通道增益

通道 1: $T_1(s) = H_1(s)H_2(s)H_5(s)$

通道 2: $T_2(s) = H_1(s)H_6(s)$

梅逊增益公式：例1

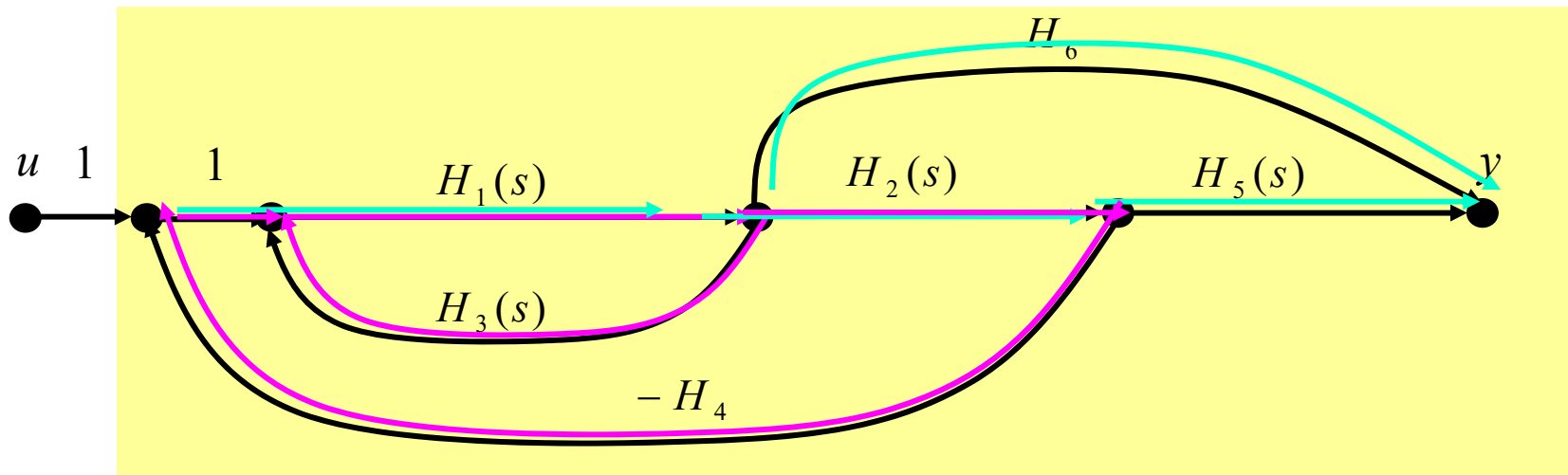

步骤 4: 计算 Δ_1 , 确定与通道 1 不接触的回路——无, $\Delta_1 = 1$


步骤 5: 计算 Δ_2 , 确定与通道 2 不接触的回路——无, $\Delta_2 = 1$

步骤 6: 利用梅逊公式得到传递函数

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{\Delta} (T_1 \Delta_1 + T_2 \Delta_2) = \frac{H_1 H_2 H_5 + H_1 H_6}{1 - H_1 H_3 + H_1 H_2 H_4}$$


梅逊增益公式：例2

例：求取如图(a)所示系统的整体传递函数。

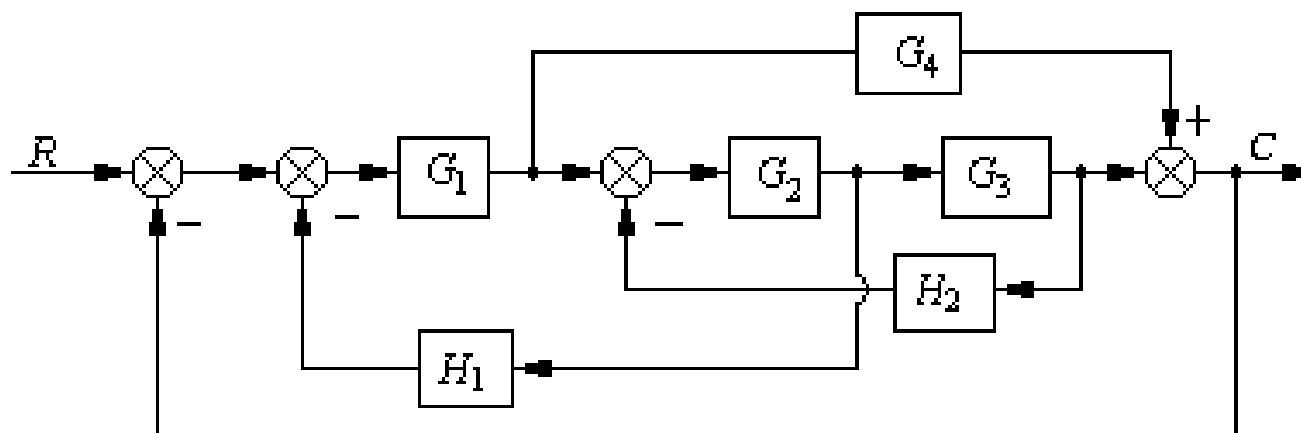

(a) 结构图

解：

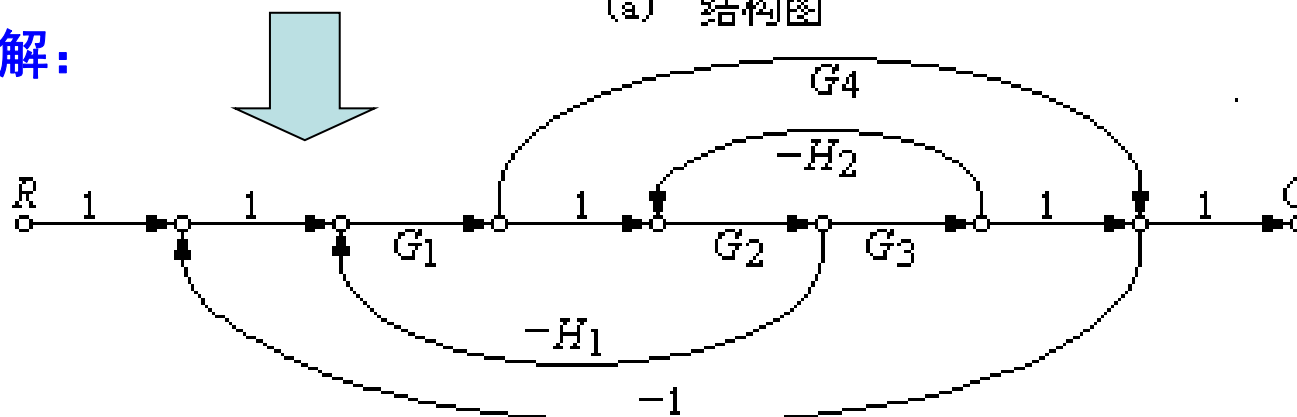

(b) 信号流图

梅逊增益公式：例2

步骤 1: 确定回路增益


有4个回路： $W_1 = -G_1 G_2 H_1$, $W_2 = -G_2 G_3 H_2$
 $W_3 = -G_1 G_2 G_3$, $W_4 = -G_1 G_4$

其中只有 W_2 和 W_4 不接触， $\Sigma L_2 = (-G_2 G_3 H_2)(-G_1 G_4)$

步骤 2: 计算系统流图特征式

$$D = 1 - \Sigma L_1 + \Sigma L_2$$
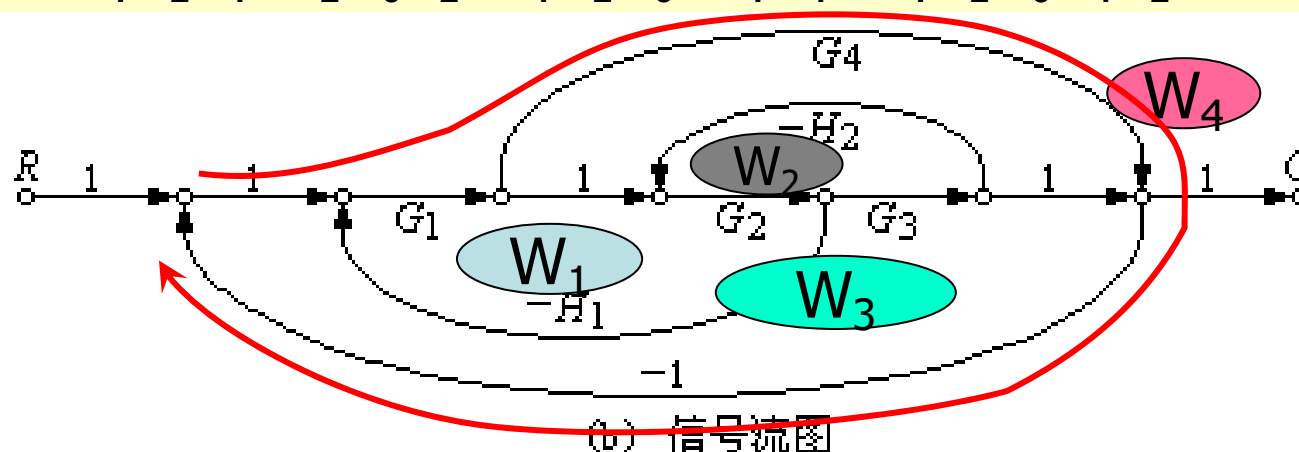
$$= 1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_2$$



梅逊增益公式：例2


步骤 3: 确定从节点 **R** 到节点 **C** 的前向通道增益

有 2 条前向通道, $n=2$

$T_1 = G_1 G_2 G_3$, 它接触所有回路, 于是 $\Delta_1 = 1$

$T_2 = G_1 G_4$, 它与回路 2 不接触, $W_2 = -G_2 G_3 H_2$, 于是

$$\Delta_2 = 1 - W_2 = 1 + G_2 G_3 H_2$$

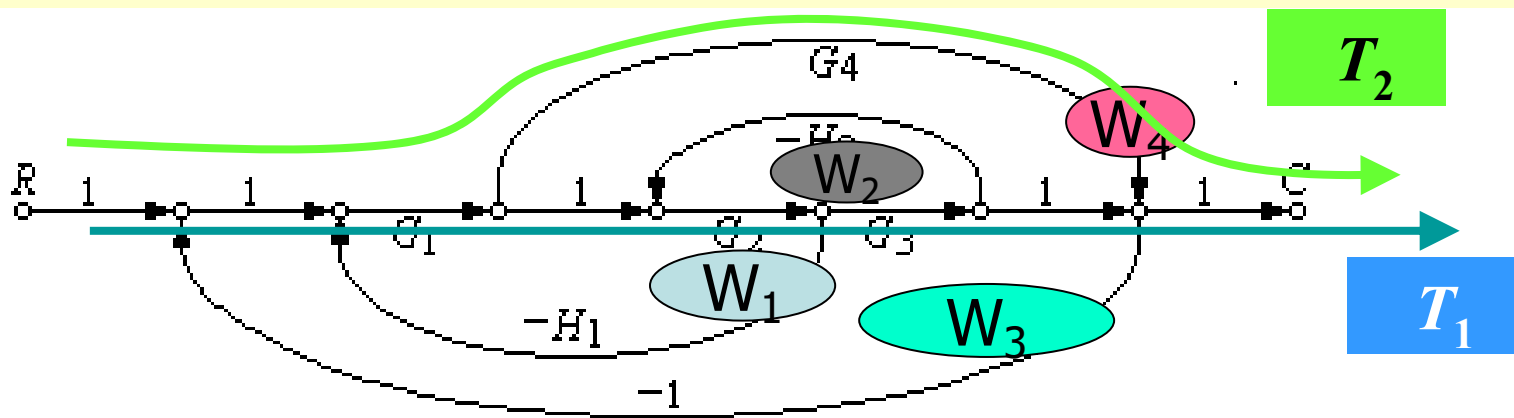


(b) 信号流图

梅逊增益公式：例2

步骤 4: 利用梅逊公式得到系统整体传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta} (T_1 \Delta_1 + T_2 \Delta_2)$$

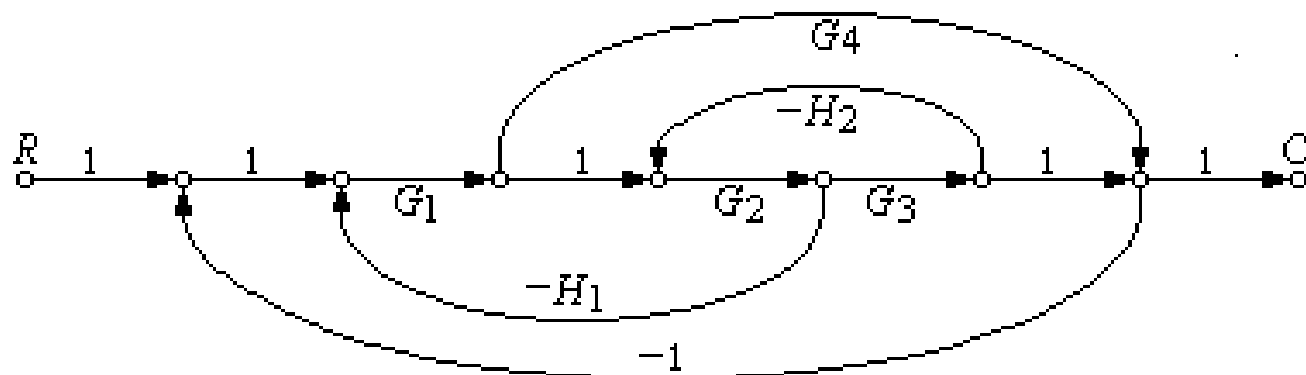
$$= \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4 (1 + G_2 G_3 H_2)}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_2}$$




(b) 信号流图

梅逊增益公式：例3


例：针对如下图所示系统，求取 U_c/U_r

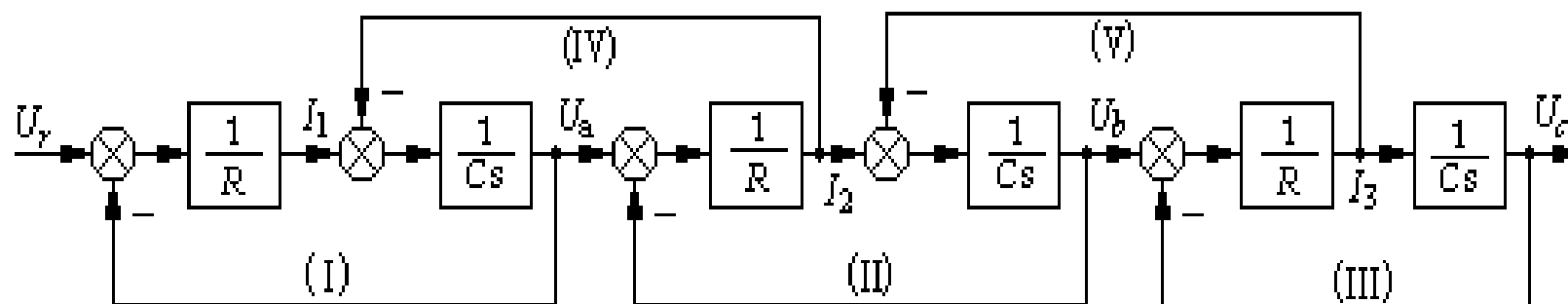

解：

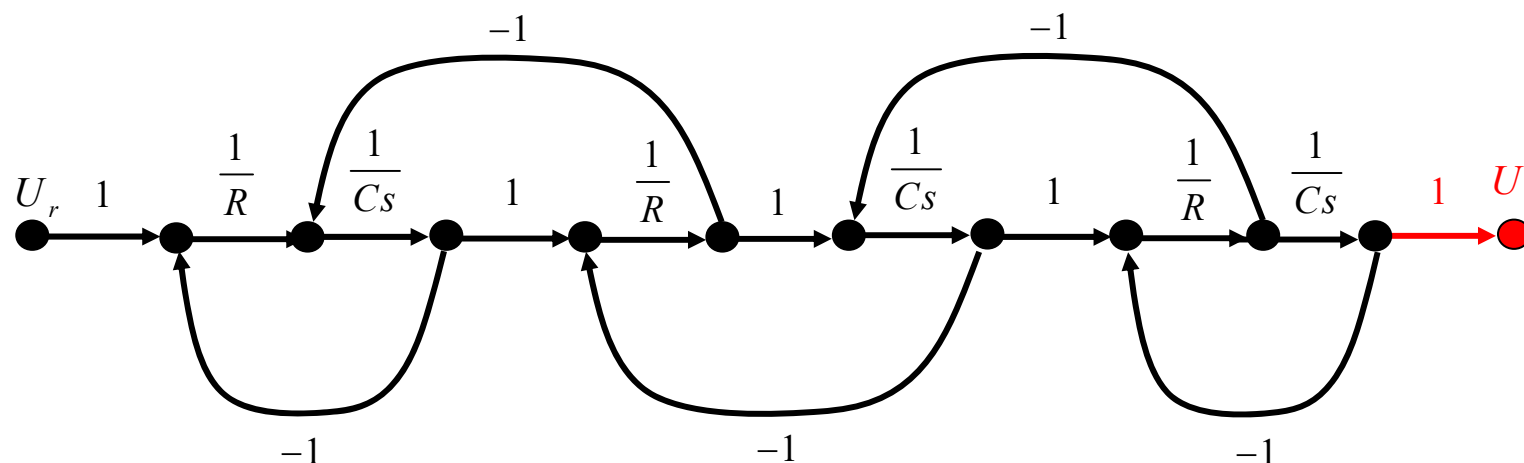

梅逊增益公式：例3

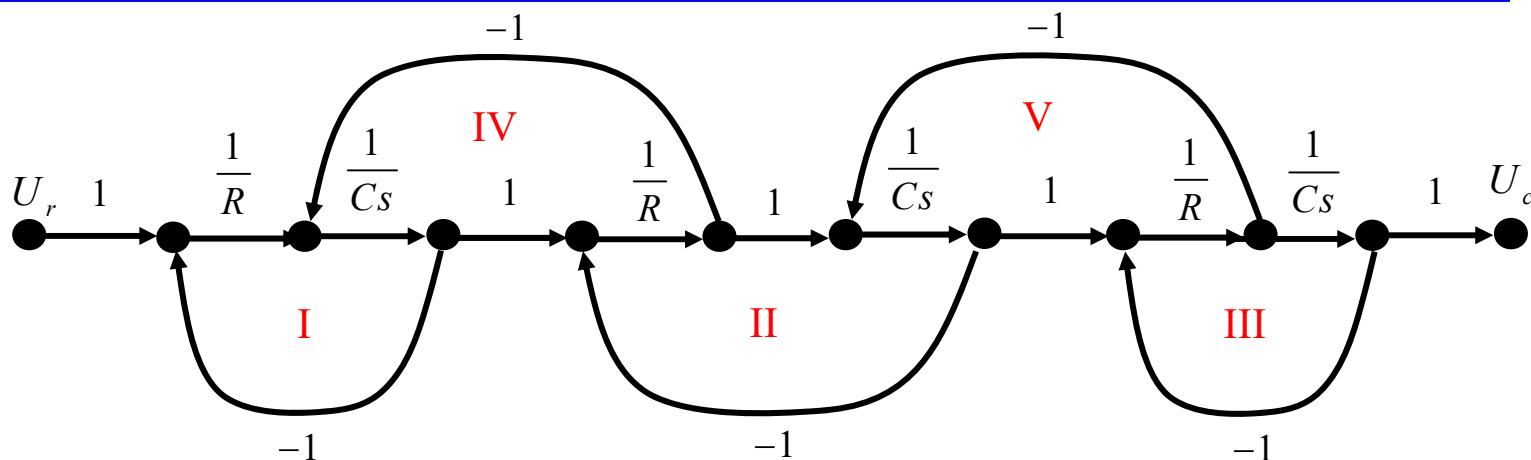

5 个回路

$$W_1 = W_2 = \dots = W_5 = -\frac{1}{RCs}$$

$$\sum L_1 = -\frac{5}{RCs}$$

6 组两两互不接触回路，**I-II**、**I-III**、**I-V**、**II-III**、**III-IV** 及 **IV-V**


$$\sum L_2 = 6 \left(-\frac{1}{RCs} \right) \left(-\frac{1}{RCs} \right) = \frac{6}{R^2 C^2 s^2}$$

1组三个互不接触的回路，**I-II-III**

$$\sum L_3 = \left(-\frac{1}{RCs} \right) \left(-\frac{1}{RCs} \right) \left(-\frac{1}{RCs} \right) = -\frac{1}{R^3 C^3 s^3}$$



梅逊增益公式：例3

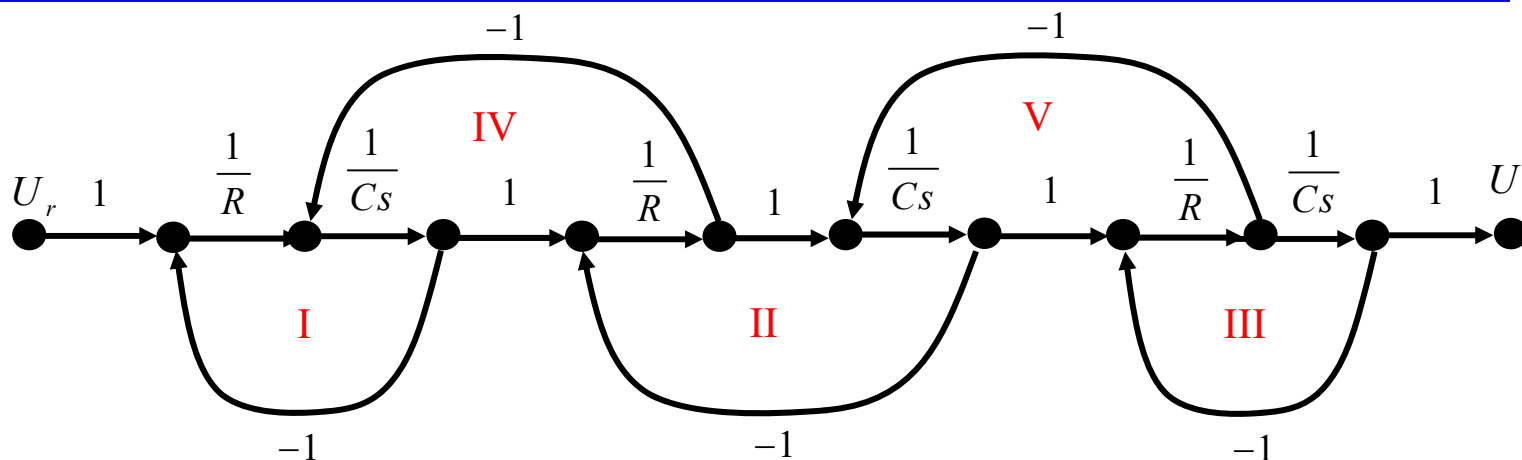

$$\Delta = 1 - \sum L_1 + \sum L_2 - \sum L_3 = 1 + \frac{5}{RCs} + \frac{6}{R^2C^2s^2} + \frac{1}{R^3C^3s^3}$$

1 条前向通道, $n=1$

$$T_1 = \frac{1}{R^3C^3s^3}$$

该前向通道接触所有回路, $\Delta_1=1$


$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{T_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{\frac{1}{R^3C^3s^3}}{1 + \frac{5}{RCs} + \frac{6}{R^2C^2s^2} + \frac{1}{R^3C^3s^3}} = \frac{1}{R^3C^3s^3 + 5R^2C^2s^2 + 6RCs + 1}$$

梅逊增益公式：例4

例 4: 针对如下图所示系统，求解 $Y(s)/R(s)$ 。

解：步骤 1: 确定回路增益

共有 **4 条反馈回路**： L_1 , L_2 , L_3 和 L_4 ；以及 **4 组** 两两互不接触的回路： L_1L_3 , L_1L_4 , L_2L_3 和 L_2L_4 ；没有互不接触的 3 个回路。

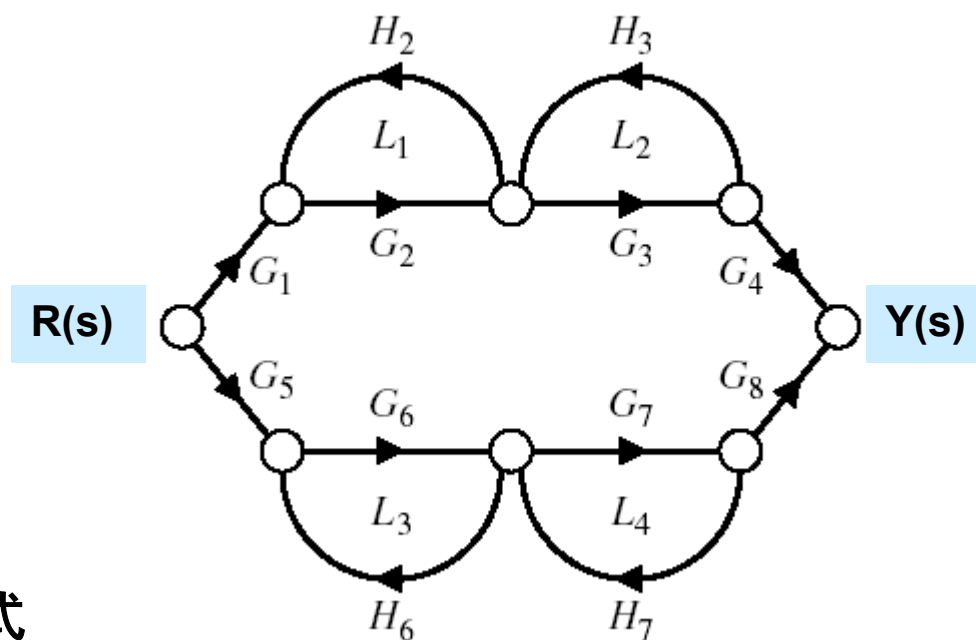

步骤 2: 确定系统信号流图特征式

$$\Delta(s) = 1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4 + L_1L_3 + L_1L_4 + L_2L_3 + L_2L_4$$

梅逊增益公式：例4

例 4: 针对如下图所示系统，求解 $Y(s)/R(s)$ 。


步骤 3: 确定前向通道增益

n=2: $P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4$,

该前向通道与 L_3 和 L_4 不接触，因此有 $\Delta_1 = 1 - L_3 - L_4$

$P_2 = G_5 G_6 G_7 G_8$,

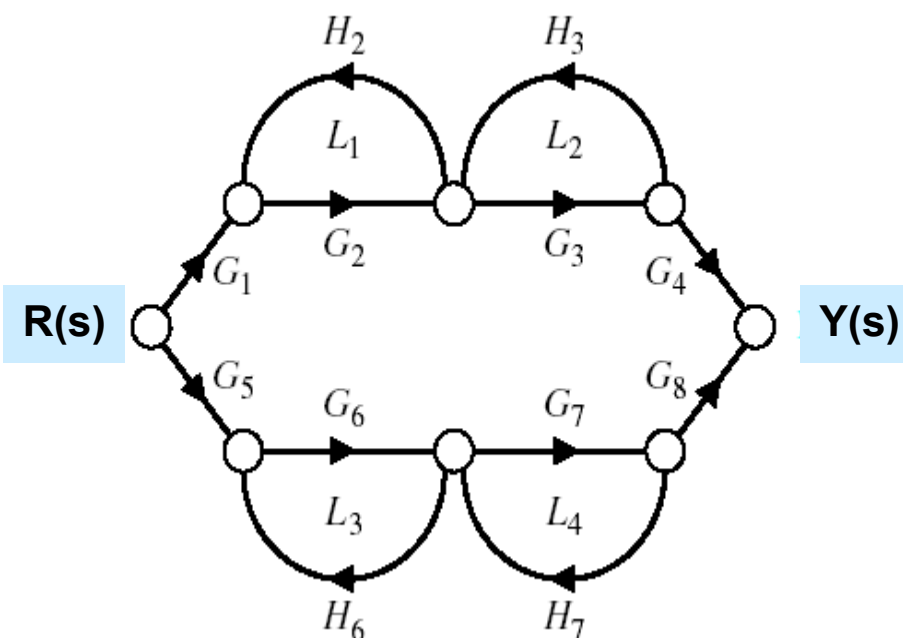该前向通道与 L_1 和 L_2 不接触，因此有 $\Delta_2 = 1 - L_1 - L_2$



Two-path interacting system.


步骤 4: 得到系统整体传递函数

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{[G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 \cdot (1 - L_3 - L_4)] + [G_5 \cdot G_6 \cdot G_7 \cdot G_8 \cdot (1 - L_1 - L_2)]}{1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4 + L_1 \cdot L_3 + L_1 \cdot L_4 + L_2 \cdot L_3 + L_2 \cdot L_4}$$

梅逊增益公式：例5

例 5: 针对如下图所示系统，求解 $Y(s)/R(s)$ 。

解：

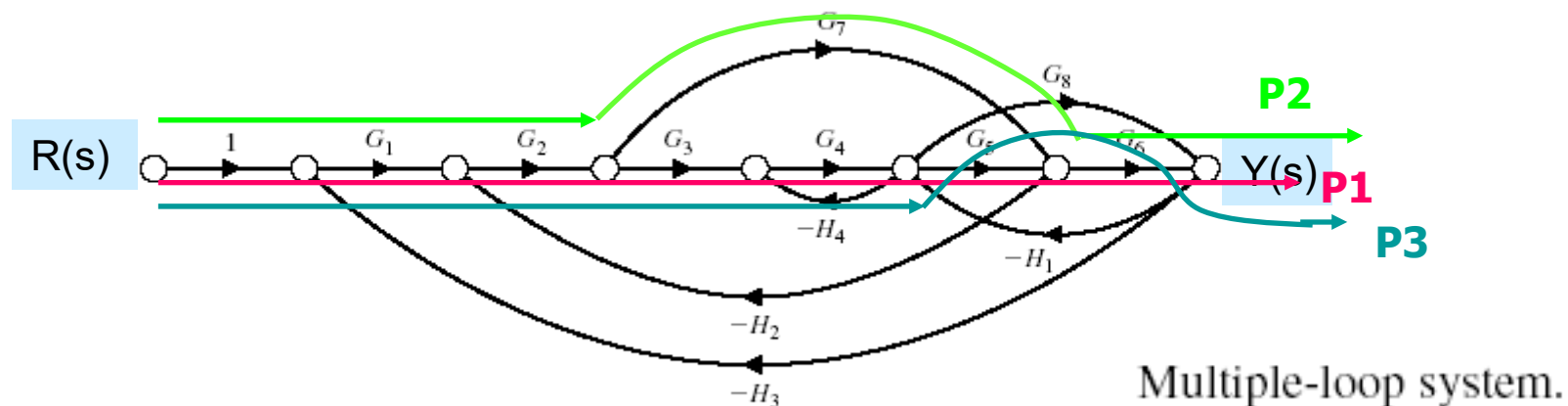

步骤 1: 确定从 r 到 y 的前向通道增益

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1 + P_2 \cdot \Delta_2 + P_3}{\Delta}$$

共有 3 条前向通道：

$$P_1 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 \cdot G_5 \cdot G_6$$

$$P_2 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_7 \cdot G_6$$

$$P_3 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 \cdot G_8$$


$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8) + (L_5 \cdot L_7 + L_5 \cdot L_4 + L_3 \cdot L_4)$$

$$\Delta_1 = \Delta_3 = 1$$

$$\Delta_2 = 1 - L_5 = 1 + G_4 \cdot H_4$$

梅逊增益公式：例5

例 5: 针对如下图所示系统，求解 $Y(s)/R(s)$ 。

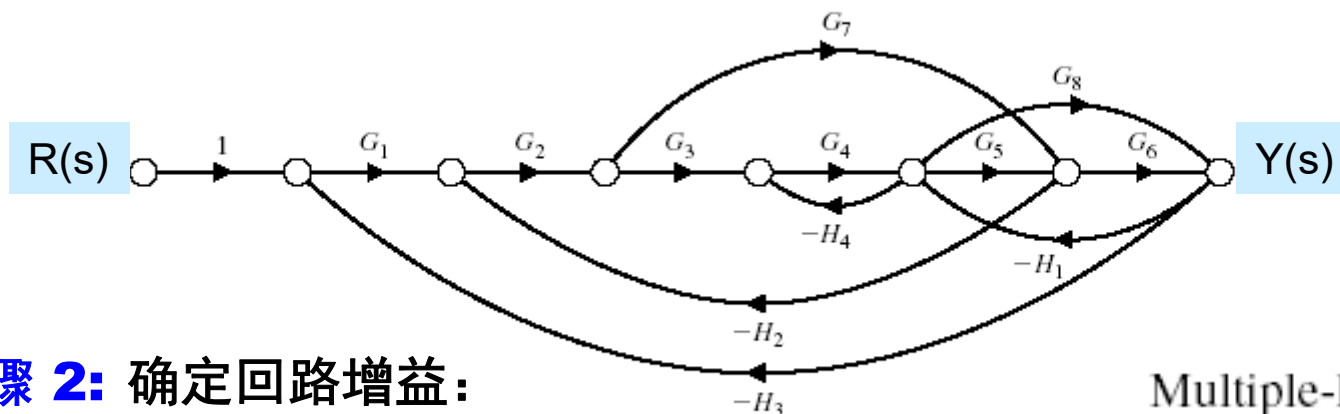

Multiple-loop system.

步骤 2: 确定回路增益:

共有 **8** 个回路，回路增益分别是：

$$L_1 = -G_{123456}H_3$$

$$L_4 = -G_{27}H_2$$

$$L_7 = -G_{1276}H_3$$

$$L_2 = -G_{2345}H_2$$

$$L_5 = -G_4H_4$$

$$L_8 = -G_{56}H_1$$


$$L_3 = -G_8H_1$$

$$L_6 = -G_{12348}H_3$$

还有 **3** 组两两互不接触的回路： L_4L_5 , L_5L_7 , L_4L_3

梅逊增益公式：例5

例 5: 针对如下图所示系统，求解 $Y(s)/R(s)$ 。

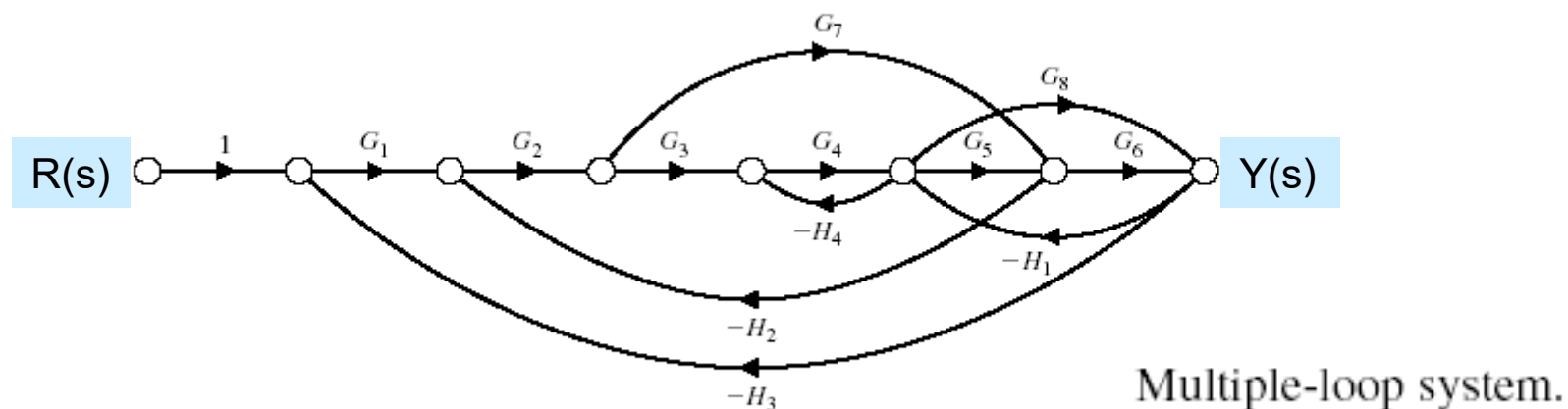

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1 + P_2 \cdot \Delta_2 + P_3}{\Delta}$$

$$P_1 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 \cdot G_5 \cdot G_6$$

$$P_2 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_7 \cdot G_6$$

$$P_3 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 \cdot G_4 \cdot G_8$$



$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8) + (L_5 \cdot L_7 + L_5 \cdot L_4 + L_3 \cdot L_4)$$

$$\Delta_1 = \Delta_3 = 1$$

$$\Delta_2 = 1 - L_5 = 1 + G_4 \cdot H_4$$

电路系统的机理建模（信号流图）

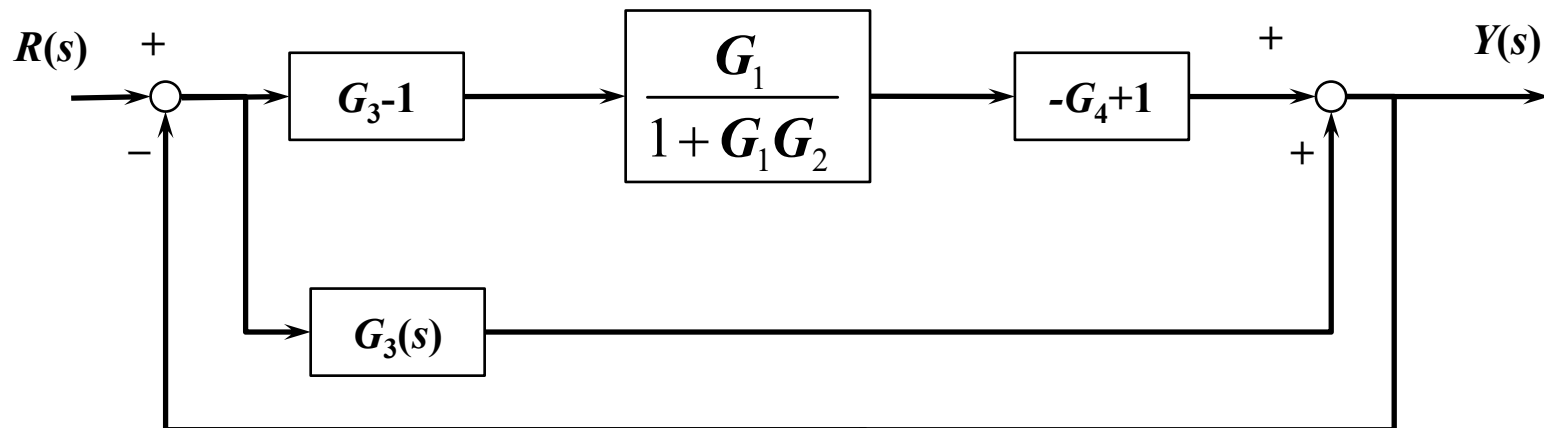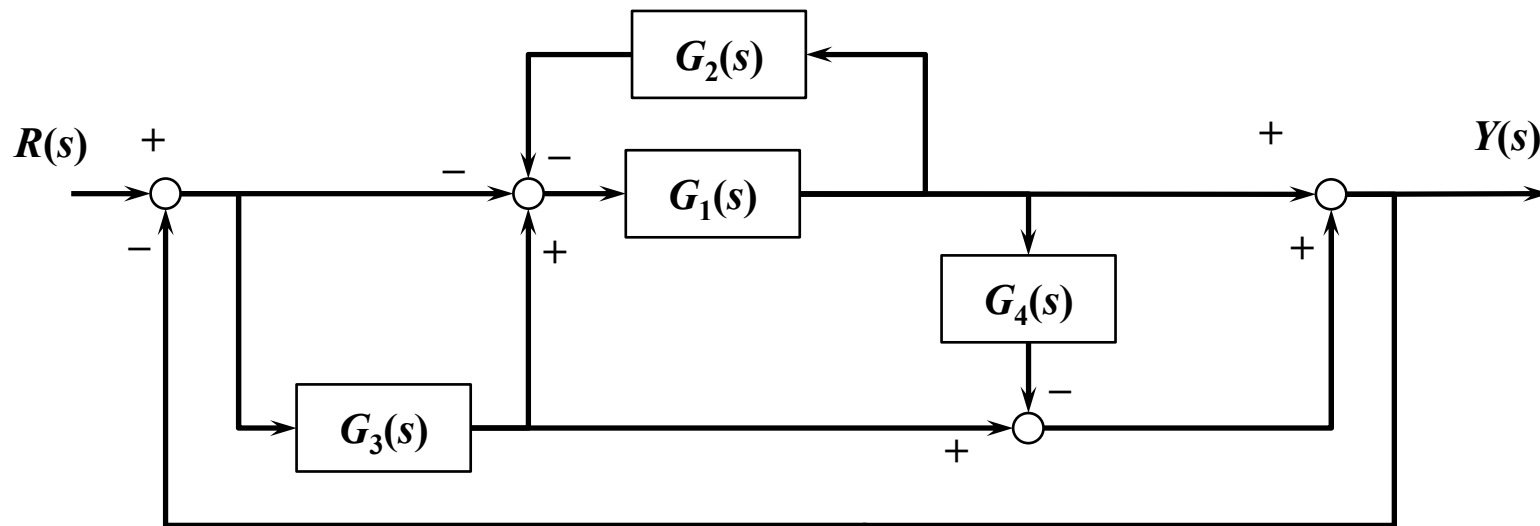
例：针对如下图所示系统，求解 $Y(s)/R(s)$ （用方块图化简法，还是梅逊增益公式？）



电路系统的机理建模（信号流图）

例：针对如下图所示系统，求解 $Y(s)/R(s)$ 。


（用方块图化简法，还是梅逊增益公式？）

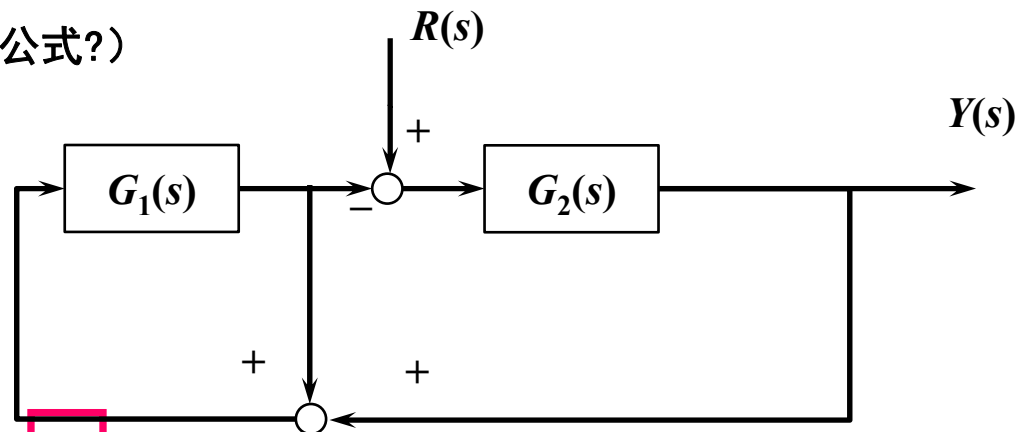

解：

处理左侧正反馈回路：

$$G_1^*(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s)}$$

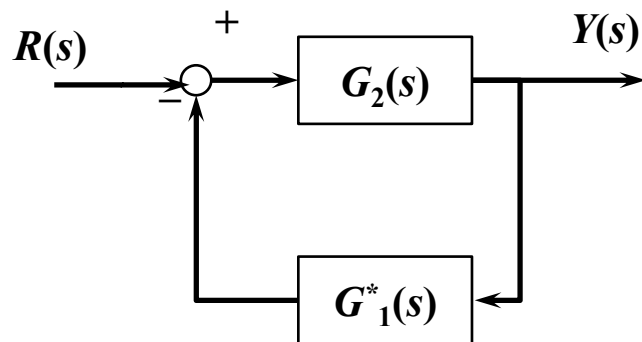

$$G_{\text{闭环}}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_1^*(s)}$$

$$\therefore G(s) = \frac{G_2(s)}{1 + \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s)} G_2(s)} = \frac{G_2(s) - G_1(s)G_2(s)}{1 - G_1(s) + G_1(s)G_2(s)}$$

Thanks !